

VHDL - Logique programmable

Partie 6

- **Systèmes combinatoires**
- **Systèmes séquentiels**

Denis Giacona

ENSISA

École Nationale Supérieure d'Ingénieur Sud Alsace
12, rue des frères Lumière
68 093 MULHOUSE CEDEX
FRANCE

Tél. 33 (0)3 89 33 69 00



1. Systèmes combinatoires.....	4
1.1. Styles de description.....	4
1.2. Blocs combinatoires standard.....	5
1.3. Fonctions arithmétiques à l'aide d'opérateurs arithmétiques	6
1.3.1. Addition de 2 nombres de 8 bits.....	7
1.3.2. Surcharge de l'opérateur +.....	8
1.3.3. Addition de 4 nombres de 8 bits.....	10
1.3.4. Multiplication non signée et multiplication signée.....	12
1.3.5. Multiplication non signée 2bits * 2bits, résultat sur 4bits	13
1.3.6. Multiplication signée 8bits * 8bits, résultat sur 16bits	14
1.4. Fonctions arithmétiques à l'aide d'opérateurs de décalage	15
1.5. Comparaisons à l'aide d'opérateurs relationnels	16
1.6. Multiplexage	17
1.6.1. Multiplexage : processus avec instruction <code>case</code>	17
1.6.2. Multiplexage : processus avec fonction de conversion	18
1.6.3. Multiplexage : avec sortie 3 états	19
1.7. Partage de ressources logiques	20
1.8. Décodage	22
1.8.1. Décodage : processus avec instruction <code>case</code>	22
1.8.2. Décodage d'adresses	23
1.9. Décalage combinatoire	24
2. Systèmes séquentiels.....	25
2.1. Bloc logique séquentiel asynchrone	25
2.2. Bloc logique séquentiel synchrone	25
2.3. La mémorisation implicite	26
2.4. Description comportementale de la logique séquentielle asynchrone	27
2.4.1. Exemple de description à l'aide d'un processus	27
2.5. Description comportementale de la logique séquentielle synchrone	29
2.5.1. Description incorrecte d'un flip-flop D avec reset asynchrone.....	29
2.5.2. Méthode de synchronisation correcte	31
2.5.3. reset et preset asynchrones.....	32
2.5.4. reset et preset synchrones.....	33

2.6. Exemples de blocs séquentiels	34
2.6.1. D flip-flop (rising edge)	34
2.6.2. D flip-flop with enable	36
2.6.3. D flip-flop with Active High Synchronous Preset	40
2.6.4. D flip-flop with Active Low Synchronous Reset	41
2.6.5. D latch (level sensitive)	42
2.6.6. D latch (level sensitive)	43
2.6.7. RS latch (entrées actives à l'état bas)	44
2.6.8. RS latch (entrées actives à l'état bas)	45
2.6.9. RS latch (entrées actives à l'état bas)	46
2.6.10. Registre D synchrone, 8 bits, avec reset asynchrone	47
2.6.11. Registre D synchrone, 8 bits, avec reset synchrone	48
2.6.12. Registre D synchrone, 8 bits, avec reset synchrone et entrée de validation	49
2.6.13. Registre à décalage à droite 4 bits, avec reset asynchrone	51
2.6.14. Registre à décalage à droite 12 bits, avec reset asynchrone	53
2.6.15. Compteur BCD 4 bits, reset asynchrone, validation de comptage, sortie retenue à assignation combinatoire	54
2.6.16. Compteur BCD 4 bits, reset asynchrone, validation de comptage, sortie retenue à assignation combinatoire	58
2.6.17. Compteur BCD 4 bits, reset asynchrone, validation de comptage, sortie retenue synchronisée	61
2.6.18. Compteur binaire naturel 4 bits, synchrone, chargeable, sorties 3 états	66
2.6.19. Compteur 8 bits à commandes multiples	67

1. Systèmes combinatoires

1.1. Styles de description

La logique combinatoire peut être décrite dans tous les styles

- flot de données
- structurelle
- comportementale

```
architecture nom_architecture of nom_entité is

begin

    { instruction_concurrente_d'assignation_de_signal
    | instruction_concurrente_d'instanciation_de_composant
    | instruction_concurrente_de_processus
    | instruction_de_génération}

end [architecture] [nom_architecture];
```

1.2. Blocs combinatoires standard

	Instruction case	Instruction if... elsif ... else ...	Assignment conditionnelle when...else...	Assignment sélective with...select...	Description structurelle	Opérateur arithmétique
Additionneur					X	X
Soustracteur					X	X
Multiplexeur	X	X	X	X		
Démultiplexeur	X	X	X	X		
Codeur	X	X		X		
Décodeur	X	X		X		
Compareur		X	X			
Multiplieur					X	X

1.3. Fonctions arithmétiques à l'aide d'opérateurs arithmétiques

Les opérateurs + (addition) et * (multiplication) sont initialement définis pour des données de type entier.

Lorsque le compilateur rencontre l'opérateur + avec de part et d'autre un signal de type `std_logic_vector`, il génère une erreur, sauf si on ouvre la bibliothèque contenant la surcharge de cet opérateur à l'aide des directives suivantes :

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

1.3.1. Addition de 2 nombres de 8 bits

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity add8_v2 is port(
    a    : in std_logic_vector(7 downto 0);
    b    : in std_logic_vector(7 downto 0);
    sum  : out std_logic_vector(7 downto 0));
end add8_v2;

architecture arch_add8_v2 of add8_v2 is
begin

    sum <= a + b;

end arch_add8_v2;

```

DESIGN EQUATIONS FOR A CPLD

$$\begin{aligned}
 \text{sum}(0) &= \\
 &\quad /a(0) * b(0) \\
 &\quad + a(0) * /b(0) \\
 \\
 \text{sum}(1) &= \\
 &\quad a(0) * a(1) * b(0) * \\
 &\quad b(1) \\
 &\quad + a(0) * /a(1) * b(0) * \\
 &\quad /b(1) \\
 &\quad + /a(0) * /a(1) * b(1) \\
 &\quad + /a(1) * /b(0) * b(1) \\
 &\quad + /a(0) * a(1) * /b(1) \\
 &\quad + a(1) * /b(0) * /b(1)
 \end{aligned}$$

1.3.2. Surcharge de l'opérateur +

```

function "+" (L, R: STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR;
  -- Result subtype: STD_LOGIC_VECTOR(MAX(L'LENGTH, R'LENGTH)-1 downto 0).
  -- Result: Adds two STD_LOGIC_VECTOR vectors that may be of different lengths.

function "+" (L, R: STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR is
  constant SIZE: NATURAL := MAX(L'LENGTH, R'LENGTH);
  variable L01 : STD_LOGIC_VECTOR(SIZE-1 downto 0);
  variable R01 : STD_LOGIC_VECTOR(SIZE-1 downto 0);
begin
  if ((L'LENGTH < 1) or (R'LENGTH < 1)) then return NAU;
  end if;
  L01 := TO_01(RESIZE(L, SIZE), 'X');
  if (L01(L01'LEFT)='X') then return L01;
  end if;
  R01 := TO_01(RESIZE(R, SIZE), 'X');
  if (R01(R01'LEFT)='X') then return R01;
  end if;
  return ADD_STD_LOGIC_VECTOR(L01, R01, '0');
end "+";

-- this internal function computes the addition of two STD_LOGIC_VECTOR
-- with input CARRY
-- * the two arguments are of the same length


```



```
function ADD_STD_LOGIC_VECTOR (L, R: STD_LOGIC_VECTOR; C: STD_LOGIC) return STD_LOGIC_VECTOR is
  constant L_LEFT: INTEGER := L'LENGTH-1;
  alias XL: STD_LOGIC_VECTOR(L_LEFT downto 0) is L;
  alias XR: STD_LOGIC_VECTOR(L_LEFT downto 0) is R;
  variable RESULT: STD_LOGIC_VECTOR(L_LEFT downto 0);
  variable CBIT: STD_LOGIC := C;
begin
  for I in 0 to L_LEFT loop
    RESULT(I) := CBIT xor XL(I) xor XR(I);
    CBIT := (CBIT and XL(I)) or (CBIT and XR(I)) or (XL(I) and XR(I));
  end loop;
  return RESULT;
end ADD_STD_LOGIC_VECTOR;
```

1.3.3. Addition de 4 nombres de 8 bits


```
sum <= a + b + c + d;
```

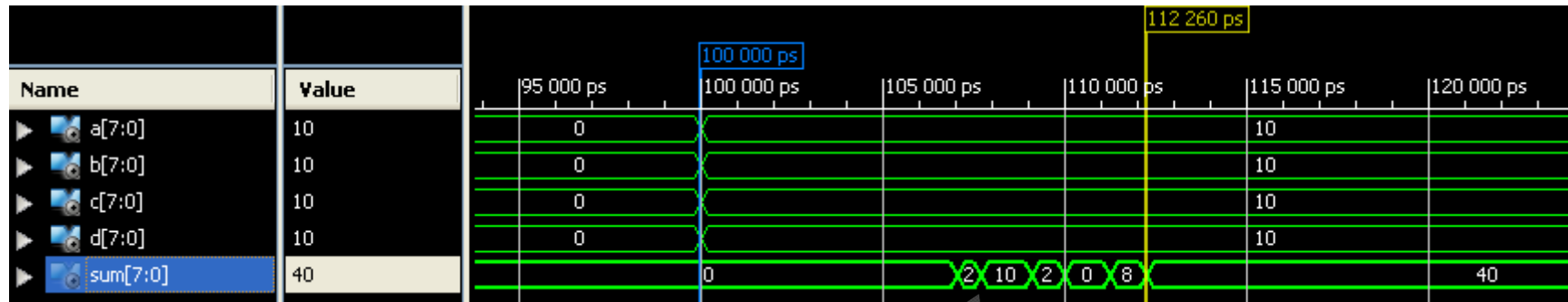


Etats transitoires

```
sum <= (a + b) + (c + d);
```

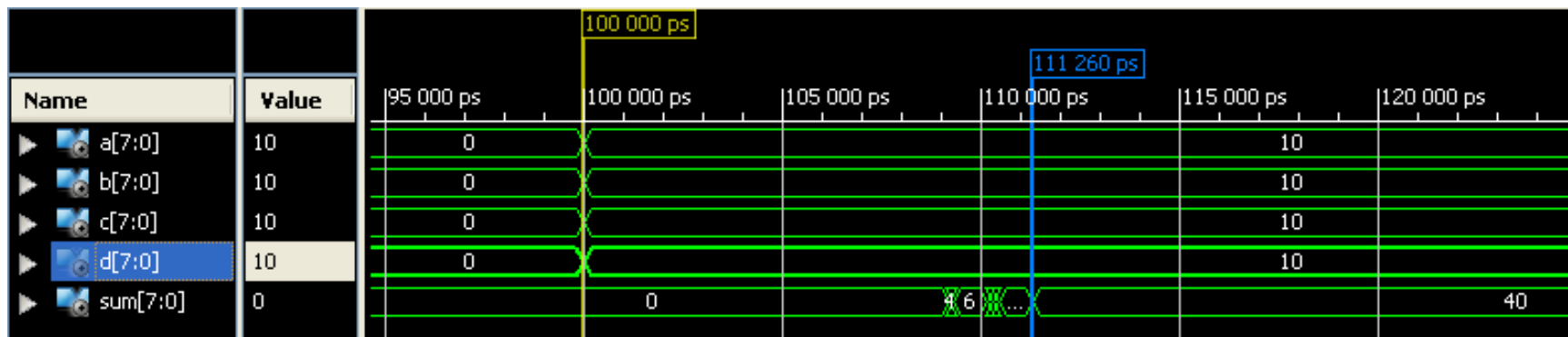
-- L'usage des parenthèses a une incidence sur la synthèse.
 -- Cette description génère un additionneur plus rapide.



```
sum <= a + b + c + d;
```

 

```
sum <= (a + b) + (c + d);
```

 

1.3.4. Multiplication non signée et multiplication signée

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;      -- contient définitions du type signed et opérateur *
use ieee.std_logic_unsigned.all;  -- contient définition opérateur * pour std_logic_vector

entity nombres_signes is port(
  x  : out std_logic_vector(7 downto 0);
  y  : out std_logic_vector(7 downto 0));
end nombres_signes;

architecture arch_nombres_signes of nombres_signes is
  signal x1_int, x2_int : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal y1_int, y2_int : signed(3 downto 0);
  signal y_int : signed(7 downto 0);
begin

  -- La multiplication avec * est non signée si le type est : std_logic_vector
  x1_int  <= "1111";      -- Valeur : 15
  x2_int  <= "1111";
  x       <= x1_int * x2_int; -- Résultat : 225

  -- La multiplication avec * est signée si le type est : signed
  y1_int  <= "1111";      -- Valeur : -1
  y2_int  <= "1111";
  y_int   <= signed(y1_int) * signed(y2_int);  -- Résultat : + 1
  y       <= std_logic_vector(y_int);

end arch_nombres_signes;

```

x(0) = VCC
 x(1) = GND
 x(2) = GND
 x(3) = GND
 x(4) = GND
 x(5) = VCC
 x(6) = VCC
 x(7) = VCC

y(0) = VCC
 y(1) = GND
 y(2) = GND
 y(3) = GND
 y(4) = GND
 y(5) = GND
 y(6) = GND
 y(7) = GND

1.3.5. Multiplication non signée 2bits * 2bits, résultat sur 4bits

```
library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity mult_2bits is port(
  a, b : in std_logic_vector(1 downto 0);
  y      : out std_logic_vector(3 downto 0));
end mult_2bits;

architecture arch_mult_2bits of mult_2bits is
begin

  y <= a * b;

end arch_mult_2bits;
```

DESIGN EQUATIONS

$$y(0) = a(0) * b(0)$$

$$y(1) = a(0) * a(1) * b(0) + a(0) * b(1) + a(1) * b(0) * b(1)$$

$$y(2) = a(0) * a(1) * b(1) + a(1) * b(0) * b(1)$$

$$y(3) = a(0) * a(1) * b(0) * b(1)$$

1.3.6. Multiplication signée 8bits * 8bits, résultat sur 16bits

```


LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;

ENTITY signed_mult IS
  PORT (
    a:          IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    b:          IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    result: OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0)
  );
END signed_mult;

ARCHITECTURE rtl OF signed_mult IS
  SIGNAL a_int, b_int:      SIGNED (7 downto 0);
  SIGNAL pdt_int:          SIGNED (15 downto 0);

BEGIN
  a_int <= SIGNED(a);      -- appel à une fonction de conversion
  b_int <= SIGNED(b);
  pdt_int <= a_int * b_int;
  result <= STD_LOGIC_VECTOR(pdt_int);
END rtl;

```

 

1.4. Fonctions arithmétiques à l'aide d'opérateurs de décalage

□ Fonctions de décalages (`shr` et `shl`) et de concaténations (`&`) de vecteurs de bits pour effectuer des multiplications et des divisions par des puissances de 2

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity OperationsArithmetiques is
  Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        b : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        x1 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        x2 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        x3 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        x4 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        x5 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end OperationsArithmetiques;
```

```
architecture Behavioral of OperationsArithmetiques is
begin
```

```
  x1 <= "00" & a(7 downto 2);           -- décalage à droite de 2 positions (division par 4)
  x2 <= shr(a,"101");                 -- décalage à droite de 5 positions (shift right function)
  x3 <= b(5 downto 0) & "00";         -- décalage à gauche de 2 positions (multiplication par 4)
  x4 <= shl(b,"11");                 -- décalage à gauche de 3 positions (shift left function)
  x5 <= shr(a,"10") + shl(b,"10");
```

```
end Behavioral;
```


Name	Value	
a[7:0]	00111100	00111100
b[7:0]	00000101	00000101
x1[7:0]	00001111	00001111
x2[7:0]	00000001	00000001
x3[7:0]	00010100	00010100
x4[7:0]	00101000	00101000
x5[7:0]	00100011	00100011

1.5. Comparaisons à l'aide d'opérateurs relationnels

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Comparaisons is
  Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        b : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        ainfb  : out  STD_LOGIC;
        asupb  : out  STD_LOGIC;
        aneqb  : out  STD_LOGIC;
        aeqb   : out  STD_LOGIC);
end Comparaisons;

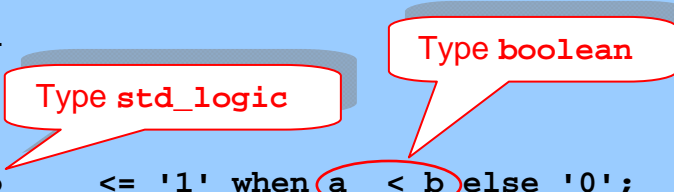architecture Behavioral of Comparaisons is
begin
  ainfb  <= '1' when a < b else '0';
  asupb  <= '1' when a > b else '0';
  aneqb  <= '1' when a /= b else '0';
  aeqb   <= '1' when a = b else '0';
end Behavioral;
```



1.6. Multiplexage

1.6.1. Multiplexage : processus avec instruction `case`

```
library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  USE ieee.std_logic_arith.ALL;

entity mux4to1_v8 is port(
  a : in std_logic_vector(3 downto 0);
  s : in unsigned(1 downto 0);
  x : out std_logic);
end mux4to1_v8;

architecture arch_mux4to1_v8 of mux4to1_v8 is
begin
  process (s,a)
    variable i : integer range 0 to 3;
  begin
    i := conv_integer(s); -- fonction de conversion vecteur de bits vers entier
    case i is
      when 0 => x <= a(0);
      when 1 => x <= a(1);
      when 2 => x <= a(2);
      when 3 => x <= a(3);
    end case;
  end process;
end arch_mux4to1_v8;
```

1.6.2. Multiplexage : processus avec fonction de conversion

```

library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity mux16to1_v1 is port(
  a : in std_logic_vector(15 downto 0);
  s : in std_logic_vector(3 downto 0);
  x : out std_logic);
end mux16to1_v1;

architecture arch_mux16to1_v1 of mux16to1_v1 is
begin
  process (s,a)
    variable i : integer range 0 to 15;
  begin
    i := conv_integer(s);
    x <= a(i);
  end process;
end arch_mux16to1_v1;

```

DESIGN EQUATIONS

x =

$$\begin{aligned}
 & a(15) * s(0) * s(1) * s(2) * s(3) \\
 & + a(14) * /s(0) * s(1) * s(2) * s(3) \\
 & + a(13) * s(0) * /s(1) * s(2) * s(3) \\
 & + a(12) * /s(0) * /s(1) * s(2) * s(3) \\
 & + a(11) * s(0) * s(1) * /s(2) * s(3) \\
 & + a(10) * /s(0) * s(1) * /s(2) * s(3) \\
 & + a(9) * s(0) * /s(1) * /s(2) * s(3) \\
 & + a(8) * /s(0) * /s(1) * /s(2) * s(3) \\
 & + a(7) * s(0) * s(1) * s(2) * /s(3) \\
 & + a(6) * /s(0) * s(1) * s(2) * /s(3) \\
 & + a(5) * s(0) * /s(1) * s(2) * /s(3) \\
 & + a(4) * /s(0) * /s(1) * s(2) * /s(3) \\
 & + a(3) * s(0) * s(1) * /s(2) * /s(3) \\
 & + a(2) * /s(0) * s(1) * /s(2) * /s(3) \\
 & + a(1) * s(0) * /s(1) * /s(2) * /s(3) \\
 & + a(0) * /s(0) * /s(1) * /s(2) * /s(3)
 \end{aligned}$$

1.6.3. Multiplexage : avec sortie 3 états

```
library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux4to1_v9 is port(
  a, b, c, d : in std_logic;
  oe         : in std_logic;    -- output enable
  s         : in std_logic_vector(1 downto 0);
  x         : out std_logic);
end mux4to1_v9;

architecture arch_mux4to1_v9 of mux4to1_v9 is
begin

x <= 'Z' when oe = '0' else
  a when s = 0 else
  b when s = 1 else
  c when s = 2 else
  d;

end arch_mux4to1_v9;
```

DESIGN EQUATIONS

$$\begin{aligned}x = & d * s(0) * s(1) \\ & + c * /s(0) * s(1) \\ & + b * s(0) * /s(1) \\ & + a * /s(0) * /s(1)\end{aligned}$$


$$x.OE = oe$$

1.7. Partage de ressources logiques

□ Cahier des charges


sum = a + b si sel = '0'
sum = c + d si sel = '1'

☹ Solution 1

 

Un additionneur
consomme plus de
ressources logiques
qu'un multiplexeur !

😊 Solution 2 (plus économique)

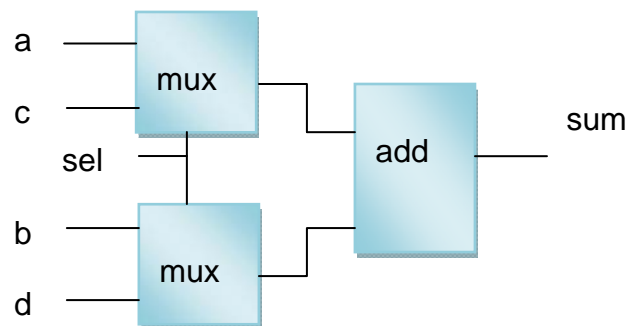

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity PartageRessources is
  Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        b : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        c : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        d : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        sel : in  STD_LOGIC;
        sum : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end PartageRessources;

```

```


architecture Behavioral of PartageRessources is
  signal op1, op2 : std_logic_vector(7 downto 0);
begin

```

```

  process (a,b,c,d,sel)
  begin
    if sel = '0' then
      op1 <= a;
      op2 <= b;
    else
      op1 <= c;
      op2 <= d;
    end if;
  end process;

```

 

```

    sum <= op1 + op2;

```

```

end Behavioral;

```

1.8. Décodage

1.8.1. Décodage : processus avec instruction `case`

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity declof8 is port(
  en : in std_logic;      -- enable (entrée de validation)
  a  : in std_logic_vector(2 downto 0);
  y  : out std_logic_vector(7 downto 0));
end declof8;

architecture arch_declof8 of declof8 is
begin
  decode: process(en, a)
  begin
    if en = '0' then
      y <= x"00";
    else
      case a is
        when "000" => y <= x"01";
        when "001" => y <= x"02";
        when "010" => y <= x"04";
        when "011" => y <= x"08";
        when "100" => y <= x"10";
        when "101" => y <= x"20";
        when "110" => y <= x"40";
        when "111" => y <= x"80";
        when others => y <= x"00";
      end case;
    end if;
  end process;
end arch_declof8;

```

DESIGN EQUATIONS

$$y(0) = \overline{a(0)} * \overline{a(1)} * \overline{a(2)} * en$$

$$y(1) = a(0) * \overline{a(1)} * \overline{a(2)} * en$$

$$y(2) = \overline{a(0)} * a(1) * \overline{a(2)} * en$$

$$y(3) = a(0) * a(1) * \overline{a(2)} * en$$

$$y(4) = \overline{a(0)} * \overline{a(1)} * a(2) * en$$

$$y(5) = a(0) * \overline{a(1)} * a(2) * en$$

$$y(6) = \overline{a(0)} * a(1) * a(2) * en$$

$$y(7) = a(0) * a(1) * a(2) * en$$

1.8.2. Décodage d'adresses

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity decodeur_adresse is port(
  en : in std_logic;
  a  : in unsigned(3 downto 0);
  ad_0to3 : out std_logic;
  ad_6to7 : out std_logic;
  ad_8to15 : out std_logic);
end decodeur_adresse;

architecture arch_decodeur_adresse of decodeur_adresse is
begin
  decode: process(en, a)
  begin
    ad_0to3 <= '0';
    ad_6to7 <= '0';
    ad_8to15 <= '0';

    if en = '0' then
      null;
    else
      case conv_integer(a) is
        when 0 to 3 => ad_0to3 <= '1';
        when 6 to 7 => ad_6to7 <= '1';
        when 8 to 15 => ad_8to15 <= '1';
        when others => null;
      end case;
    end if;
  end process;
end arch_decodeur_adresse;
```

DESIGN EQUATIONS

$$ad_0to3 = \overline{a(2)} * \overline{a(3)} * en$$

$$ad_6to7 = a(1) * a(2) * \overline{a(3)} * en$$

$$ad_8to15 = (3) * en$$

1.9. Décalage combinatoire

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity decalage is port(
    dg, dd : in std_logic;
    a : in bit_vector(7 downto 0);
    x : out bit_vector(7 downto 0));
end decalage;

architecture arch_decalage of decalage is
begin

x <= a sla 1 when (dg,dd) = ('1','0') else
    a sra 1 when (dg,dd) = ('0','1') else
    a;

end arch_decalage;

```

DESIGN EQUATIONS

$$x(0) = a(1) * dd * dg + a(0) * dg + a(0) * /dd$$

$$x(1) = a(1) * dd * dg + a(0) * /dd * dg + a(2) * dd * /dg + a(1) * /dd * /dg$$

$$x(2) = a(2) * dd * dg + a(1) * /dd * dg + a(3) * dd * /dg + a(2) * /dd * /dg$$

$$x(3) = a(3) * dd * dg + a(2) * /dd * dg + a(4) * dd * /dg + a(3) * /dd * /dg$$

$$x(4) = a(4) * dd * dg$$

-- décalage arithmétique gauche
 -- décalage arithmétique droite

✋ Ces opérateurs ne fonctionnent que sur le type bit_vector

2. Systèmes séquentiels

2.1. Bloc logique séquentiel asynchrone

- Un bloc logique séquentiel asynchrone est activé dès que l'une quelconque de ses entrées change d'état
- Styles de description
 - comportementale
 - structurelle
 - flot de données

2.2. Bloc logique séquentiel synchrone

- Un bloc logique séquentiel synchrone est activé sur **occurrence d'un front d'horloge** et non pas sur un changement d'état de l'une quelconque de ses entrées
- **Conception synchrone** ⇔ **une seule horloge et un seul front**
- Styles de description
 - comportementale (processus avec signal d'horloge)
 - structurelle (avec des composants comportant des processus)

2.3. La mémorisation implicite

- En VHDL, les signaux ont une **valeur courante** et une **valeur prochaine** déterminée par l'opérateur d'assignation.
- Soit une instruction conditionnelle en mode concurrent (**when...else...**) ou en mode séquentiel (**if...then...else...**, **case...when**) :
 - Description exhaustive
 - Tout signal assigné dans une branche reçoit aussi une assignation dans toutes les autres branches
 - Description incomplète
 - Si un signal est assigné dans une branche, chaque absence d'assignation de ce même signal dans une autre branche signifie que la prochaine valeur du signal est identique à la valeur courante. C'est **l'effet mémoire**, propre aux systèmes séquentiels.

2.4. Description comportementale de la logique séquentielle asynchrone

2.4.1. Exemple de description à l'aide d'un processus

```
process (e,d)
begin
  if e = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Il n'y a pas de clause **else**
→ **mémorisation implicite**

- **Activation du processus**

Liste de sensibilité (**e,d**) :

- le processus est activé lorsque **e** ou **d** change d'état
- tant que **e** et **d** ne changent pas d'état, **q** ne change pas d'état

• Exécution du processus

Instruction `if e = '1' then q <= d; end if;`

$\uparrow d, e = '0' \rightarrow (\text{condition} = \text{false}) \rightarrow$ mémorisation implicite

$\uparrow d, e = '1' \rightarrow (\text{condition} = \text{true}) \rightarrow q$ prend la valeur de d (c.-à-d. '1')

$\downarrow d, e = '0' \rightarrow (\text{condition} = \text{false}) \rightarrow$ mémorisation implicite

$\downarrow d, e = '1' \rightarrow (\text{condition} = \text{true}) \rightarrow q$ prend la valeur de d (c.-à-d. '0')

$\uparrow e, d = '0' \rightarrow (\text{condition} = \text{true}) \rightarrow q$ prend la valeur de d (c.-à-d. '0')


$\uparrow e, d = '1' \rightarrow (\text{condition} = \text{true}) \rightarrow q$ prend la valeur de d (c.-à-d. '1')

$\downarrow e, d = '0' \rightarrow (\text{condition} = \text{false}) \rightarrow$ mémorisation implicite

$\downarrow e, d = '1' \rightarrow (\text{condition} = \text{false}) \rightarrow$ mémorisation implicite

• Interprétation

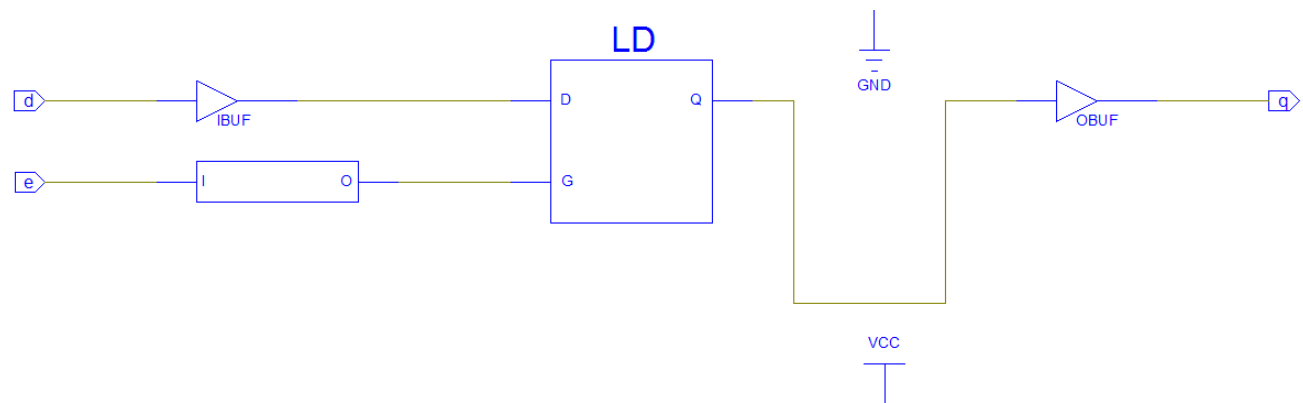Il s'agit du comportement d'un **latch D**.



2.5. Description comportementale de la logique séquentielle synchrone

2.5.1. Description **incorrecte** d'un flip-flop D avec reset asynchrone

```
process (ar,clk)
begin
  if ar = '1' then          -- condition 1 (prioritaire)
    q <= '0';
  elsif clk = '1' then     -- condition 2
    q <= d;
  end if;
end process;
```

- Activation du processus

Liste de sensibilité (**ar,clk**) :

- le processus est activé lorsque **ar** ou **clk** change d'état
- tant que **ar** et **clk** ne changent pas d'état, **q** ne change pas d'état

- Exécution du processus pour le cas particulier suivant :

↓*ar*, *clk* = '1' → (*condition1* = *false*) et (*condition2* = *true*) → *q* prend la valeur de *d*

- Interprétation

Ce cas de figure montre que **ce n'est pas** le comportement d'un flip-flop D, puisque la sortie *q* réagit sur un simple état '1' de l'horloge *clk* et non pas sur un front montant.

2.5.2. Méthode de synchronisation correcte

Les actions synchrones sont déclenchées sur un front actif de l'horloge (*edge sensitive*) que l'on peut spécifier de deux façons :

□ à l'aide de l'attribut 'event

```
process (clk)
begin ...

if (clk'event and clk = '1') then ... -- front montant
if (clk'event and clk = '0') then ... -- front descendant
```

☞ Seul le signal `clk` doit figurer dans ce `if`

□ à l'aide d'une fonction

```
if rising_edge(clk) then ... -- front montant
if falling_edge(clk) then ... -- front descendant
```

2.5.3. reset et preset asynchrones

Les signaux de mise à zéro ou de mise à un sont prioritaires vis-à-vis de l'horloge.

Priorité de ar par rapport à clk

```
process (ar,clk) -- ar doit figurer dans la liste
begin ...
if ar = '1' then -- reset asynchrone
    q <= (others => '0');
elsif (clk'event and clk= '1') then
    ...
```

```
process (ap,clk) -- ap doit figurer dans la liste
begin ...
if ap = '1' then -- preset asynchrone
    q <= (others => '1');
elsif (clk'event and clk= '1') then
```


2.5.4. reset et preset synchrones

La mise à zéro ou la mise à un ne prend effet que sur un front actif de l'horloge.

```
process (clk)  -- sr ne doit pas figurer dans la liste de sensibilité
begin ...
if (clk'event and clk= '1') then
  if sr = '1' then  -- reset synchrone
    q <= '0';
  else
    ...
  end if;
end if;
```

👉 Le test du signal `sr` est réalisé obligatoirement dans un `if` imbriqué

```
process (clk)  -- sp ne doit pas figurer dans la liste de sensibilité
begin ...
if (clk'event and clk= '1') then
  if sp = '1' then  -- preset synchrone
    q <= '1';
  else
    ...
  end if;
end if;
```

2.6. Exemples de blocs séquentiels

2.6.1. D flip-flop (rising edge)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity dff is port(
  d,clk : in std_logic;
  q      : out std_logic);
end dff;

architecture arch_dff of dff is

begin

ffd: process (clk)
begin
  if (clk'event and clk = '1') then
    q <= d;
  end if;
end process ffd;

end arch_dff;
```

 

-- si front montant de clk

Simulation temporelle

Target Device: CY37256P160-83AC

DESIGN EQUATIONS

```

q.D = d
q.C = clk

```

```


-----
Signal Name | Delay Type |   tmax   | Path Description
-----

```

reg::q[143]

inp::d tS 8.0 ns 1 pass

out::q tCO 8.0 ns

 

Le simulateur :

- indique le temps de retard du signal de sortie q par rapport au front actif de l'horloge : $t_{CO} = 8\text{ ns}$
- montre que le non respect du paramètre $t_S = 8\text{ ns}$ (setup time) entraîne un état métastable de la sortie

2.6.2. D flip-flop with enable

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


entity dff_en is
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;
        en  : in  STD_LOGIC;
        d   : in  STD_LOGIC;
        q   : out STD_LOGIC);
end dff_en;

architecture Behavioral of dff_en is

begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      if en = '1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;

end Behavioral;


```

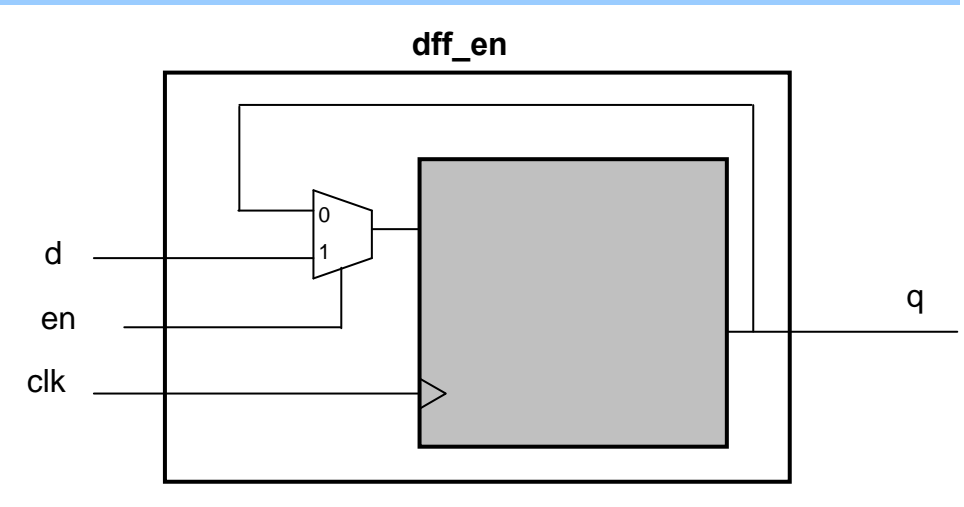

Priorité de `clk` par rapport à `en`

Note

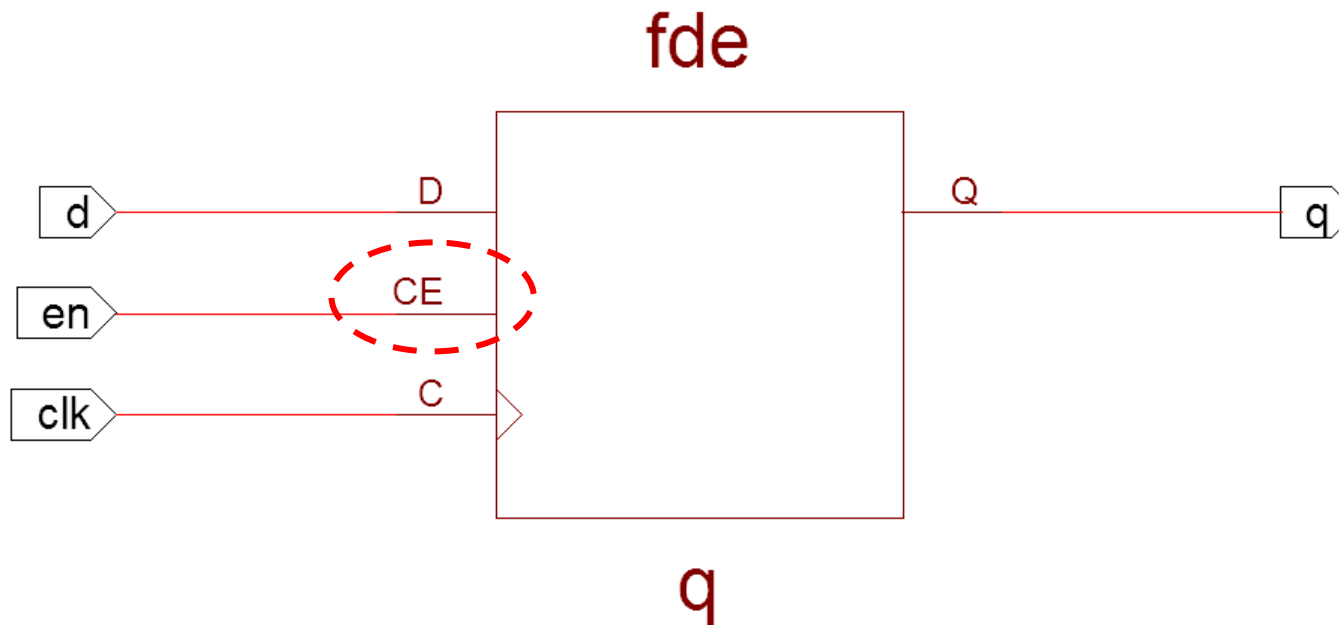Dans les circuits de la famille SPARTAN (Xilinx), les flip-flops sont tous munis d'une entrée **CE** pour la validation de la donnée.



☹ Mauvais code

La description suivante est à proscrire !



```
if clk'event and clk = '1' and en = '1' then
    q <= d;
end if;
```

- La priorité des signaux n'est pas explicite !
- Certains compilateurs, comme par exemple Warp, génèrent même une erreur !

☹️ Mauvaise conception : (avoid gated clock)

- La description suivante est contraire à la règle : "dans un système séquentiel synchrone, les flip-flops sont toujours commandés sur le même front du signal d'horloge `clk`"
 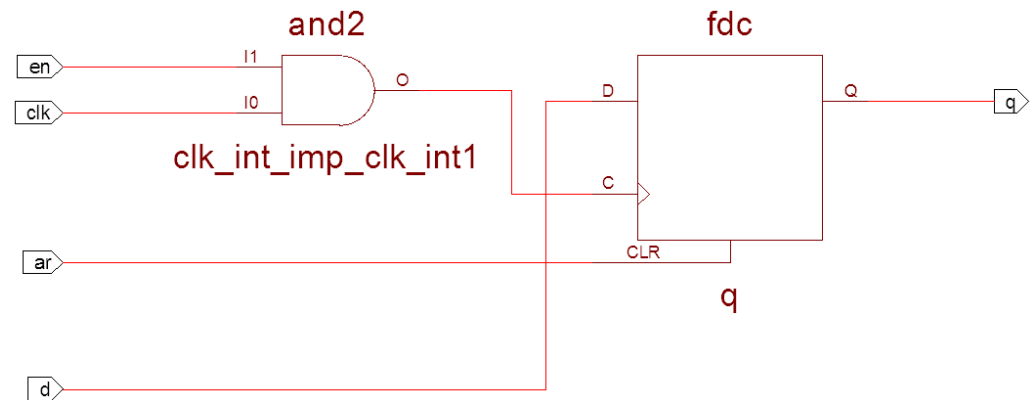
```
architecture Behavioral of dff_en is
    signal clk_int : STD_LOGIC;
begin
    clk_int <= clk and en;
    dflip_flop: process (clk_int,ar)
    begin
        if ar = '1' then
            q <= '0';
        elsif clk_int'event and clk_int = '1' then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```



Changement d'état de `q` en dehors de $\uparrow\text{clk}$: NOK

Changement d'état de `q` sur $\uparrow\text{clk}$: OK

2.6.3. D flip-flop with Active High Synchronous Preset

```


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dff_sp is port(
  d, clk, sp : in std_logic;
  q          : out std_logic);
end dff_sp;

architecture arch_dff_sp of dff_sp is
begin

dff: process (clk)
begin
  if (clk'event and clk = '1') then
    if sp = '1' then
      q <= '1';
    else
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process dff;
end arch_dff_sp;

```

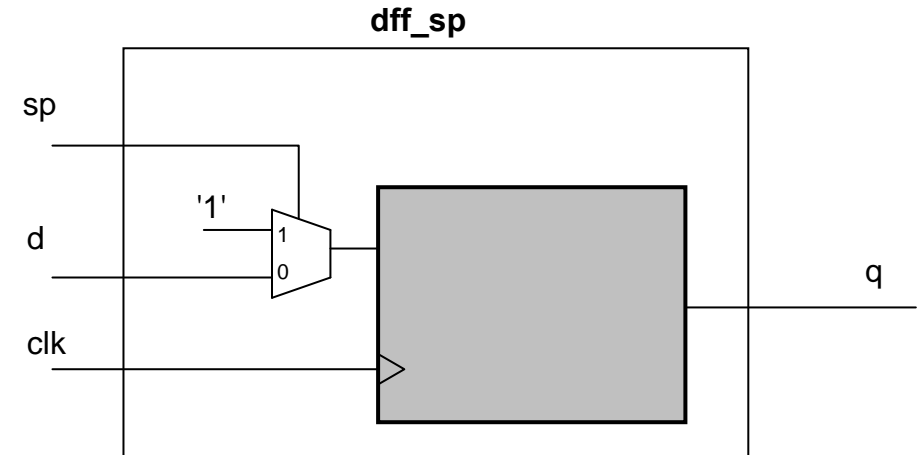

-- preset actif à l'état haut

DESIGN EQUATIONS

$$q.D = sp + d$$

$$q.C = clk$$

2.6.4. D flip-flop with Active Low Synchronous Reset

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity dff_nsr is port(
  d, clk, nsr : in std_logic;
  q           : out std_logic);
end dff_nsr;

architecture arch_dff_nsr of dff_nsr is

begin
dff: process (clk)
begin
  if (clk'event and clk = '1') then
    if nsr = '0' then      -- reset actif à l'état bas
      q <= '0';
    else
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process dff;

end arch_dff_nsr;

```

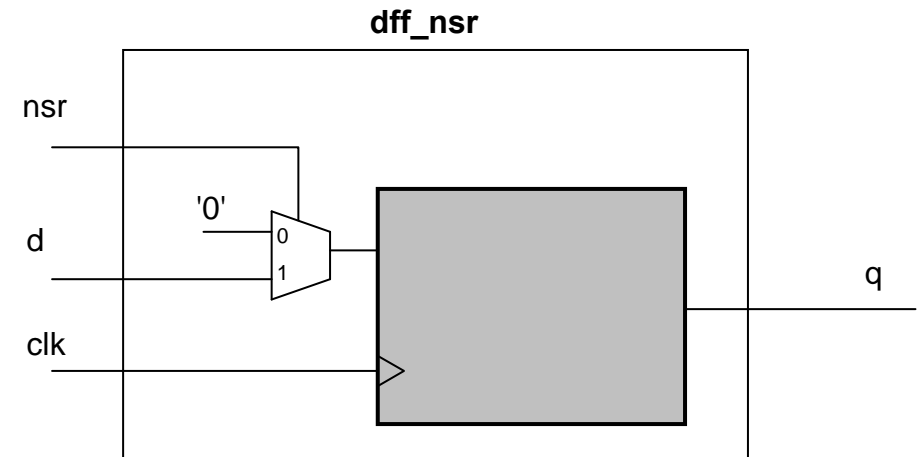

DESIGN EQUATIONS

$$q.D = d * nsr$$

$$q.C = clk$$

2.6.5. D latch (level sensitive)

-- description par un processus, mémorisation implicite

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity d_latch is port(
  le    : in std_logic;           -- le : latch enable
  d     : in std_logic;           -- d : data
  q     : out std_logic);
end d_latch;

architecture arch_d_latch of d_latch is
begin
  latchd: process (le,d)
  begin
    if (le = '1') then
      q <= d;
    end if;
  end process latchd;
end arch_d_latch;

```

le	d	état présent q	état futur q ⁺
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

DESIGN EQUATIONS

$$q.D = d$$

$$q.LH = le$$

2.6.6. D latch (level sensitive)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity d_latch is
  port (d      : in std_logic;
        le     : in std_logic;
        q      : out std_logic);
end d_latch;

ARCHITECTURE arch_d_latch OF d_latch IS
  SIGNAL qx : std_logic;
BEGIN
  qx <= (d and le) or (d and qx) or (not(le) and qx);
  q  <= qx;
END arch_d_latch;
```

2.6.7. RS latch (entrées actives à l'état bas)

ns : negative set
nr : negative reset

ns	nr	q+	
0	0	(1)	(priorité à la mise à un)
0	1	1	mise à un
1	0	0	mise à zéro
1	1	q	maintien


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity nrs_latch is port(
  ns, nr : in std_logic;
  q      : out std_logic);
end nrs_latch;

architecture arch_nrs_latch of nrs_latch is
  signal sel : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
  sel <= (ns,nr);
  process (sel)
  begin
    case sel is
      when "00" | "01" => q <= '1';
      when "10"       => q <= '0';
      when others     => null;
    end case;
  end process;
end arch_nrs_latch;

```

 

DESIGN EQUATIONS

$$q = nr * q.CMB + /ns$$

2.6.8. RS latch (entrées actives à l'état bas)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity nrs_latch is port(
  ns,nr      : in std_logic;
  q          : out std_logic);
end nrs_latch;

architecture arch_nrs_latch of nrs_latch is
begin

  process (ns,nr)
  begin
    if (ns,nr) = ('0','0') then
      q <= '1';
    elsif (ns,nr) = ('0','1') then
      q <= '1';
    elsif (ns,nr) = ('1','0') then
      q <= '0';
    end if;
  end process;
end arch_nrs_latch;
```

DESIGN EQUATIONS

$$q = nr * q.CMB + /ns$$

2.6.9. RS latch (entrées actives à l'état bas)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity nrs_latch is port(
    ns, nr : in std_logic;
    q      : out std_logic);
end nrs_latch;

architecture arch_nrs_latch of nrs_latch is
    signal sq, snq : std_logic;
begin

    snq <= nr nand sq;
    sq  <= ns nand snq;
    q  <= sq;

end arch_nrs_latch;
```

2.6.10. Registre D synchrone, 8 bits, avec reset asynchrone

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dreg8_ar is port(
  clk, ar      : in std_logic;
  d           : in std_logic_vector(7 downto 0);
  q           : buffer std_logic_vector(7 downto 0));
end dreg8_ar;

use work.std_arith.all;

architecture arch_dreg8_ar of dreg8_ar is
begin

process (clk, ar)
begin
  if ar = '1' then
    q <= (others => '0');
  elsif (clk'event and clk= '1') then
    q <= d;
  end if;
end process;

end arch_dreg8_ar;
```

DESIGN EQUATIONS

$$q(0).D = d(0)$$
$$q(0).AP = GND$$
$$q(0).AR = ar$$
$$q(0).C = clk$$

etc...

2.6.11. Registre D synchrone, 8 bits, avec reset synchrone

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dreg8_sr is port(
  clk, sr : in std_logic;
  d       : in std_logic_vector(7 downto 0);
  q       : out std_logic_vector(7 downto 0));
end dreg8_sr;

use work.std_arith.all;

architecture arch_dreg8_sr of dreg8_sr is
begin

process (clk)
begin
  if (clk'event and clk= '1') then
    if sr = '1' then
      q <= "00000000";
    else
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process;

end arch_dreg8_sr;
```

Rappel : le test du signal `sr` est réalisé obligatoirement dans un `if` imbriqué

DESIGN EQUATIONS

$$q(0).D = d(0) * /sr$$
$$q(0).C = clk$$
$$q(1).D = d(1) * /sr$$
$$q(1).C = clk \dots$$

Le test sur `sr` est effectué si le test sur `clk` est positif, ce qui détermine un reset synchrone. De plus, le reset est prioritaire sur la mémorisation.

2.6.12. Registre D synchrone, 8 bits, avec reset synchrone et entrée de validation

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dreg8_sr_en is port(
    clk, sr, en : in std_logic;
    d          : in std_logic_vector(7 downto 0);
    q          : buffer std_logic_vector(7 downto 0));
end dreg8_sr_en;

use work.std_arith.all;


architecture arch_dreg8_sr_en of dreg8_sr_en is
begin

process (clk)
begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        if sr = '1' then
            q <= "00000000";
        elsif en = '1' then
            q <= d;
        else
            q <= q;
        end if;
    end if;
end process;

end arch_dreg8_sr_en;
```

DESIGN EQUATIONS
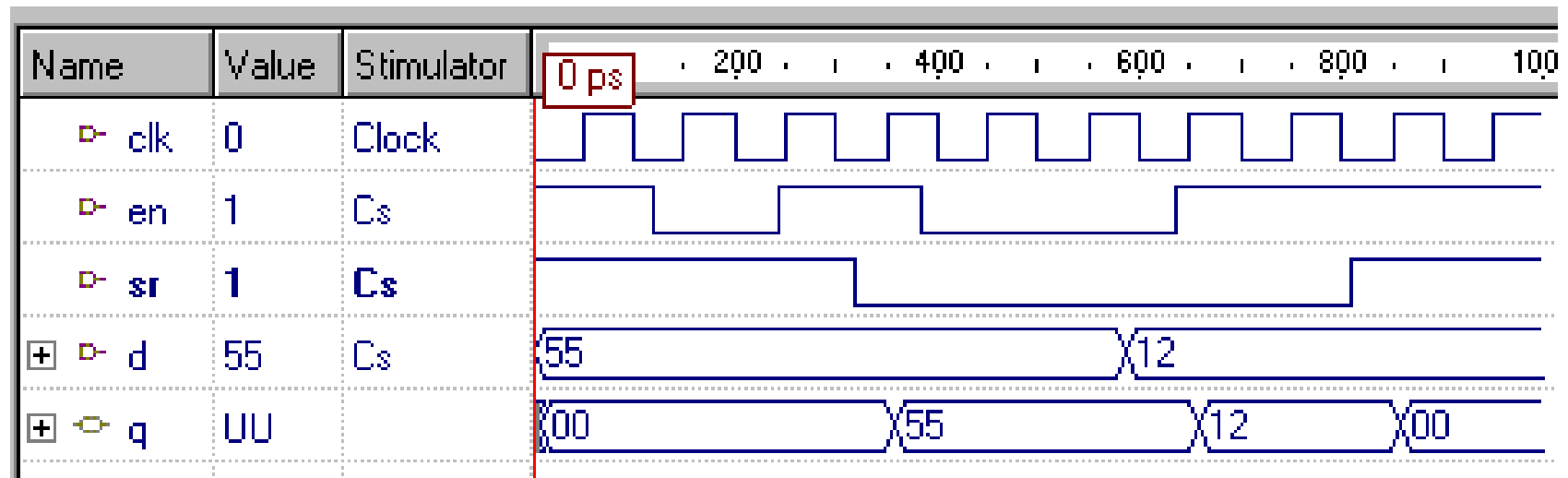
$$q(0).D = d(0) * en * /sr + /en * q(0).Q * /sr$$
$$q(0).C = clk$$
$$q(1).D = d(1) * en * /sr + /en * q(1).Q * /sr$$
$$q(1).C = clk...$$



2.6.13. Registre à décalage à droite 4 bits, avec reset asynchrone

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity shift_right_reg4_ar is port(
  clk, ar, si : in std_logic;
  q           : buffer std_logic_vector(3 downto 0));
end shift_right_reg4_ar;

use work.std_arith.all;

architecture arch_shift_right_reg4_ar of shift_right_reg4_ar is
begin

process (clk, ar)
begin
  if ar = '1' then
    q <= "0000";
  elsif (clk'event and clk= '1') then
    q(3) <= si;
    q(2) <= q(3);
    q(1) <= q(2);
    q(0) <= q(1);
  end if;
end process;

end arch_shift_right_reg4_ar;

```

DESIGN EQUATIONS


$$\begin{aligned}
 q(0).D &= q(1).Q \\
 q(0).AP &= GND \\
 q(0).AR &= ar \\
 q(0).C &= clk
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 q(1).D &= q(2).Q \\
 q(1).AP &= GND \\
 q(1).AR &= ar \\
 q(1).C &= clk
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 q(2).D &= q(3).Q \\
 q(2).AP &= GND \\
 q(2).AR &= ar \\
 q(2).C &= clk
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 q(3).D &= si \\
 q(3).AP &= GND \\
 q(3).AR &= ar \\
 q(3).C &= clk
 \end{aligned}$$

q(3)	q(2)	q(1)	q(0)	valeurs à l'instant d'activation du processus
si	q(3)	q(2)	q(1)	valeurs prises à la fin du processus

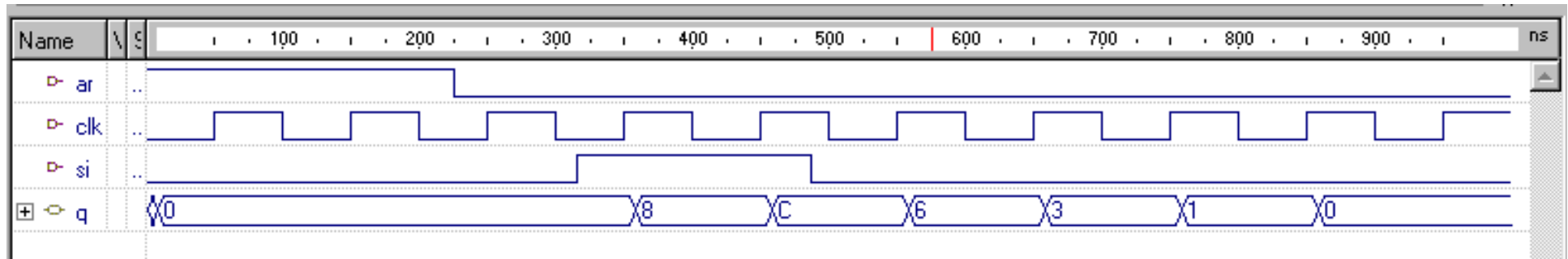

2.6.14. Registre à décalage à droite 12 bits, avec reset asynchrone

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity shift_right_reg12_ar is port(
    clk, ar, si : in std_logic;
    q           : buffer std_logic_vector(11 downto 0));
end shift_right_reg12_ar;

architecture arch_shift_right_reg12_ar of shift_right_reg12_ar is
begin

process (clk, ar)
begin
    if ar = '1' then
        q <= (others => '0');
    elsif (clk'event and clk = '1') then
        q(11) <= si;          -- si (serial input)
        shift : for i in 0 to 10 loop
            q(i) <= q(i+1);
        end loop shift;
    end if;
end process;
end arch_shift_right_reg12_ar;
```

2.6.15. Compteur BCD 4 bits, reset asynchrone, validation de comptage, sortie retenue à assignation combinatoire

□ Utilisation d'un signal interne de type `std_logic_vector`

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity bcdcnt4_ar_en_comb is port(
  clk, ar, en : in std_logic;
  co          : out std_logic;
  q          : out std_logic_vector(3 downto 0));
end bcdcnt4_ar_en_comb;

architecture arch_bcdcnt4_ar_en_comb of bcdcnt4_ar_en_comb is

  signal count : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
```

```

process (clk, ar)
begin
  if ar = '1' then
    count <= (others => '0');
  elsif (clk'event and clk = '1') then
    if en = '1' then
      if count < x"9" then -- les littéraux sont de
        count <= count + 1; -- type std_logic
      else
        count <= x"0";
      end if;
    end if;
  end if;
end if;

end process;

-- Elaboration du signal carry "co" hors processus
-- (assignation combinatoire)
co <= '1' when (count = x"9") else '0';
q <= count;

end arch_bcdcnt4_ar_en_comb;


```

DESIGN EQUATIONS

$$co = q(3).Q * /q(2).Q * /q(1).Q * q(0).Q$$

La retenue `co` est élaborée par un bloc combinatoire. Elle est mise à jour **après** la mise à jour de la sortie `q`.

👉 Résultat de simulation

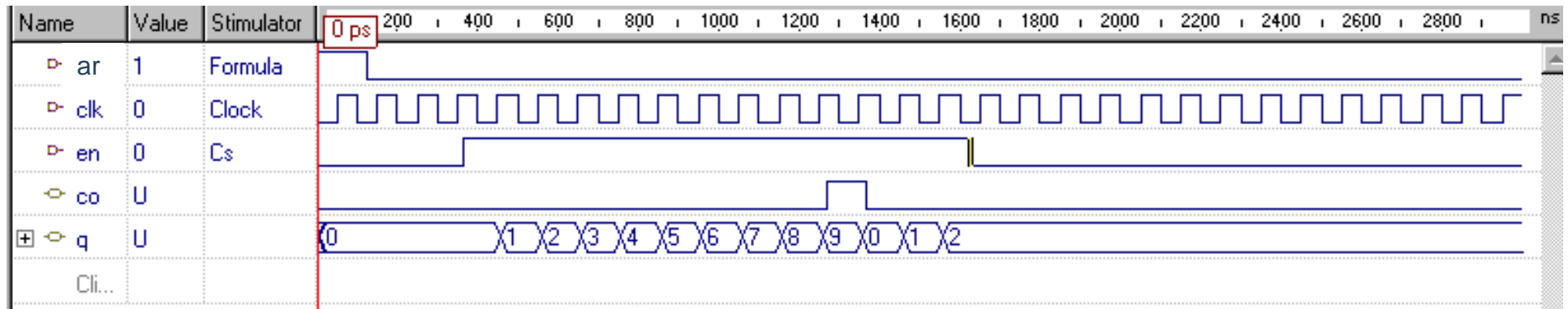

TIMING PATH ANALYSIS

using Package: cy37256p160-83ac


Worst Case Path Summary

```

tS = 8.0 ns for q(0).D
tSCS = 12.0 ns for q(0).D
tCO = 19.0 ns for co
tRO = 21.5 ns for q(0).AR

```

$$f_{\max} = 1 / t_{\text{SCS}}$$

 

2.6.16. Compteur BCD 4 bits, reset asynchrone, validation de comptage, sortie retenue à assignation combinatoire

□ Utilisation d'un signal interne de type integer

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity bcdcnt4_ar_en_comb is port(
  clk, ar, en  : in std_logic;
  co          : out std_logic;
  q          : out std_logic_vector(3 downto 0));
end bcdcnt4_ar_en_comb;

architecture arch_bcdcnt4_ar_en_comb of bcdcnt4_ar_en_comb is

  signal count : integer range 0 to 9; -- limite l'ensemble des valeurs
```

En l'absence de contrainte (`range ... to ...`), un outil de synthèse convertirait l'entier `count` en un vecteur de 32 bits.
→ c.-à-d. produirait 32 flaps-flops !


```
begin

process (clk, ar)
begin
  if ar = '1' then
    count <= 0;
  elsif (clk'event and clk = '1') then
    if en = '1' then
      if count < 9 then
        count <= count + 1;
      else
        count <= 0;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;

co <= '1' when count = 9 else '0';    -- assignation combinatoire

q <= conv_std_logic_vector(count,4);  -- conversion en vecteur 4 bits

end arch_bcdc4_ar_en_comb;
```

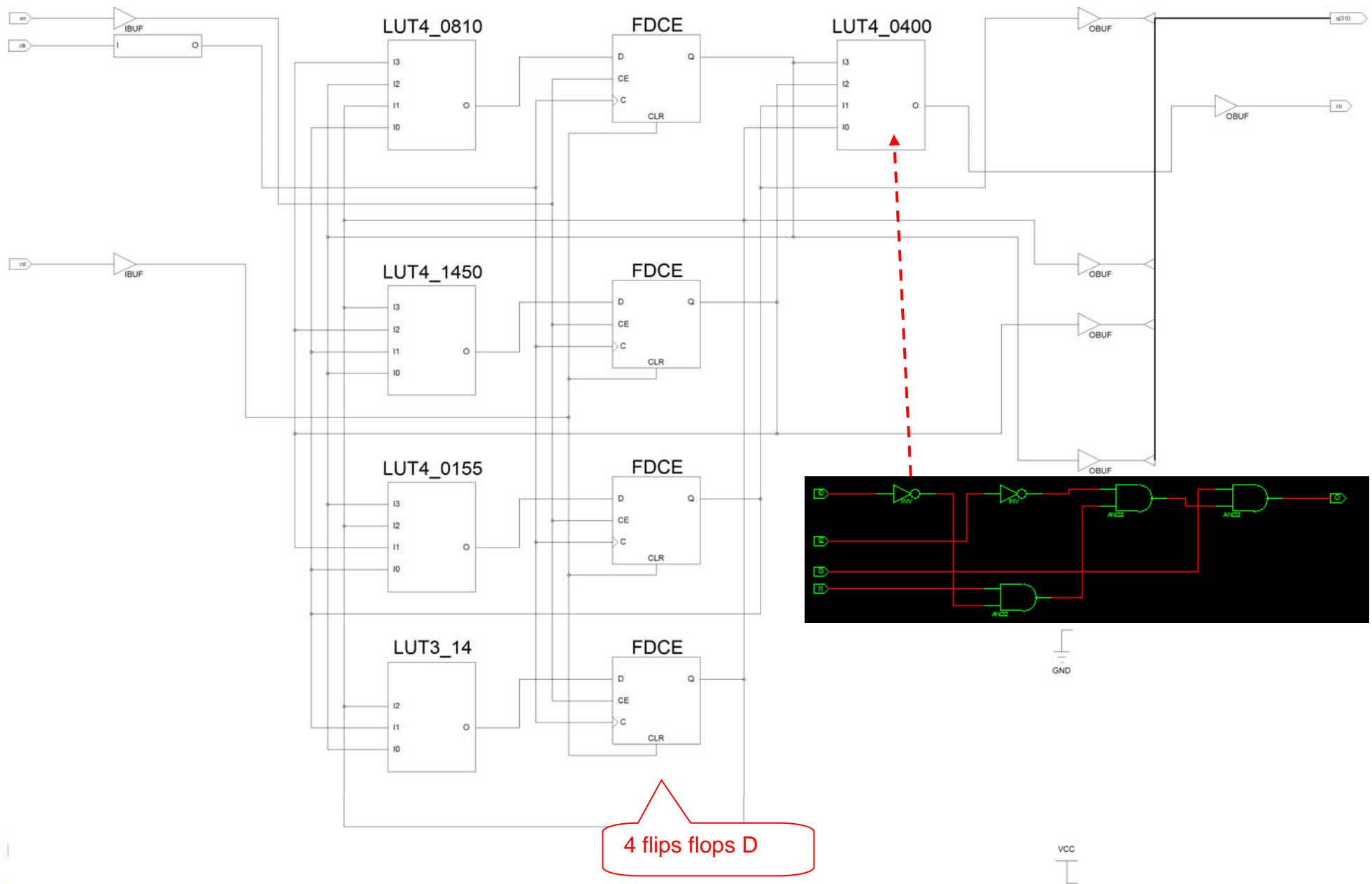

2.6.17. Compteur BCD 4 bits, reset asynchrone, validation de comptage, sortie retenue synchronisée

□ Utilisation d'un signal interne de type `std_logic_vector`

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity bcdcnt4_ar_en_sync is port(
  clk, ar, en      : in std_logic;
  co               : out std_logic;
  q               : out std_logic_vector(3 downto 0) );
end bcdcnt4_ar_en_sync;

architecture arch_bcdcnt4_ar_en_sync of bcdcnt4_ar_en_sync is

  signal count : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
```

```
process (clk, ar)
begin
  if ar = '1' then
    co <= '0';
    count <= (others => '0');
  elsif (clk'event and clk = '1') then
    if en = '1' then
      if count < x"9" then      -- les littéraux sont de type std_logic
        count <= count + 1;
        if count = x"8" then  -- anticipation du calcul de la retenue
          co <= '1';
        end if;
      else
        count <= x"0";
        co <= '0';
      end if;
    end if;
  end if;
end process;

q <= count;

end arch_bcdc4_ar_en_sync;
```

Si count = 8, alors au prochain front montant d'horloge

- count passera à 9
- co passera à '1'

□ Rapport de compilation

La sortie `co` est issue d'un flip-flop D

Target Device: CY37256P160-83AC

DESIGN EQUATIONS

```
co.D = en * /q(0).Q * /q(1).Q * /q(2).Q * q(3).Q
      + co.Q * /en
      + co.Q * /q(3).Q
co.AP = GND
co.AR = ar
co.C = clk
```

```
q(0).D = en * /q(0).Q * /q(1).Q * /q(2).Q
        + en * /q(0).Q * /q(3).Q
        + /en * q(0).Q
```

```
q(0).AP = GND
q(0).AR = ar
q(0).C = clk
```

```
q(1).T = en * q(1).Q * q(3).Q
        + en * q(0).Q * /q(3).Q
```


```
q(1).AP = GND
q(1).AR = ar
q(1).C = clk
```

```
q(2).T = en * q(0).Q * q(1).Q * /q(3).Q
        + en * q(2).Q * q(3).Q
```

```
q(2).AP = GND
q(2).AR = ar
q(2).C = clk
```

```
q(3).D = en * /q(0).Q * /q(1).Q * /q(2).Q * /q(3).Q
```

□ Résultat de simulation

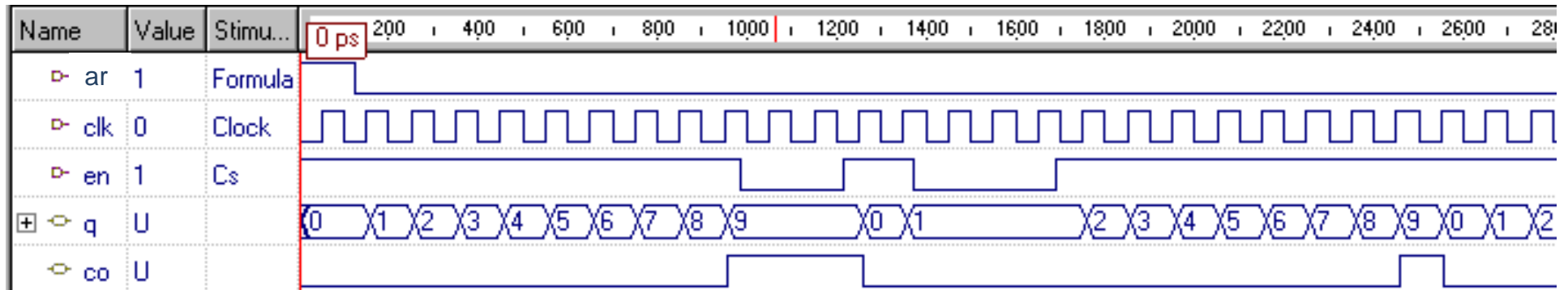


TIMING PATH ANALYSIS using Package: cy37256p160-83ac

rst Case Path Summary

$t_S = 8.0 \text{ ns}$ for q(0).D
 $t_{SCS} = 12.0 \text{ ns}$ for q(0).D
 $t_{CO} = 8.0 \text{ ns}$ for q(0).C
 $t_{RO} = 21.5 \text{ ns}$ for q(0).AR

$$f_{\max} = 1 / t_{SCS}$$

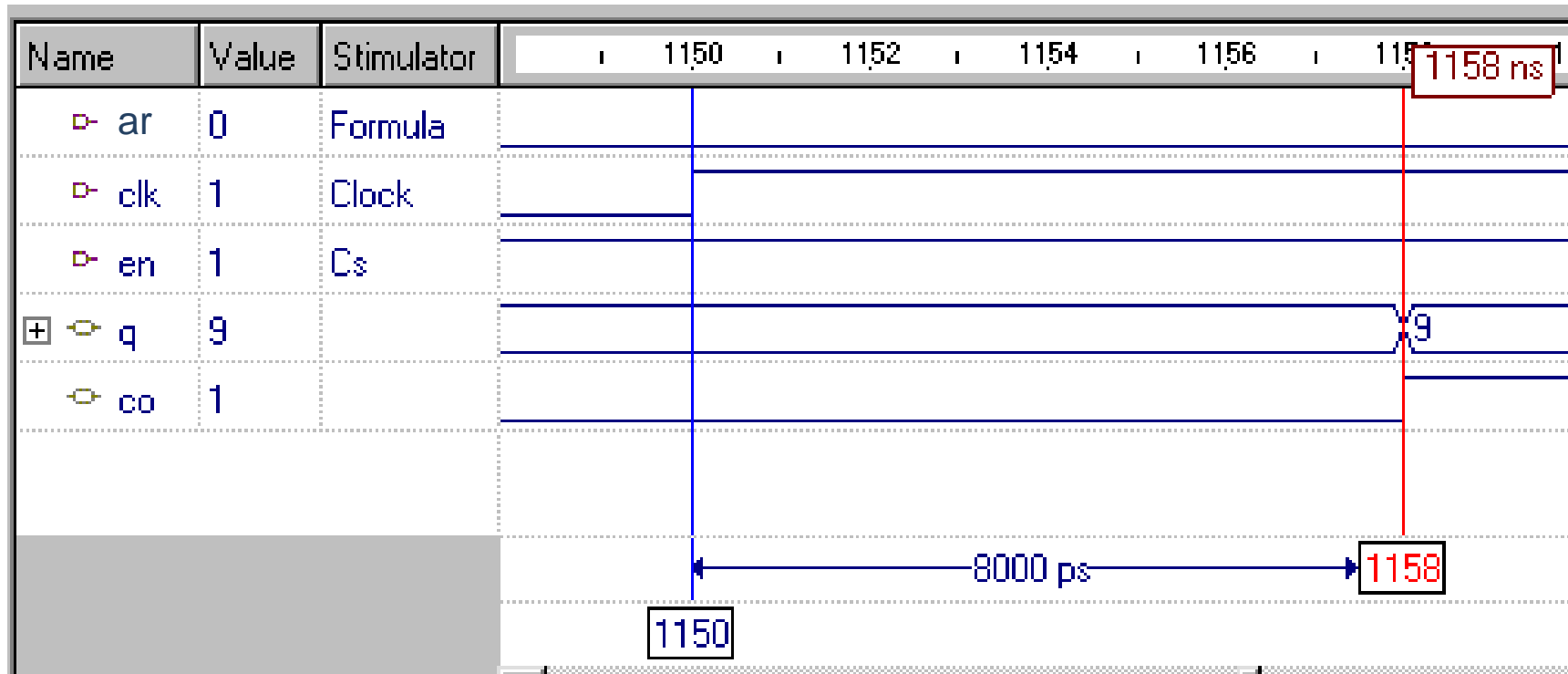La sortie q et la retenue co changent d'état en même temps.



2.6.18. Compteur binaire naturel 4 bits, synchrone, chargeable, sorties 3 états

oe = '1' : le port d'entrée/sortie fournit la valeur de comptage

oe = '0' : le port d'entrée/sortie reçoit une donnée de chargement

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity cnt4_ld_oe is port(
    clk, oe, ld      : in std_logic;
    count_io        : inout std_logic_vector(3 downto 0)
end cnt4_ld_oe;

architecture arch_cnt4_ld_oe of cnt4_ld_oe is
    signal count, data : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            if ld = '1' then
                count <= data;
            else
                count <= count + 1;
            end if;
        end if;
    end process;

    -- Validation de la sortie
    count_io <= count when (oe = '1') else "ZZZZ";
    data <= count_io;
end arch_cnt4_ld_oe;

```

Remarque : Le signal data peut être remplacé par count_io.
Il n'est utilisé que pour clarifier la description.

DESIGN EQUATIONS

$$\text{count_io}(0).D = \text{count_io}(0) * ld + \text{/count_io}(0).Q * \text{/ld}$$

$$\text{count_io}(0).C = \text{clk}$$

$$\begin{aligned} \text{count_io}(1).D &= \text{/count_io}(0).Q * \\ &\text{count_io}(1).Q * \text{/ld} \\ &+ \text{count_io}(0).Q * \\ &\text{/count_io}(1).Q * \text{/ld} \\ &+ \text{count_io}(1) * ld \end{aligned}$$

$$\text{count_io}(1).C = \text{clk}$$

$$\text{count_io}(1).OE = \text{oe}$$

$$\begin{aligned} \text{count_io}(2).T &= \text{/count_io}(2) * \text{count_io}(2).Q \\ &* ld \\ &+ \text{count_io}(2) * \text{/count_io}(2).Q \\ &* ld \\ &+ \text{count_io}(0).Q * \\ &\text{count_io}(1).Q * \text{/ld} \end{aligned}$$

$$\text{count_io}(2).C = \text{clk}$$


2.6.19. Compteur 8 bits à commandes multiples

```
ARCHITECTURE behavioral OF cnt8 IS
  signal cnt : std_logic_vector(7 downto 0);
BEGIN
```


```
  count_proc: process(ar,clk)
  begin
    if ar = '1' then
      cnt <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk =
      if sr = '1' then
        cnt <= (others => '0');
      elsif sp = '1' then
        cnt <= (others => '1');
      elsif ld = '1' then
        cnt <= din;
      elsif up = '1' then
        cnt <= cnt + 1;
      elsif dn = '1' then
        cnt <= cnt - 1;
      end if;
    end if;
  end process;

  q <= cnt;
```

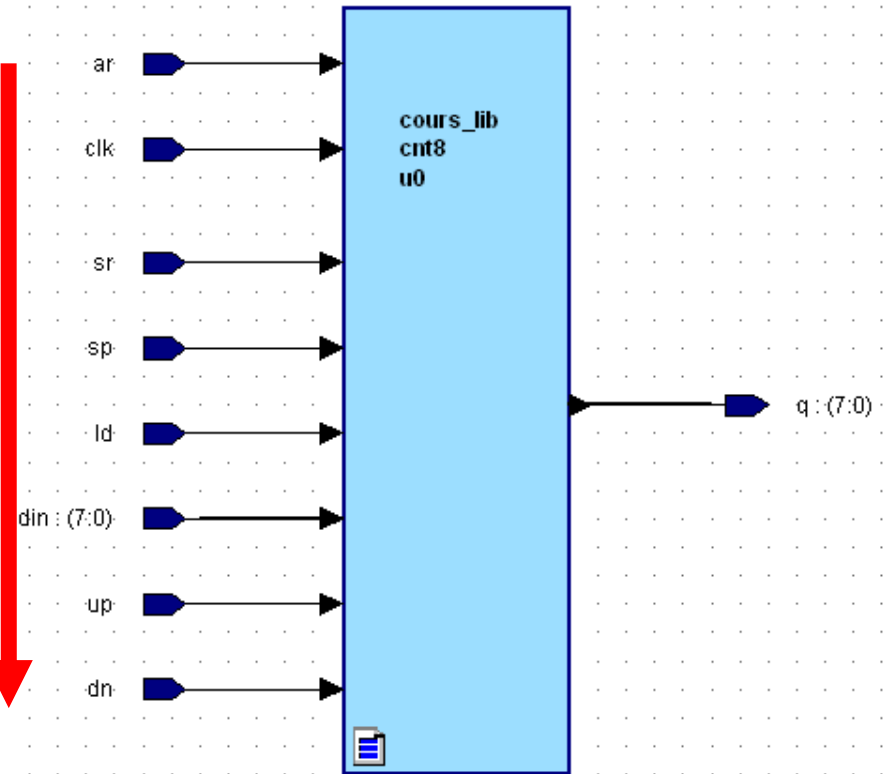Priorités
décroissantes
⇒ Utiliser la
structure
if ... then ... elsif ...



```
END ARCHITECTURE behavioral;
```

 

Priorité de la commande ld par rapport à la commande up