

# VHDL - Logique programmable

## Partie 7 Les machines d'état

**Denis Giacona**

**ENSISA**

École Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace  
12, rue des frères Lumière  
68 093 MULHOUSE CEDEX  
FRANCE

Tél. 33 (0)3 89 33 69 00

**ensiza**  
école nationale supérieure  
d'ingénieurs sud alsace



1.	Le concept des machines d'états (FSM : Finite State Machine)	4
1.1.	Propriétés des machines synchrones	4
1.1.1.	Machine de Moore (concerne uniquement les sorties)	5
1.1.2.	Machine de Mealy (concerne uniquement les sorties)	5
1.1.3.	Machine mixte	5
1.2.	Structure d'une machine de Moore ou de Mealy – sorties combinatoires	6
1.2.1.	Sortie combinatoire – machine de Moore	7
1.2.2.	Sortie combinatoire – machine de Mealy	7
1.3.	Structure d'une machine de Moore ou de Mealy – sorties synchronisées	8
1.4.	Structure d'une machine de Moore – sorties prises directement dans l'état interne	9
1.5.	Codage des états internes de la machine	10
1.5.1.	Choix du code	10
1.5.2.	États codés	11
1.5.3.	États décodés (One hot state machine)	13
2.	Description des machines d'états en VHDL	14
2.1.	Les registres de mémorisation	14
2.2.	Les registres à décalage	15
2.3.	Les registres de comptage	16
2.4.	Les contrôleurs	17
2.4.1.	Rôle d'un contrôleur	17
2.4.2.	Architecture VHDL d'un contrôleur	19
3.	Règles de conception pour un fonctionnement sûr	20
3.1.	Paramètres temporels et horloge	21
3.1.1.	Systèmes combinatoires	21
3.1.2.	Système séquentiel (calcul de la fréquence max d'horloge)	22
3.2.	La synchronisation des entrées asynchrones	23
3.2.1.	Conception incorrecte	23
3.2.2.	Conception correcte : synchronisation des entrées asynchrones	24
3.3.	Les erreurs dues à des événements extérieurs	25
3.3.1.	Erreurs conduisant à des états inutilisés	26
3.3.2.	Cas des machines comportant un code complet	27

3.3.3. Méthodes de détection et de correction des erreurs .....	28
3.4. Les hasards statiques.....	29
3.5. Les états internes transitoires.....	30
4. Le modèle graphe d'état pour les machines synchrones.....	31
4.1. Les nœuds d'un graphe.....	31
4.1.1. Le cercle d'état.....	31
4.1.2. L'arc .....	31
4.2. La dynamique d'un graphe .....	32
4.2.1. L'horloge .....	32
4.2.2. La transition avec condition.....	33
4.2.3. La transition directe.....	34
4.2.4. La transition multiple (structure OU à priorité).....	35
4.3. Le codage des états internes d'un graphe.....	36
4.3.1. États de type énuméré.....	36
4.3.2. États codés en binaire .....	37
4.3.3. États codés « one hot » .....	38
4.4. L'état de repli d'un graphe .....	39
4.5. L'initialisation d'un graphe .....	40
4.5.1. Reset synchrone .....	40
4.5.2. Reset asynchrone .....	41
4.6. Les états particuliers de l'outil ModelSim Designer .....	42
4.6.1. L'état d'attente .....	42
4.6.2. L'état hiérarchique .....	44
4.7. Les actions .....	45
4.7.1. Action d'état – assignation combinatoire de la sortie .....	46
4.7.2. Action d'état – assignation registre de la sortie.....	50
4.7.3. Action de transition – assignation combinatoire de la sortie .....	56
4.8. Exemples de machines d'état.....	59
4.8.1. Transition sur un front montant de signal.....	59
4.8.2. Temporisateur (action de transition et action d'état simples) .....	65
4.8.3. Action d'état complexe (incrément conditionnelle d'un compteur).....	69

# 1. Le concept des machines d'états (FSM : Finite State Machine)

## 1.1. Propriétés des machines synchrones

- Les sorties sont évaluées à partir d'un **état interne** qui englobe toute l'information relative au passé des entrées
- L'état interne est mémorisé dans le **registre d'état (flip-flops)**
- Un nouvel état interne se déduit de l'état interne présent et des entrées du système
- Dans une machine d'état **synchrone** toute évolution de l'état interne se produit sur le front d'une **horloge**
- La durée minimum d'un état interne est garantie (c'est un multiple de la période d'horloge)

Tout système séquentiel synchrone peut être considéré comme une machine d'état ou une combinaison de machines d'état.

### 1.1.1. Machine de Moore (concerne uniquement les sorties)

- Les sorties ne dépendent que de l'état courant

*E.F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines", Automata Studies, Princeton University Press, 1956*

### 1.1.2. Machine de Mealy (concerne uniquement les sorties)

- Les sorties dépendent de l'état interne courant et des entrées


*G.H. Mealy, "A method for synthesizing sequential circuits", Bell System Technical Journal, 1955*

### 1.1.3. Machine mixte

- Combinaison de sorties de type Mealy et de sorties de type Moore.
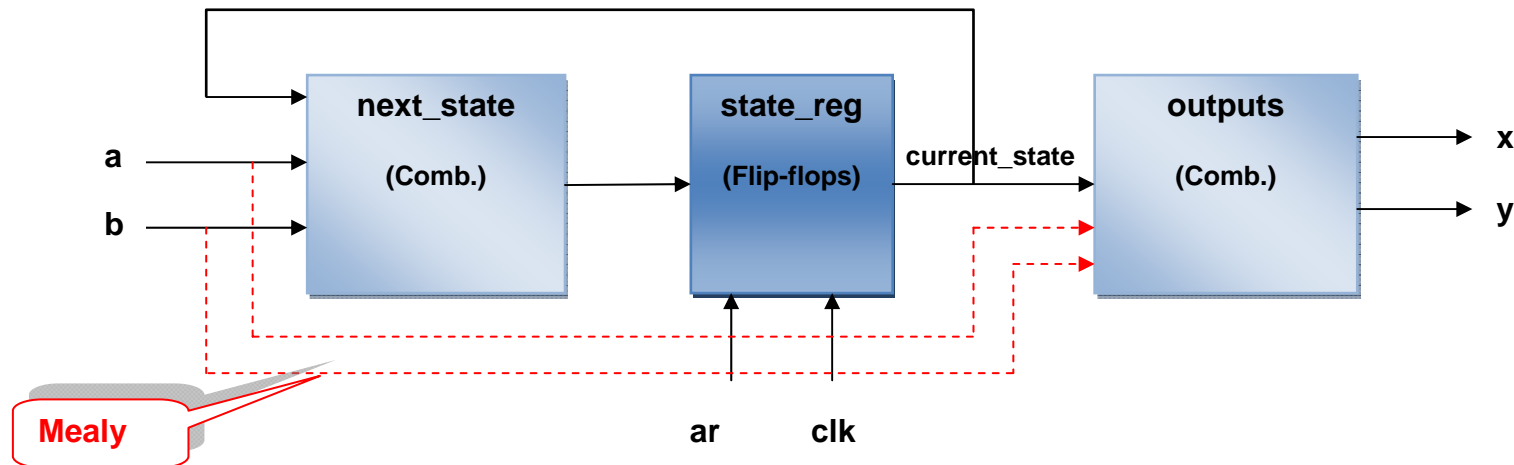
## 1.2. Structure d'une machine de Moore ou de Mealy – sorties combinatoires

- Principe : les sorties sont élaborées par un bloc combinatoire de décodage du registre d'état
- Inconvénients :
  - délai supplémentaire après le changement d'état interne de la machine
  - apparition en sortie d'impulsions parasites de courte durée dues aux hasards statiques (*glitches*) lorsque les couches combinatoires ont des longueurs différentes, et aux changements d'état transitoires des bits du registre d'état



### 1.2.1. Sortie combinatoire – machine de Moore


- **Les sorties ne changent pas d'état directement en réponse au changement d'état des entrées ; elles sont dépendantes du changement d'état de la machine (donc indirectement du front d'horloge)**

### 1.2.2. Sortie combinatoire – machine de Mealy

- **Les sorties peuvent changer directement en réponse au changement d'état des entrées, même entre 2 fronts d'horloge**
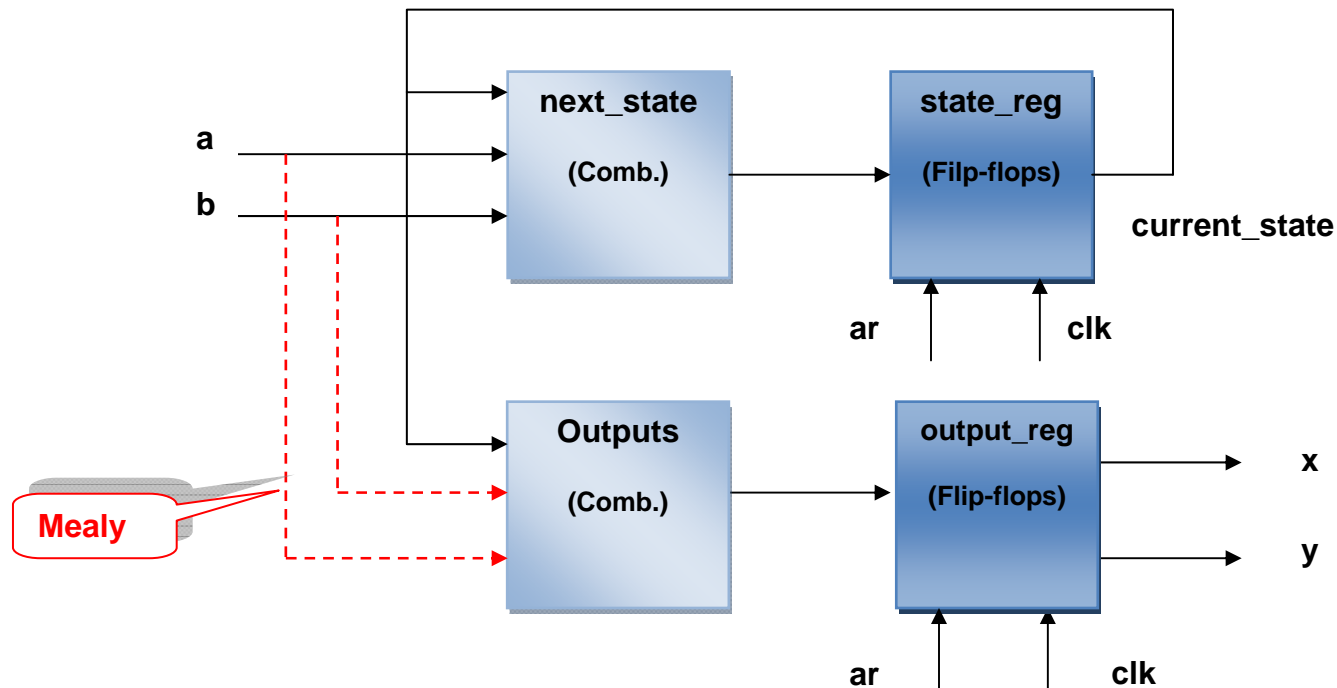
### 1.3. Structure d'une machine de Moore ou de Mealy – sorties synchronisées


- Les sorties sont préparées avant le front actif d'horloge
- Les changements d'état des sorties ont tous lieu simultanément, sur le même front d'horloge
- **Avantage** : pas de hasard statique, indépendance vis-à-vis des changements d'état transitoires des bits du registre d'état
- **Inconvénient** : il faut un flip-flop supplémentaire par sortie




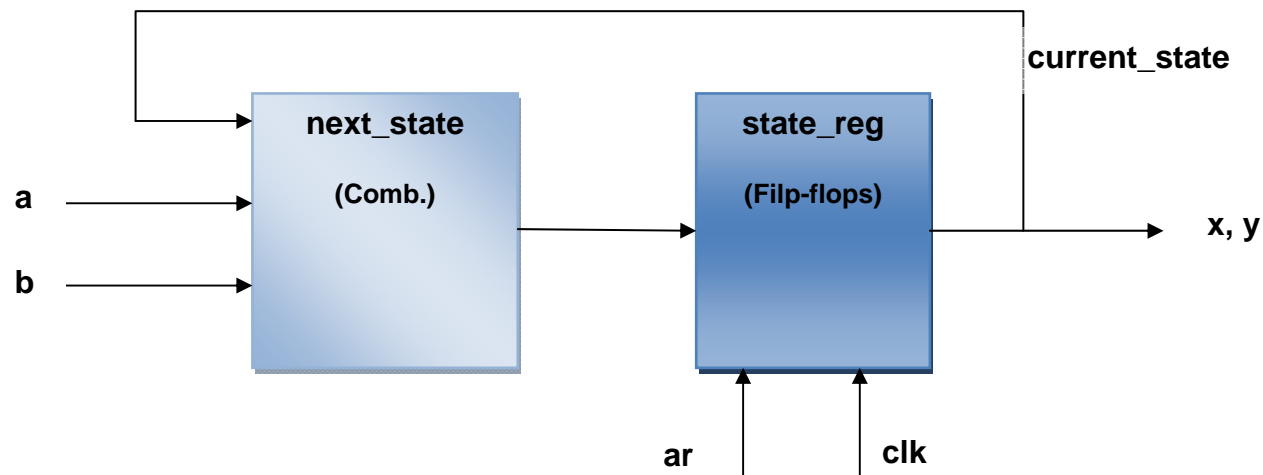
## 1.4. Structure d'une machine de Moore – sorties prises directement dans l'état interne

- Les bits du registre d'état fournissent directement les sorties
- Avantage : pas de combinatoire de sortie
- Inconvénient : méthode applicable uniquement dans des cas particuliers




## 1.5. Codage des états internes de la machine

### 1.5.1. Choix du code

- Binaire en séquence naturelle
- Gray
- Johnson
- One Hot (un seul bit actif dans chaque combinaison)
- Two Hot
- Autres (spécifiques)


Par exemple pour coder 8 états :

Numéro état	Binaire naturel	Gray	Johnson	One-hot	Autres
0	000	000	0000	00000001	à définir
1	001	001	0001	00000010	à définir
2	010	011	0011	00000100	à définir
3	011	010	0111	00001000	à définir
4	100	110	1111	00010000	à définir
5	101	111	1110	00100000	à définir
6	110	101	1100	01000000	à définir
7	111	100	1000	10000000	à définir
	3 bits	3 bits	4 bits	8 bits	à définir

 
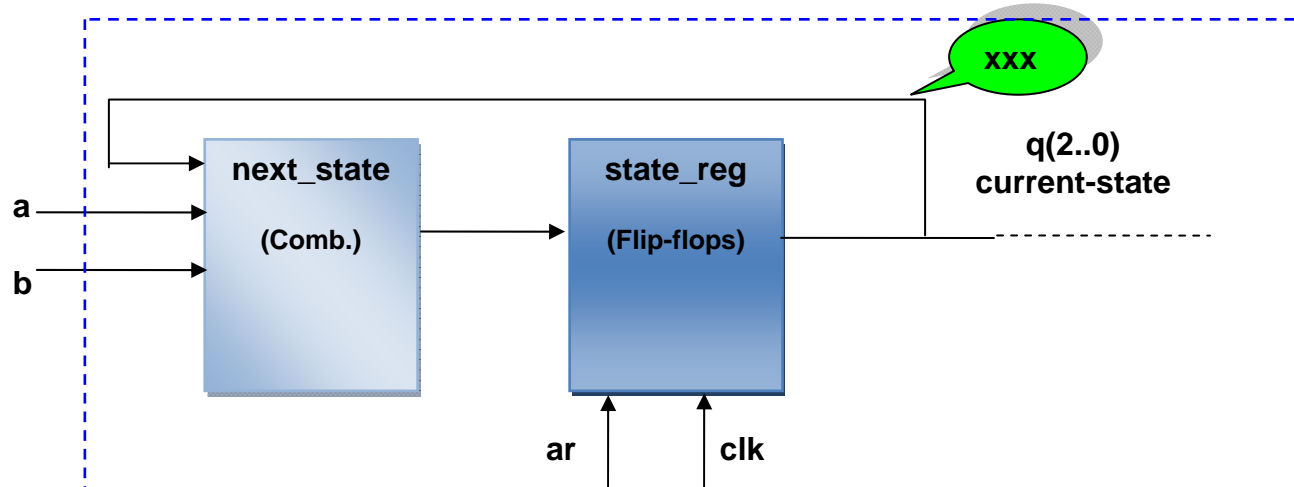
## 1.5.2. États codés

- Chaque état interne est représenté par un code binaire dans lequel plusieurs bits sont à '1'
- La génération des sorties nécessite un post-décodage du registre d'état (logique combinatoire de sortie)
- Ils requièrent un minimum de flip-flops
- Si le nombre d'états est élevé, ils génèrent une logique combinatoire complexe pour le calcul de l'état futur
- C'est une méthode adaptée aux circuits CPLD (moins de flip-flops que dans les FPGA)



### ☞ Code binaire naturel

- Le nombre de flip-flops «  $m$  » est minimal (jusqu'à  $2^m$  états possibles)
- Il peut y avoir des états inutilisés → prévoir des échappatoires (sinon risque de blocage)

### ☞ Code Johnson


- Registre à décalage avec rétroaction complémentée
- Pour  $n$  flip-flops on peut coder  $2n$  états
- Il comporte des états inutilisés

### ☞ Code Gray (code binaire réfléchi)

- Le nombre de flip-flops «  $m$  » minimal (jusqu'à  $2^m$  états)
- Un seul bit change de valeur entre deux états consécutifs ⇒ pas d'états transitoires
- Il peut y avoir des états inutilisés

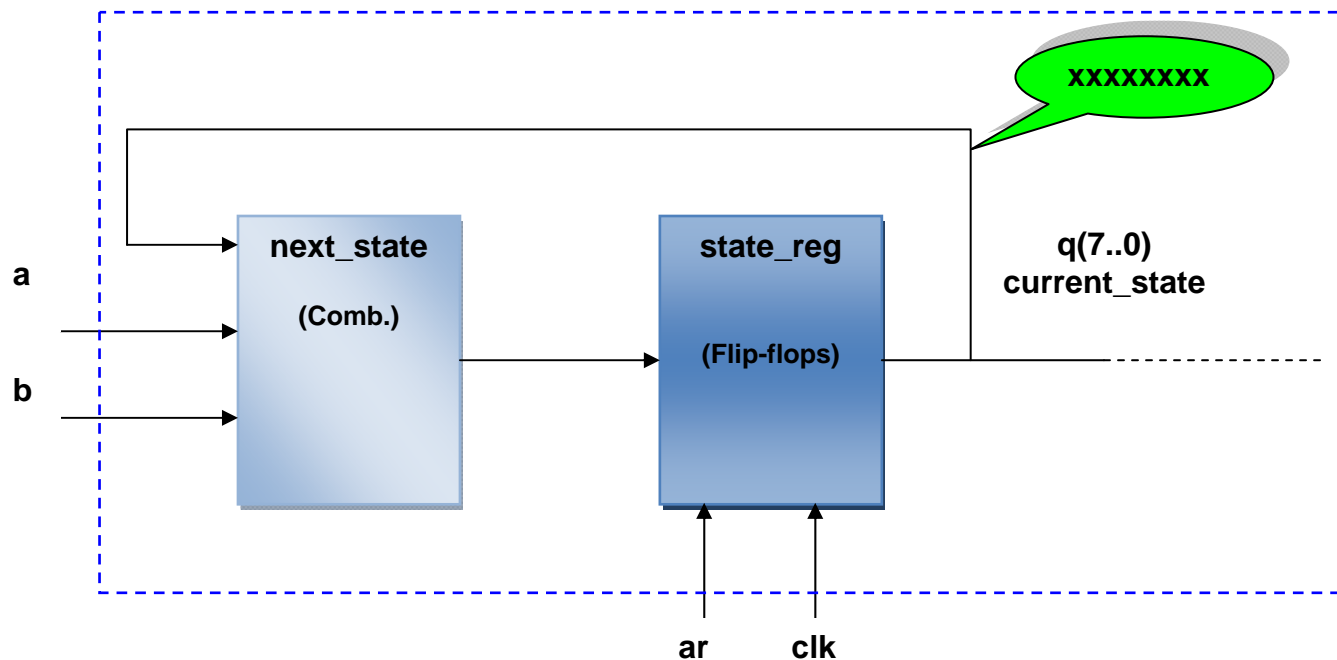
### 1.5.3. États décodés (One hot state machine)

- Chaque état interne de la machine est représenté par un seul bit : c.-à-d. en fonctionnement normal, un seul flip-flop du registre d'état est à '1', les autres sont à '0'
- C'est une méthode adaptée aux circuits FPGA qui comportent un grand nombre de flip-flops
- La logique combinatoire de calcul de l'état futur est plus simple que pour les états codés




## 2. Description des machines d'états en VHDL


### 2.1. Les registres de mémorisation

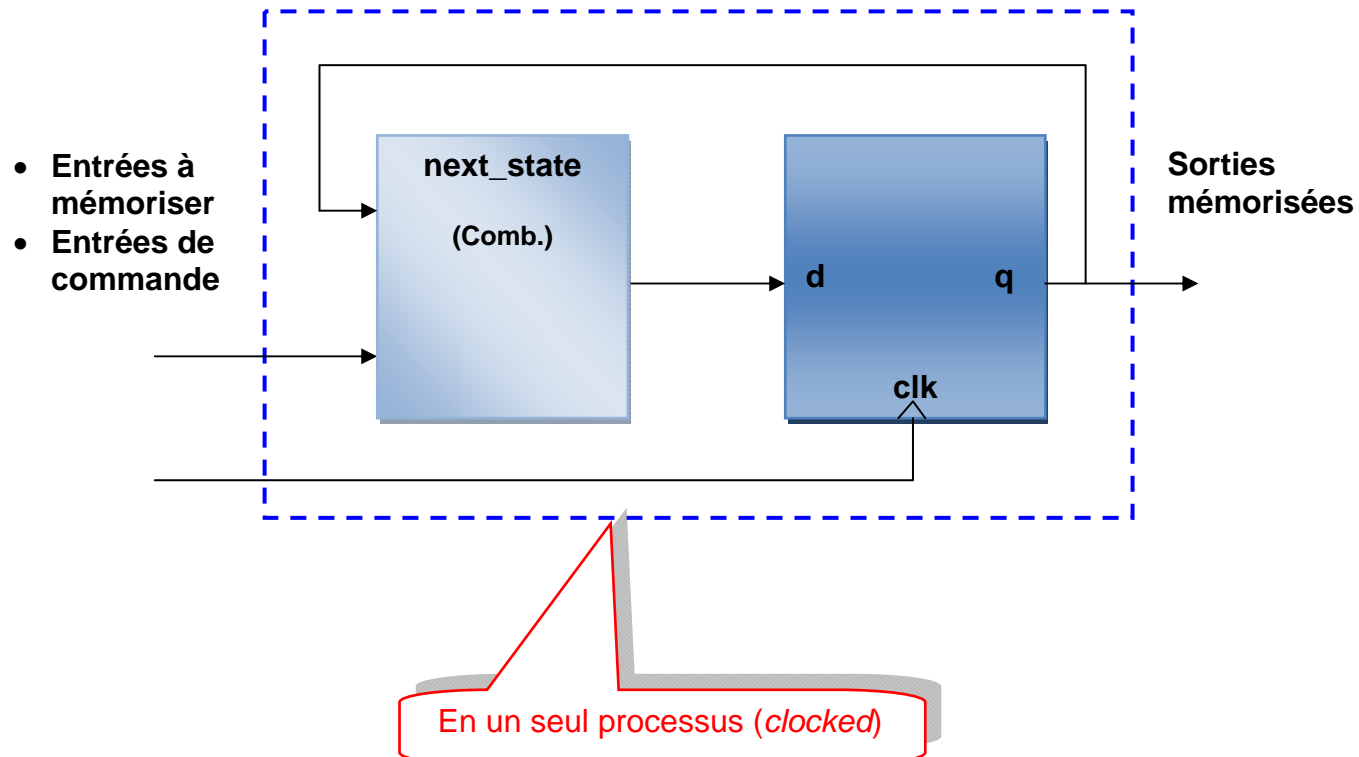

## 2.2. Les registres à décalage

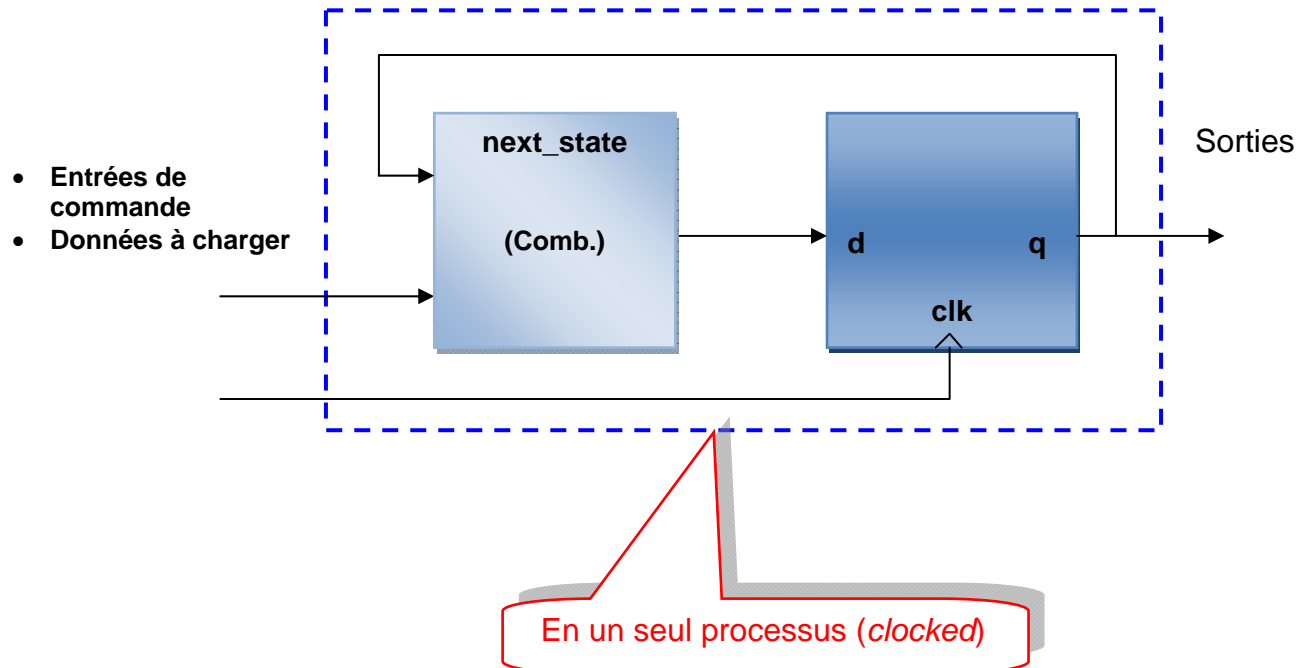

## 2.3. Les registres de comptage

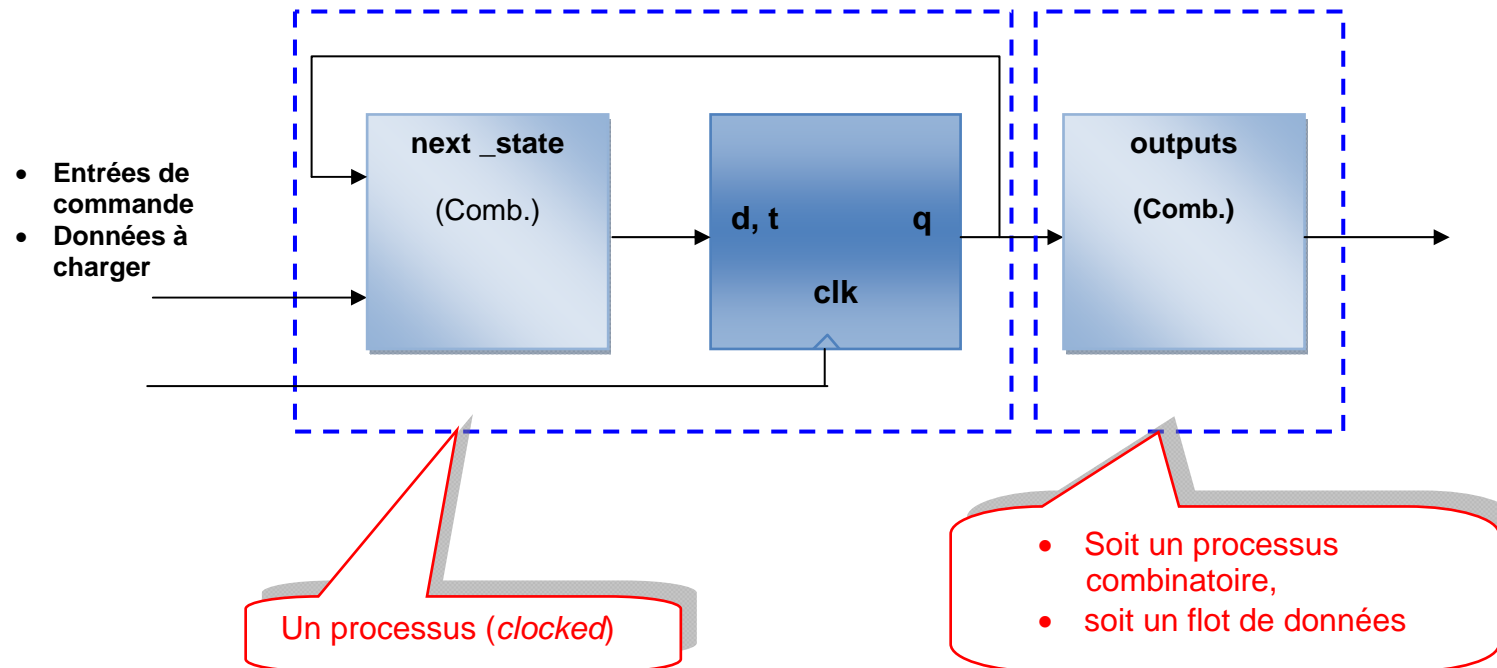



**Note** : il est aussi possible de décrire le tout en un seul processus.



## 2.4. Les contrôleurs

### 2.4.1. Rôle d'un contrôleur

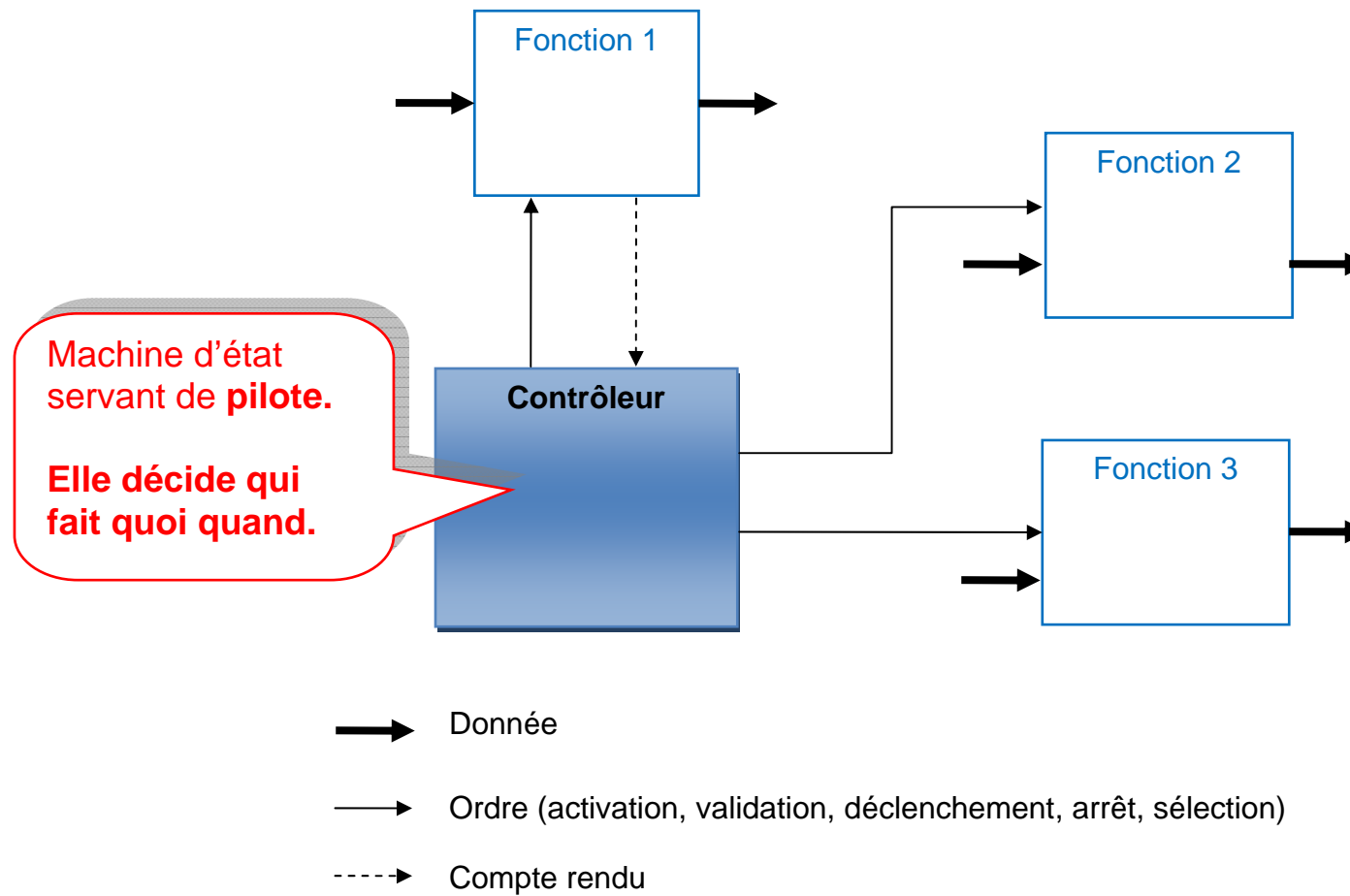

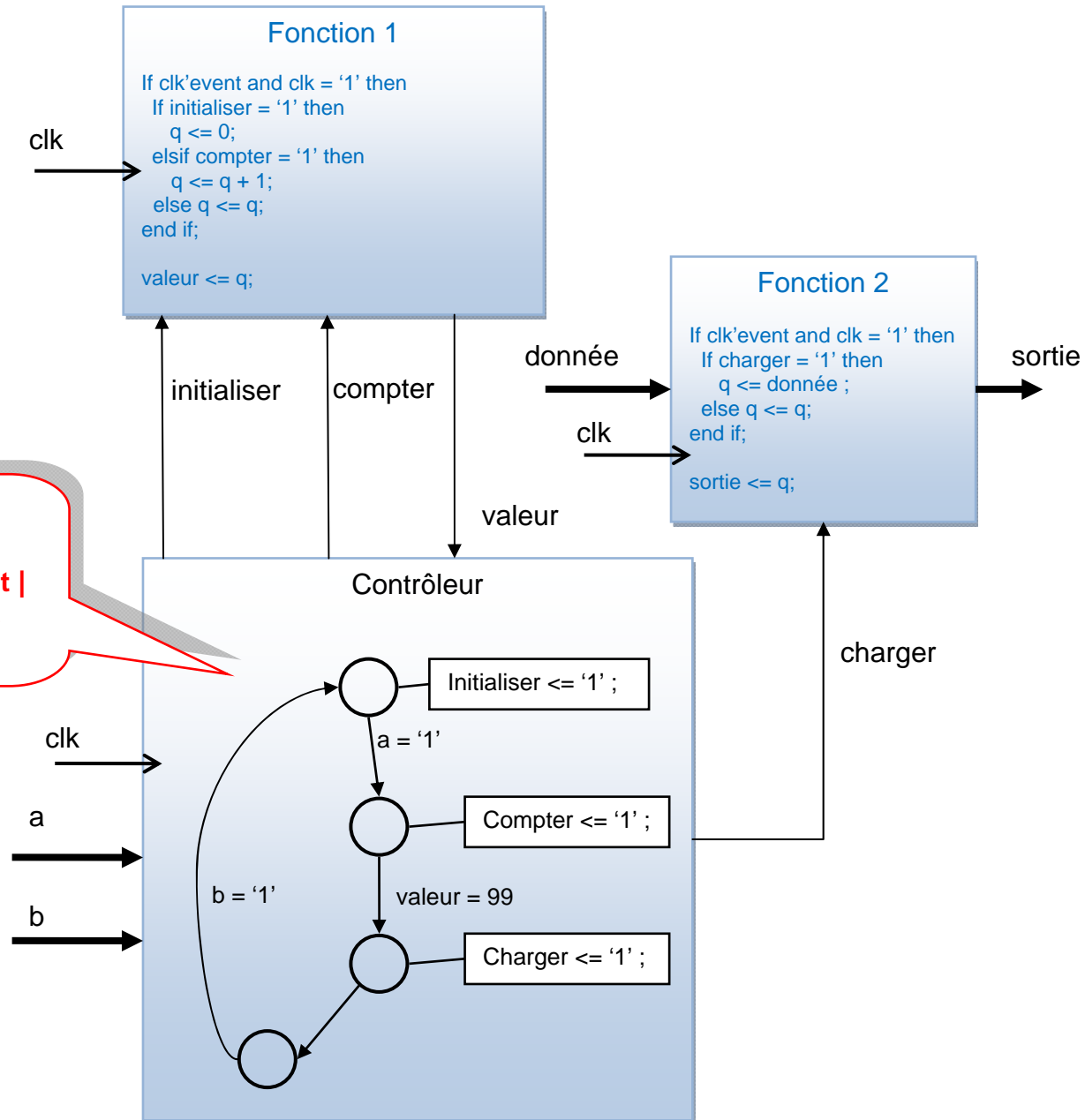

**Terminologie :**

- Graphe d'état |
- Diagramme d'état |
- Automate à états finis

## 2.4.2. Architecture VHDL d'un contrôleur

- Description avec 3 processus concurrents

```
-----  
clocked_proc : PROCESS (clk, ...)  
-----
```

```
--      copie de next_state dans current_state sur front de clk
```

```
-----  
nextstate_proc : PROCESS (current_state, ...)  
-----
```

```
--      calcul de next_state à partir de current_state et des entrées
```

```
-----  
output_proc : PROCESS (current_state, ...)  
-----
```


```
--      calcul des sorties à partir de current_state et éventuellement des entrées
```

### 3. Règles de conception pour un fonctionnement sûr

- **Une seule horloge** si possible. Pas de décalages d'horloge (*clock skew*) sur les blocs séquentiels (dans les FPGA, utiliser les ressources de routage prévus pour la distribution de l'horloge)
- **Synchroniser les entrées de données asynchrones**
  - but : assurer la cohérence des signaux de commande du registre d'état
- **Détecter ou corriger les erreurs consécutives à des événements extérieurs (radiations en milieu hostile : terrestres ou dans l'espace)**
  - objectif : éviter les blocages de la machine d'état
- **Ne pas appliquer les signaux combinatoires sujets aux hasards statiques sur les entrées asynchrones des blocs séquentiels (par exemple, ne pas fabriquer de signaux d'horloge avec des portes). Synchroniser si nécessaire les sorties**
- **Attendre la fin des transitoires avant d'exploiter les états internes des machines d'état**
- **S'assurer que les machines d'état démarrent dans des états valides. Synchroniser le signal servant à l'initialisation (*reset*)**
- **Choisir un codage adéquat pour le registre d'état**

## 3.1. Paramètres temporels et horloge

### 3.1.1. Systèmes combinatoires

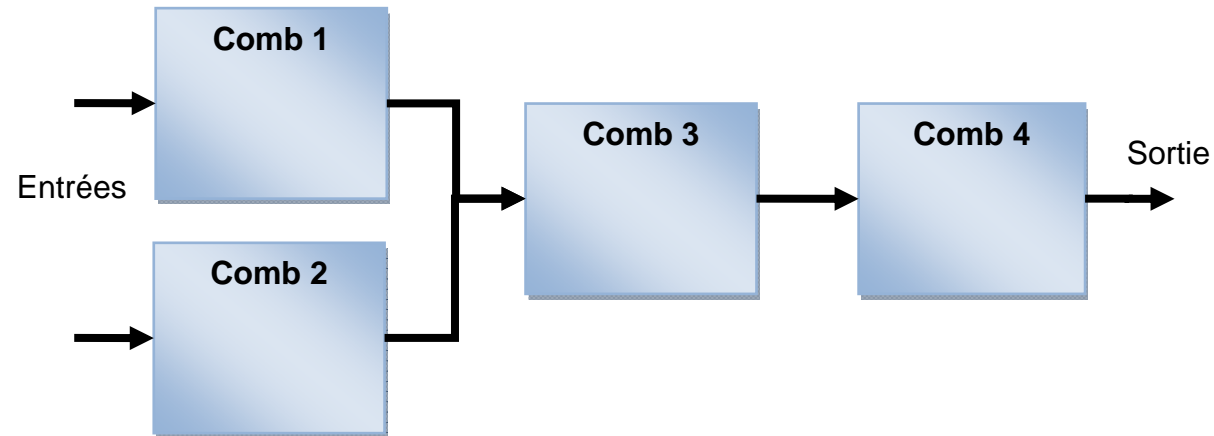


Disponibilité de la sortie :

$$\text{à } t = \text{date d'arrivée des entrées} + \max(t_{pd1}, t_{pd2}) + t_{pd3} + t_{pd4}$$

$t_{pd}$  : temps de propagation à travers un bloc combinatoire (*propagation delay*)
 
### 3.1.2. Système séquentiel (calcul de la fréquence max d'horloge)



#### Disponibilité de la sortie :

à  $T$  puis  $2T$  puis  $3T$  ...

avec  $T = t_{co} + t_{pd1} + t_{su} + \text{marge}$


$t_{co}$  : *clock to output time*

$t_{su}$  : *set up time*

## 3.2. La synchronisation des entrées asynchrones

☝ **Constat : Les états métastables existent, on ne peut pas les éviter !**


### 3.2.1. Conception incorrecte

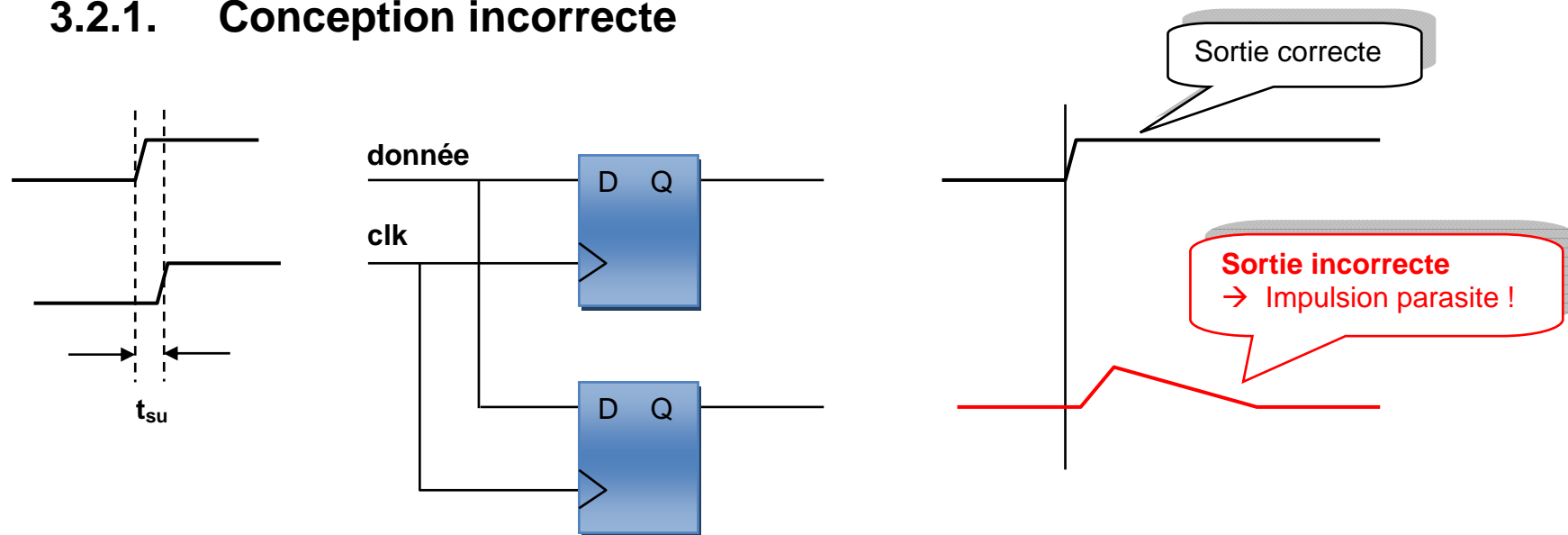

Si l'un des deux flip-flops réagit bien et l'autre non (car ils peuvent avoir des caractéristiques physiques différentes, notamment s'ils appartiennent à des circuits intégrés différents), il y aura incohérence des signaux dans la couche logique suivante.
 
### 3.2.2. Conception correcte : synchronisation des entrées asynchrones

☺ **REGLE :** Tout niveau logique de rang 1 doit comporter un seul flip-flop D par entrée



- Si le 1<sup>er</sup> flip-flop réagit mal, le signal est incorrect à sa sortie, mais il sera retombé à '0' au prochain front montant d'horloge, et les deux flips suivants n'auront pas vu l'impulsion transitoire parasite. Il y aura juste un retard supplémentaire d'une période d'horloge.
- Si le 1<sup>er</sup> flip-flop réagit bien, tant mieux !



### 3.3. Les erreurs dues à des événements extérieurs


Des **événements extérieurs** peuvent faire commuter les flip-flops intempestivement et conduire la machine d'état dans un état ne figurant pas dans la séquence normale (*lockup states, illegal states*).

#### ☺ REGLE

Pour un registre d'états à  $n$  bits, il faut faire une analyse en tenant compte des  $2^n$  états possibles
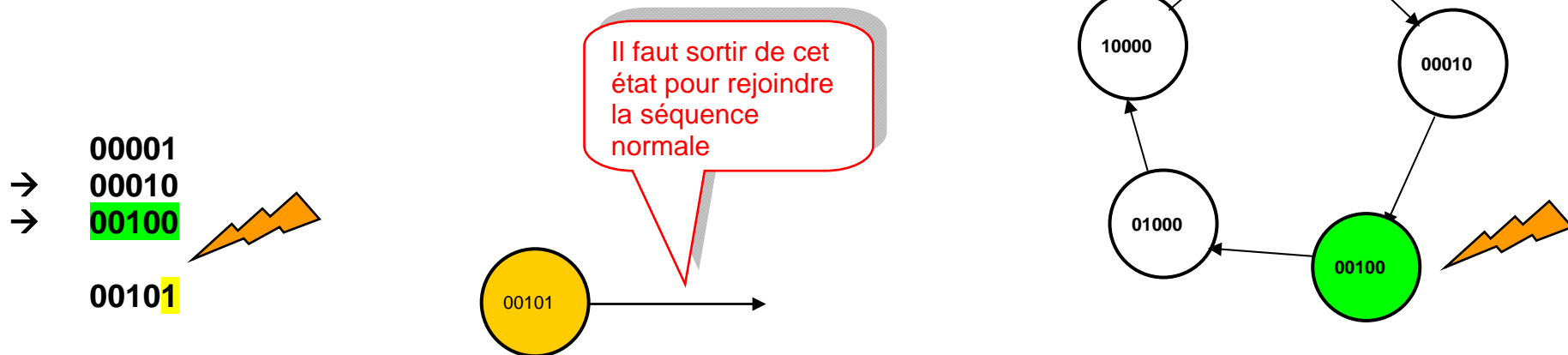
### 3.3.1. Erreurs conduisant à des états inutilisés


- Machine à états décodés (*one hot FSM*)
- 5 états dans la séquence normale
- 5 bits, donc  $32 - 5 = 27$  combinaisons hors séquence normale



**Cette erreur peut être détectée (deux flip-flops sont à '1'), mais ajouter de la logique ne résout pas forcément le problème, car cette logique supplémentaire est elle-même sensible aux perturbations extérieures !**
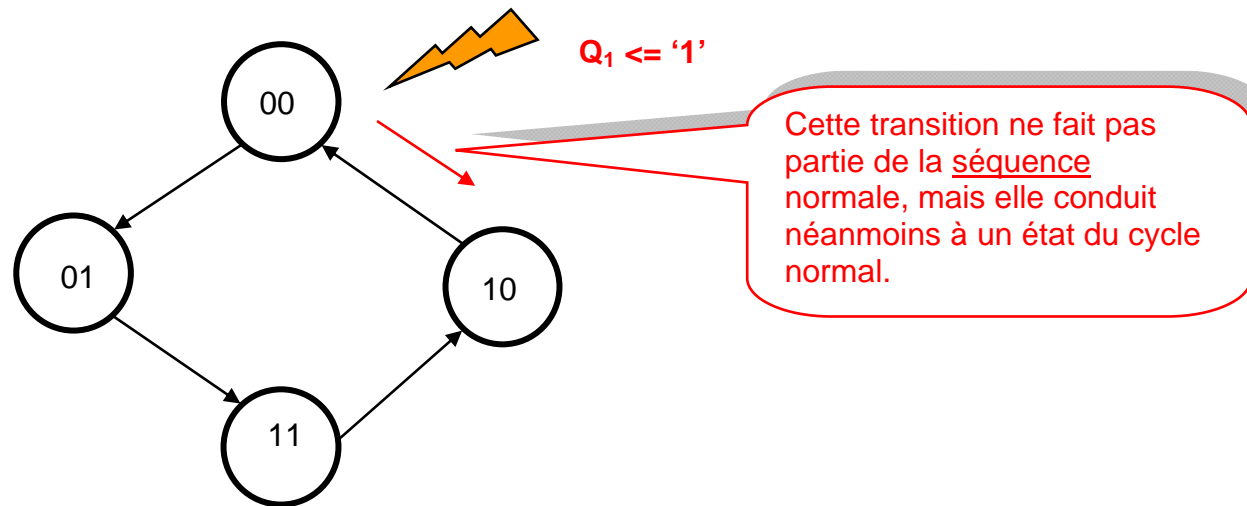
### 3.3.2. Cas des machines comportant un code complet

- Machine à états codés (*Gray*)
- 4 états dans la séquence normale
- 2 bits, toutes les combinaisons sont utilisées



**Il n'existe aucun moyen pour détecter cette erreur !**

### 3.3.3. Méthodes de détection et de correction des erreurs

#### Redondance

- Deux systèmes identiques traitent la même donnée. Si les sorties sont différentes, on réinitialise le système
- Trois systèmes, ou plus, traitent la même donnée. On effectue un **vote à la majorité**.

#### Exemple :


Chaque flip-flop de la conception initiale est remplacé par trois flip-flops (**TMR** : *Triple Modular Redundancy*)

#### • Parité

- Détection des erreurs simples (un seul bit change d'état à la fois)

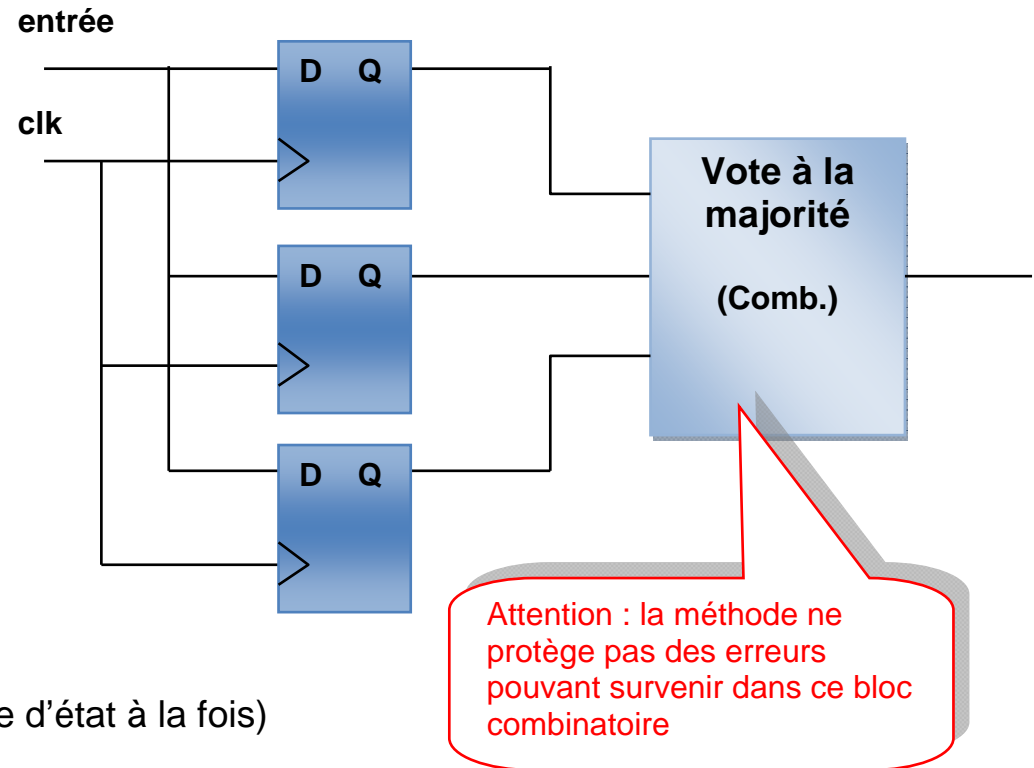
#### • Code de Hamming

- Détection des erreurs doubles et corrections des erreurs simples



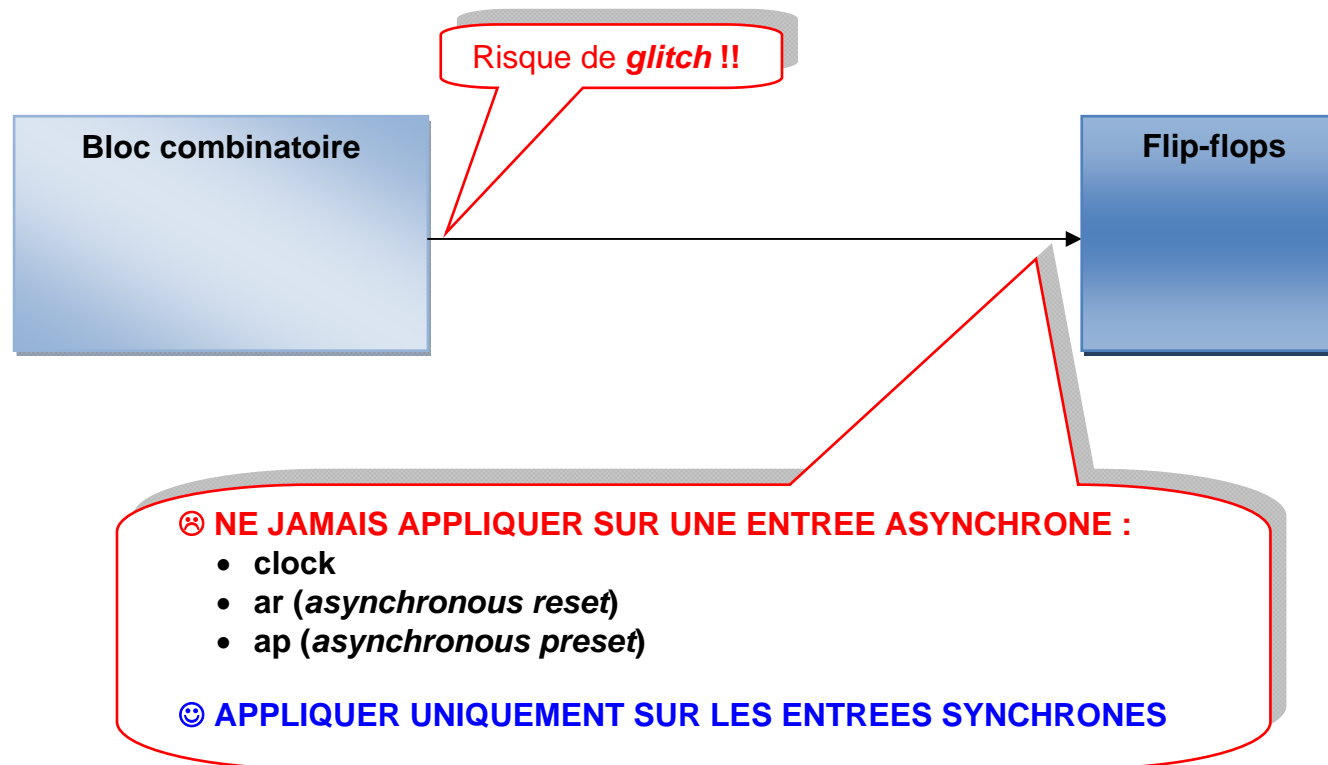
### 3.4. Les hasards statiques

Les chemins de routage des circuits FPGA engendrent des délais de propagation pour les signaux. Ces délais peuvent provoquer des **hasards statiques** (*glitches*) à la sortie des blocs combinatoires, c.-à-d. des états logiques momentanément incorrects.



### 3.5. Les états internes transitoires

 

- En théorie, le passage de l'état 01 à l'état 10 change l'état de deux bits simultanément.
- En pratique, il peut y avoir un décalage entre les changements d'état des deux flip-flops.

État transitoire

Les transitions suivantes sont possibles : 01 → 11 → 10 ou bien 01 → 00 → 10.

→ Dans une machine de Moore à sorties combinatoires, `x` qui devrait rester à '1', pourrait prendre transitoirement une valeur fausse '0'.

## 4. Le modèle graphe d'état pour les machines synchrones


### 4.1. Les nœuds d'un graphe

#### 4.1.1. Le cercle d'état

- Le cercle symbolise un **état interne** particulier de la machine
  - actif, il impose les actions sur les sorties
- Dans un graphe d'état **connexe**, un seul état est actif à la fois
- La description du comportement d'un système peut nécessiter plusieurs graphes d'état (synchronisés entre eux ou indépendants)



#### 4.1.2. L'arc

 

- L'arc, aussi appelé **transition**, indique la possibilité de changement d'un état à un autre

## 4.2. La dynamique d'un graphe

### 4.2.1. L'horloge


- L'horloge est implicite, elle **ne figure jamais** sur le graphe
- C'est toujours sur un front d'horloge (montant ou descendant) qu'un graphe peut franchir une transition, c.-à-d. passer d'un état à un autre
- Entre deux fronts d'horloge consécutifs, le graphe conserve son état interne

```
-----  
clocked_proc : PROCESS (clk,rst)  
-----  
  BEGIN  
    IF (rst = '1') THEN  
      current_state <= first;  
    ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN  
      current_state <= next_state;  
    END IF;  
  END PROCESS clocked_proc;
```


 
## 4.2.2. La transition avec condition

- La **condition de transition** est une expression booléenne comprenant des signaux d'entrée et/ou des signaux d'état internes ; elle participe à l'évolution du graphe
- L'état futur (*next state*) d'un graphe d'état dépend à la fois
  - de l'état courant (*current state*)
  - et de la condition de transition associée à un arc
- Ci-contre, si `first` est l'état courant alors
  - si la condition `a = '0'` est vraie, **au prochain front actif de l'horloge**, le nouvel état sera `second`
  - sinon, il y a maintien (représentation implicite) dans l'état `first`



```
-----
nextstate_proc : PROCESS (a, current_state)
-----
```

```
BEGIN
```

```
  CASE current_state IS
```

```
    WHEN first =>
```

```
      IF (a = '0') THEN
```

```
        next_state <= second;
```

```
      ELSE
```


```
        next_state <= first;
```

```
      END IF;
```

```
-- calcul de next_state en fonction de
-- current_state et de l'entrée a
```

 
### 4.2.3. La transition directe

- Il n'y a aucune inscription sur l'arc
- Ci-contre, l'état `second` ne dure qu'une période d'horloge, puis l'état `third` est atteint



```
CASE current_state IS  
  
WHEN second =>  
    next_state <= third;
```
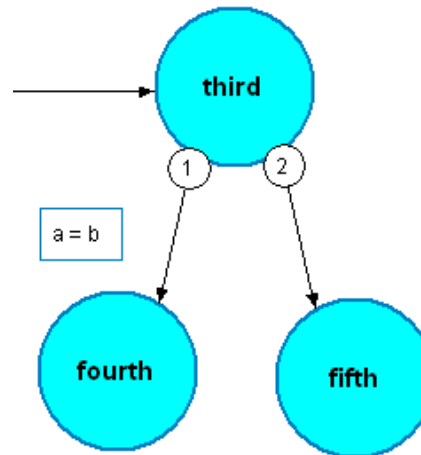
#### 4.2.4. La transition multiple (structure OU à priorité)




```
CASE current_state IS
```

```
  WHEN third =>
    IF (a = b) THEN           -- priorité 1
      next_state <= fourth;
    ELSE                       -- priorité 2
      next_state <= fifth;
    END IF;
```


## 4.3. Le codage des états internes d'un graphe

### 4.3.1. États de type énuméré

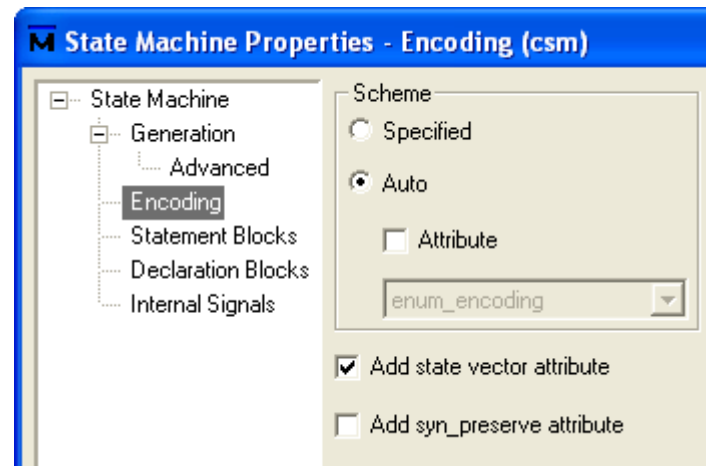

```
TYPE STATE_TYPE IS (first, second, third);  
  
-- State vector declaration  
ATTRIBUTE state_vector : string;  
ATTRIBUTE state_vector OF fsm : ARCHITECTURE IS "current_state";  
  
-- Declare current and next state signals  
SIGNAL current_state : STATE_TYPE;  
SIGNAL next_state : STATE_TYPE;
```

### 4.3.2. États codés en binaire

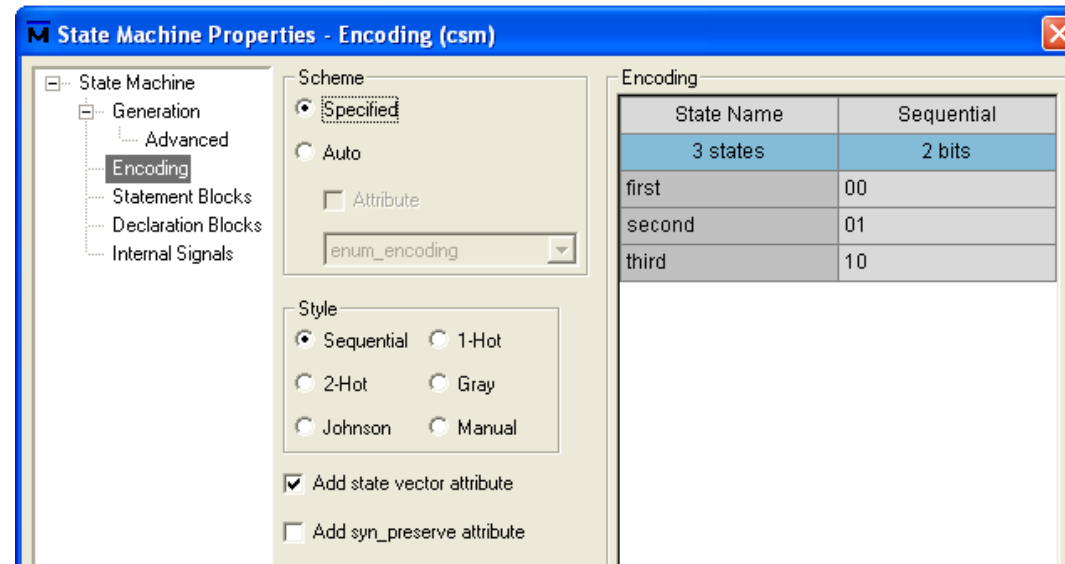

```


SUBTYPE STATE_TYPE IS std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
-- State vector declaration
ATTRIBUTE state_vector : string;
ATTRIBUTE state_vector OF fsm : ARCHITECTURE IS "current_state";

-- Hard encoding
CONSTANT first : STATE_TYPE := "00";
CONSTANT second : STATE_TYPE := "01";
CONSTANT third : STATE_TYPE := "10";

-- Declare current and next state signals
SIGNAL current_state : STATE_TYPE;
SIGNAL next_state : STATE_TYPE;

```

### 4.3.3. États codés « one hot »

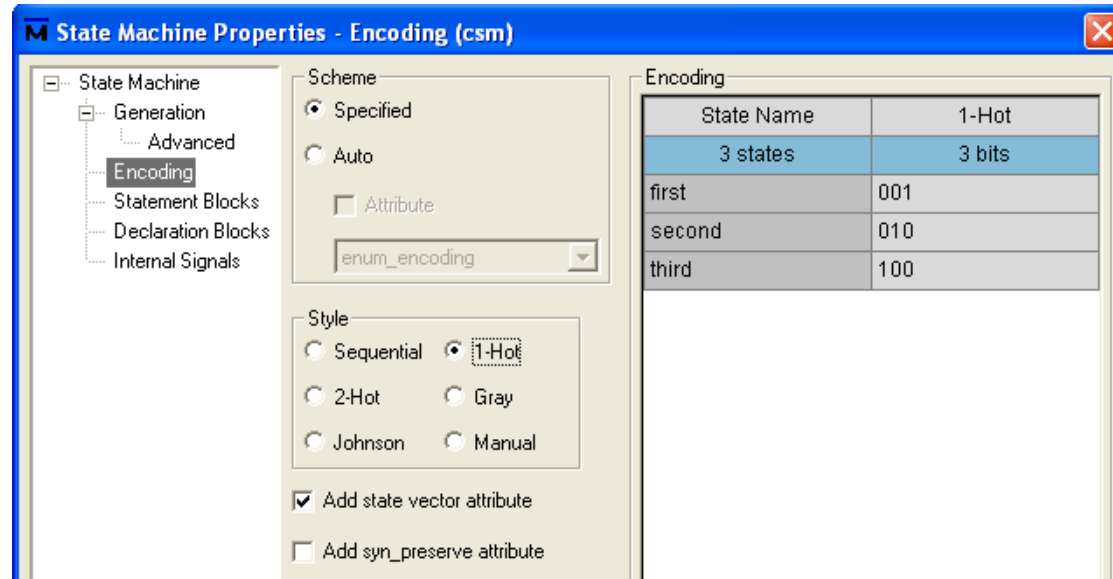


```

SUBTYPE STATE_TYPE std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
-- State vector declaration
ATTRIBUTE state_vector : string;
ATTRIBUTE state_vector OF fsm : ARCHITECTURE IS "current_state";
-- Hard encoding
CONSTANT first : STATE_TYPE := "001";
CONSTANT second : STATE_TYPE := "010";
CONSTANT third : STATE_TYPE := "100";
-- Declare current and next state signals
SIGNAL current_state : STATE_TYPE;
SIGNAL next_state : STATE_TYPE;

```

## 4.4. L'état de repli d'un graphe

 


```
nextstate_proc : PROCESS (a,current_state)
BEGIN
  CASE current_state IS
    WHEN first =>
      IF (a = '0') THEN
        next_state <= second;
      ELSE
        next_state <= first;
      END IF;
    WHEN second =>
      next_state <= third;
    WHEN third =>
      next_state <= third;
    WHEN OTHERS =>
      next_state <= first;
  END CASE;
END PROCESS nextstate_proc;
```

## 4.5. L'initialisation d'un graphe
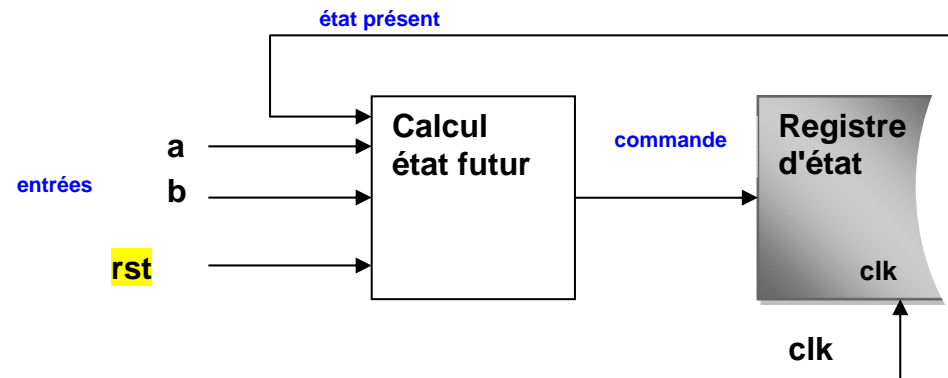
### 4.5.1. Reset synchrone


- Le signal `rst` est traité comme une entrée normale
- Si la condition d'initialisation `rst` est vraie, alors **au prochain front actif d'horloge** le système entre dans l'état initial `first`



```

BEGIN
  IF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
    IF (rst = '1') THEN
      current_state <= first;
    ELSE
      current_state <= next_state;
    END IF;
  END IF;
END PROCESS clocked_proc;


```

 



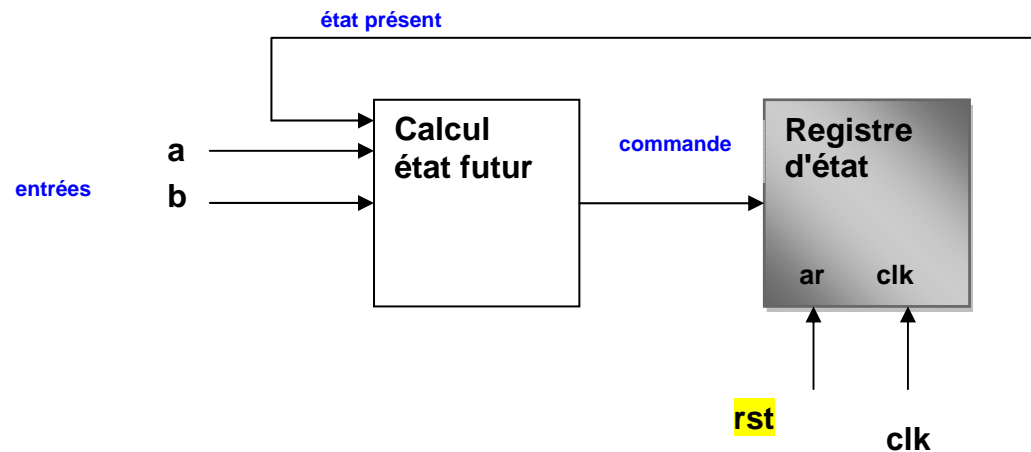
## 4.5.2. Reset asynchrone

- Le signal `rst` agit directement sur les entrées `ar` (*asynchronous reset*) des flip-flops


 
```
BEGIN
  IF (rst = '1') THEN
    current_state <= first;
  ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
    current_state <= next_state;
  END IF;
END PROCESS clocked_proc;
```



## 4.6. Les états particuliers de l'outil ModelSim Designer

### 4.6.1. L'état d'attente

Global Actions

Pre Actions:

Post Actions:

Concurrent Statements

Architecture Declarations

Signal Status

SIGNAL	MODE
x	OUT

State Register Statements

DEFAULT	RESET	SCHEME
'0'		COMB

Process Declarations

Clocked Process:



Output Process:


Package List

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
```

<company name>		Project:	hierarchy state
Title:	<enter diagram title here>		
Path:	work/fsm/fsm		
Edited:	by UNIVERSITE Hte ALSAC on 15 févr. 2010		
		<enter comments here>	

clk  clkEVENT AND clk = '1'

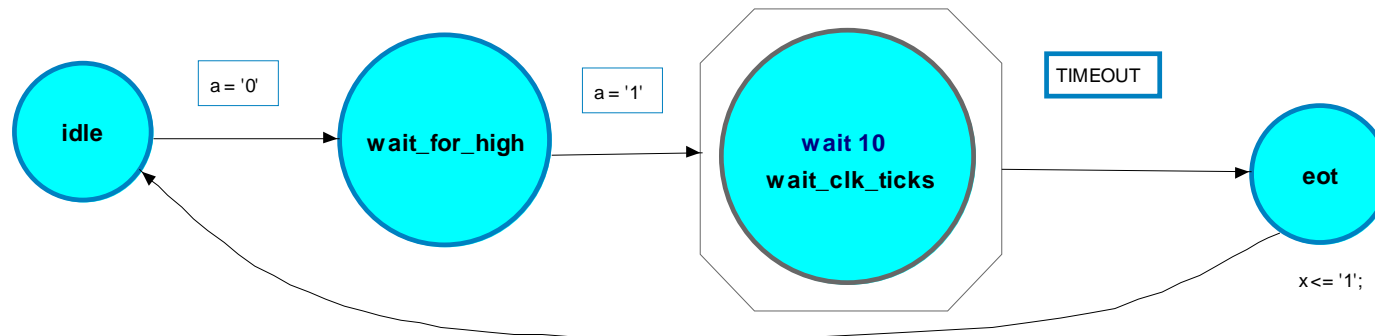 

 

## 4.6.2. L'état hiérarchique

**Global Actions**  
**Pre Actions:**  
**Post Actions:**

**Concurrent Statements**

**Architecture Declarations**

**Signal Status**

SIGNAL MODE  
 x OUT

**State Register Statements**

DEFAULT RESET SCHEME  
 '0' COMB

**Process Declarations**




**Clocked Process:**  
**Output Process:**

**Package List**

LIBRARY ieee;  
 USE ieee.std\_logic\_1164.all;  
 USE ieee.std\_logic\_arith.all;

<company name>		Project: hierarchy_state
		<enter comments here>
Title:	<enter diagram title here>	
Path:	work/fsm/fsm	
Edited:	by UNIVERSITE Hte ALSAC on 15 févr. 2010	

clk  clkEVENT AND clk= '1'

   

## 4.7. Les actions

- **Une action est un ordre permettant**
  - soit d'assigner des valeurs '0' ou '1' à des ports de sortie
  - soit d'initier des opérations complexes
    - Comptage
    - Décomptage
    - Décalage à droite
    - Décalage à gauche
    - Mémorisation
    - Opérations arithmétiques
    - Multiplexage
- **Modes d'action**
  - action d'**état** (machine de Moore)
  - action de **transition** (machine de Mealy)
- **Modes d'assignation d'une sortie**
  - assignation par un bloc **combinatoire**
  - assignation par un **registre**

### 4.7.1. Action d'état – assignation combinatoire de la sortie

**Global Actions**  
**Pre Actions:**  
**Post Actions:**

**Concurrent Statements**

**Architecture Declarations**



**Signal Status**  
 SIGNAL MODE  
 x OUT

**State Register Statements**  
 DEFAULT RESET SCHEME  
 '0' COMB

**Process Declarations**  
**Clocked Process:**  
**Output Process:**

  **Package List**

LIBRARY ieee;  
 USE ieee.std\_logic\_1164.all;  
 USE ieee.std\_logic\_arith.all;



<company name>		Project: moore_comb
		<enter comments here>
Title:	<enter diagram title here>	
Path:	work/fsm/fsm	
Edited:	by UNIVERSITE Hte ALSAC on 05 fév. 2010	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	Group	Name	Mode	Type	Bounds	Initial	Category	Assign In	Expression	Scheme	Default	Reset	Comment
1		a	IN	std_logic			Data						
2		b	IN	std_logic			Data						
3		clk	IN	std_logic			Clock (Rising)		clk'EVENT AND clk = '1'				
4		rst	IN	std_logic			Reset (Async High)		rst = '1'				
5		x	OUT	std_logic			Data	<auto>		Comb	'0'		

```
output_proc : PROCESS (current_state)
```

```
  BEGIN
```

```
    -- Default Assignment
```

```
    x <= '0';
```

```
    -- Combined Actions
```

```
    CASE current_state IS
```

```
      WHEN s2 =>
```

```
        x <= '1';
```

```
      WHEN OTHERS =>
```

```
        NULL;
```


```
    END CASE;
```

```
  END PROCESS output_proc;
```

#### La sortie x


- ne dépend que de l'état interne de la machine d'état
- passe à '1' dès que la machine entre dans l'état s2 (au retard près dû à la traversée du bloc combinatoire de sortie)
- reste à '1' durant tout le séjour dans l'état s2
- est à '0' par défaut lorsqu'elle n'est pas assignée explicitement dans un état du graphe

❑ Schéma technologique

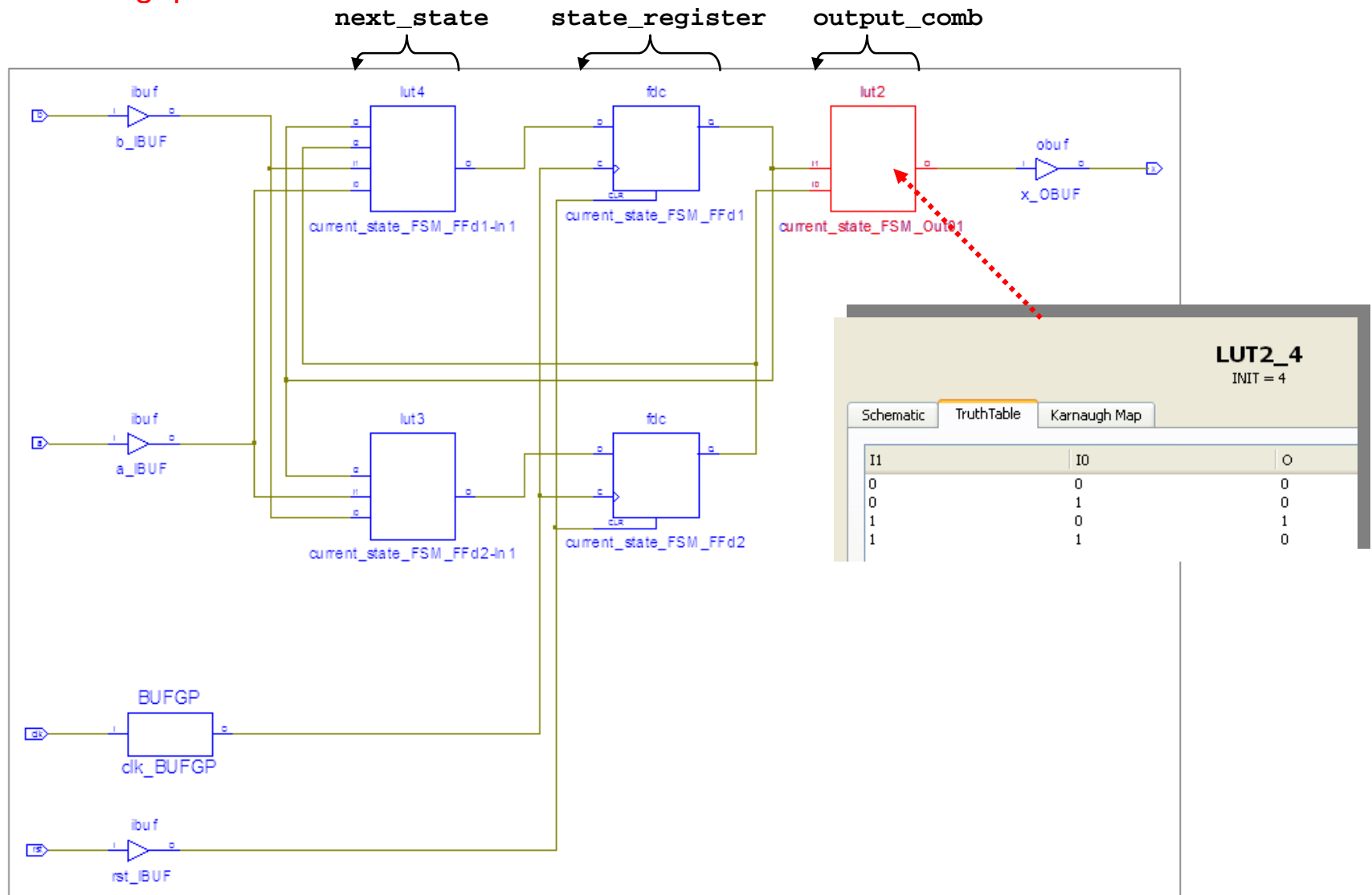




❑ Simulation comportementale

 

❑ Simulation temporelle

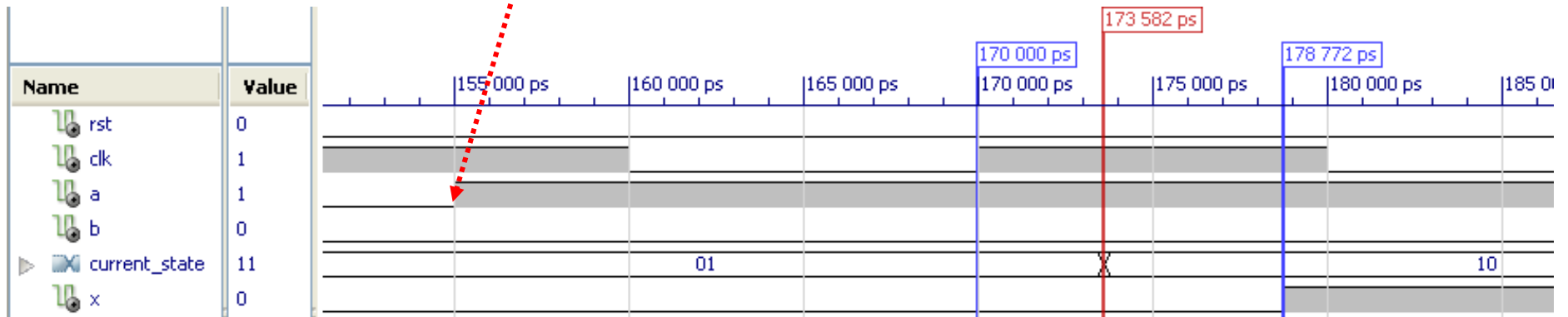

Temps de commutation des flip-flops

Délai de propagation du bloc combinatoire de sortie

### 4.7.2. Action d'état – assignation registre de la sortie

**Global Actions**

Pre Actions:  
Post Actions:

**Package List**

LIBRARY ieee;  
USE ieee.std\_logic\_1164.all;  
USE ieee.std\_logic\_arith.all;

**Concurrent Statements**

**Architecture Declarations**

**Signal Status**

SIGNAL MODE  
x OUT



**State Register Statements**

DEFAULT RESET SCHEME  
'0' '0' REG

  
**Process Declarations**

Clocked Process:  
Output Process:

L'éditeur remplace le signal de sortie **x** par un signal interne **x\_int**



<company name>		Project: moore_reg
		<enter comments here>
Title:	<enter diagram title here>	
Path:	work/fsm/fsm	
Edited:	by UNIVERSITE Hte ALSAC on 05 févr. 2010	

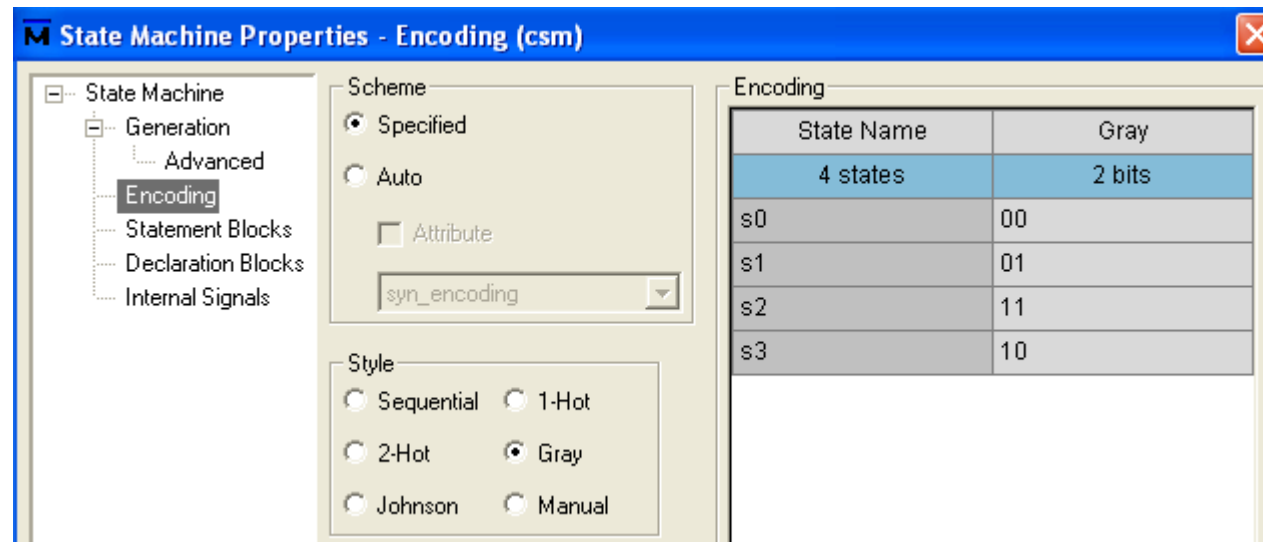

```

ARCHITECTURE fsm OF fsm IS

    SUBTYPE STATE_TYPE IS std_logic_vector(1 DOWNTO 0);

    -- Hard encoding
    CONSTANT s0 : STATE_TYPE := "00";
    CONSTANT s1 : STATE_TYPE := "01";
    CONSTANT s2 : STATE_TYPE := "11";
    CONSTANT s3 : STATE_TYPE := "10";

    -- Declare current and next state signals
    SIGNAL current_state : STATE_TYPE;
    SIGNAL next_state : STATE_TYPE;
  
```

```

output_proc : PROCESS (current_state)
  BEGIN
    -- Default Assignment
    x_int <= '0';
    -- Combined Actions
    CASE current_state IS
      WHEN s2 =>
        x_int <= '1';
      WHEN OTHERS =>
        NULL;
    END CASE;
  END PROCESS output_proc;

```

Le signal interne **x\_int**

- ne dépend que de l'état interne de la machine d'état
- passe à '1' dès que la machine entre dans l'état **s2**
- reste à '1' durant tout le séjour dans l'état **s2**
- est à '0' par défaut lorsqu'il n'est pas assigné explicitement dans un état du graphe

```


clocked_proc : PROCESS (clk, rst)
  BEGIN
    IF (rst = '1') THEN
      current_state <= s0;
      -- Default Reset Values
      x <= '0';
    ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
      current_state <= next_state;
      -- Registered output assignments
      x <= x_int;
    END IF;
  END PROCESS clocked_proc;

```

La sortie **x**

- prend la valeur de **x\_int** sur un front d'horloge
- ⇒ la sortie **x** est en retard d'une période d'horloge par rapport à l'entrée dans l'état interne **s2**

## Simulation comportementale

 


### La sortie $x$

- prend la valeur de  $x\_int$  sur un front d'horloge
- ⇒ la sortie  $x$  est en retard d'une période d'horloge par rapport à l'entrée dans l'état interne  $s2$

❑ Schéma technologique

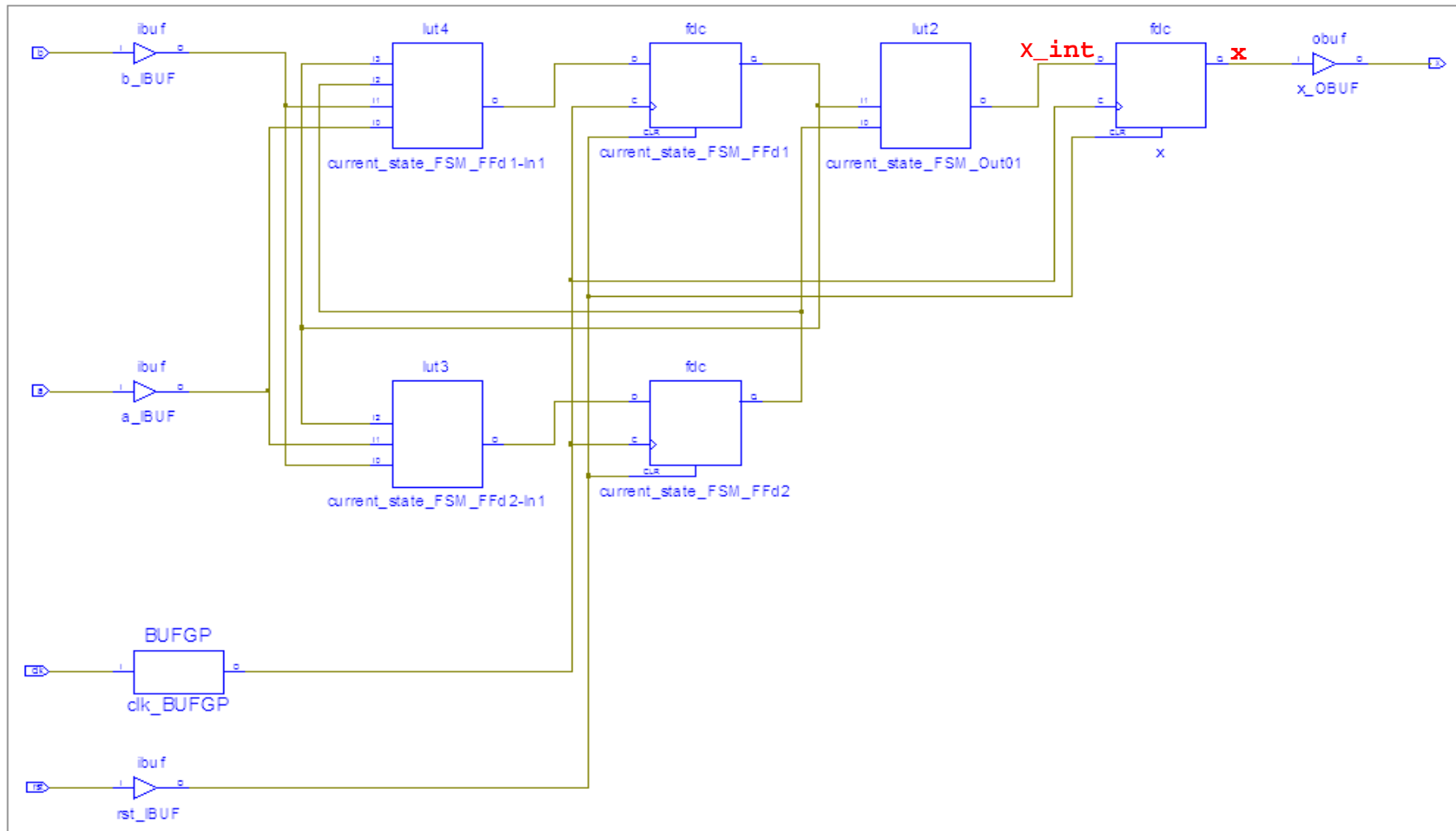next\_state      state\_register      output\_comb      output\_register



## Avantages des assignations des sorties par registre

- Toutes les sorties commutent en même temps (sur le même front d'horloge). A contrario, des sorties à assignations combinatoires risqueraient de changer d'état à des instants différents (en raison de délais de propagation différents dans le bloc combinatoire de sortie).
- En fonction du codage de l'état interne, des transitions multiples pourraient survenir (00 à 11, 11 à 00, 01 à 10 ou 10 à 01) qui généreraient des états transitoires car les flip-flops ne changent pas d'état simultanément ; d'où également la possibilité d'un état transitoire '1' intempestif sur le signal `x_int` ; le registre de sortie permet alors de filtrer ce signal parasite.

### 4.7.3. Action de transition – assignation combinatoire de la sortie

**Global Actions**  
**Pre Actions:**  
**Post Actions:**

**Concurrent Statements**

**Architecture Declarations**

**Signal Status**  
 SIGNAL MODE  
 x OUT

**State Register Statements**  
 DEFAULT RESET SCHEME  
 '0' COMB



**Process Declarations**  
**Clocked Process:**  
**Output Process:**


**Package List**

LIBRARY ieee;  
 USE ieee.std\_logic\_1164.all;  
 USE ieee.std\_logic\_arith.all;

clk  clKEVENT AND clk = '1'



rst  rst = '1'  s0

 

<company name>		Project:	mealy_comb
Title:	<enter diagram title here>		
Path:	work/fsm/fsm		
Edited:	by UNIVERSITE Hte ALSAC on 05 févr. 2010		
		<enter comments here>	



```
output_proc : PROCESS (a, current_state)

BEGIN
  -- Default Assignment
  x <= '0';
  -- Combined Actions
  CASE current_state IS
    WHEN s1 =>
      IF (a = '1') THEN
        x <= '1';
      END IF;
    WHEN OTHERS =>
      NULL;
  END CASE;
END PROCESS output_proc;
```

#### La sortie $x$


- dépend de l'état interne de la machine et de l'entrée  $a$
- est à '0' par défaut lorsqu'elle n'est pas assignée explicitement dans un état du graphe
- passe à '1' dès que le signal  $a$  passe à '1' alors que la machine est dans l'état  $s1$  (au retard près du bloc combinatoire)
- repasse à '0' dès que la machine entre dans l'état  $s2$



### Deux cas de figure

- ☹ Le signal d'entrée  $a$  est asynchrone (mauvaise conception) → l'impulsion  $x$  a une durée imprévisible !
- 😊 Le signal d'entrée  $a$  est synchronisé (bonne conception) → l'impulsion  $x$  a une durée toujours égale à la période d'horloge

## Simulation temporelle

 

### 👉 Applications courantes des actions de transition

Comme le signal de sortie  $x$  n'est à '1' que pour un seul front montant d'horloge, il peut servir de signal de validation d'une opération séquentielle ponctuelle :

- Incrémenter ou décrémenter un compteur une seule fois, à un moment précis
- Décaler un registre à droite ou à gauche d'une seule position, à un moment précis
- Initialiser ou charger un registre

## 4.8. Exemples de machines d'état

### 4.8.1. Transition sur un front montant de signal

**Package List**

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
```


**Declarations**

**Ports:**

```
a      : std_logic
ar     : std_logic
clk    : std_logic
x      : std_logic
```

**Diagram Signals:**

```
SIGNAL a_re : std_logic
```

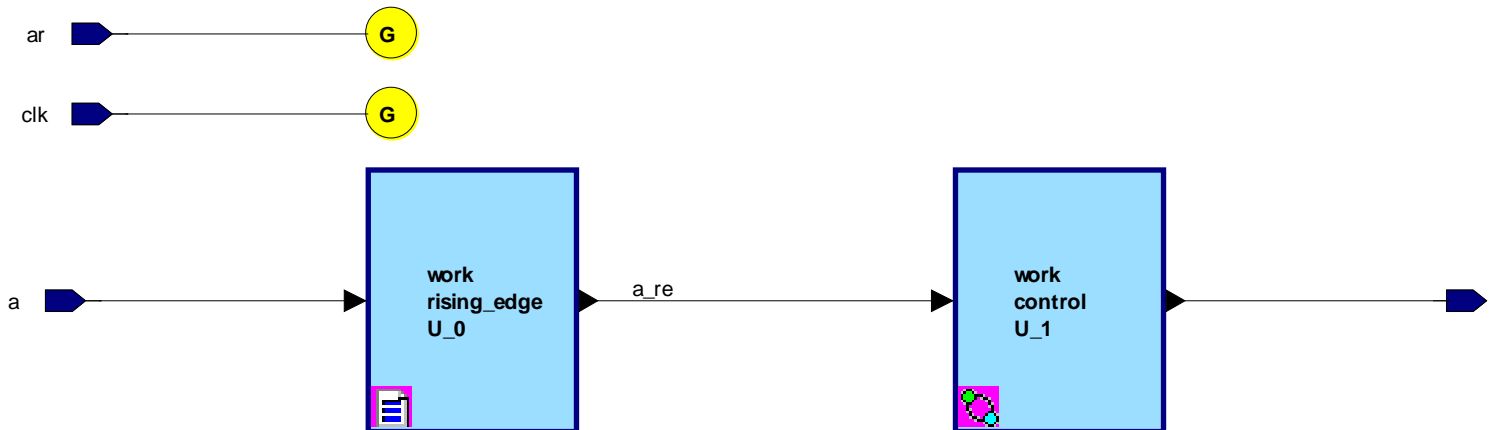

<company name>		Project: rising_edge
Title:	<enter diagram title here>	
Path:	work/fbd/struct	
Edited:	by UNIVERSITE Hte ALSAC on 08 févr. 2010	
		<enter comments here>

## Code VHDL du bloc rising\_edge

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY rising_edge IS PORT(
    a      : IN      std_logic;
    ar     : IN      std_logic;
    clk    : IN      std_logic;
    a_re   : OUT     std_logic);
END rising_edge ;

ARCHITECTURE behavior OF rising_edge IS
    signal a_sy1, a_sy2 : std_logic;
BEGIN

    process (ar,clk)
    begin
        if ar = '1' then
            a_sy1 <= '0';
            a_sy2 <= '0';
        elsif clk'event and clk = '1' then
            a_sy1 <= a;
            a_sy2 <= a_sy1;
        end if;
    end process;

    a_re <= a_sy1 and (not a_sy2);

END ARCHITECTURE behavior;
```

## Diagramme d'état du bloc control

**Global Actions**  
**Pre Actions:**  
**Post Actions:**

**Concurrent Statements**

**Architecture Declarations**

**Signal Status**

SIGNAL MODE  
 x OUT

**State Register Statements**


DEFAULT RESET SCHEME  
 '0' COMB

**Process Declarations**

**Clocked Process:**  
**Output Process:**

 **Package List**

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
```




clk c1KEVENT AND clk = '1'

s0

ar ar = '1' s0

<company name>		Project: rising_edge
Title:	<enter diagram title here>	<enter comments here>
Path:	work/control/fsm	
Edited:	by UNIVERSITE Hte ALSAC on 12 févr. 2010	

 

## Architecture VHDL de la machine d'état control (à l'aide de trois processus)

```
ARCHITECTURE fsm OF control IS

    TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1, s2);

    -- State vector declaration
    ATTRIBUTE state_vector : string;
    ATTRIBUTE state_vector OF fsm : ARCHITECTURE IS "current_state";

    -- Declare current and next state signals
    SIGNAL current_state : STATE_TYPE;
    SIGNAL next_state : STATE_TYPE;

BEGIN

    -----
    clocked_proc : PROCESS (clk, ar)
    -----
    BEGIN
        IF (ar = '1') THEN
            current_state <= s0;
        ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
            current_state <= next_state;
        END IF;
    END PROCESS clocked_proc;
```

```
-----  
nextstate_proc : PROCESS (a_re, current_state)  
-----
```

```
BEGIN  
  CASE current_state IS  
    WHEN s0 =>  
      IF (a_re = '1') THEN  
        next_state <= s1;  
      ELSE  
        next_state <= s0;  
      END IF;  
    WHEN s1 =>  
      IF (a_re = '1') THEN  
        next_state <= s2;  
      ELSE  
        next_state <= s1;  
      END IF;  
    WHEN s2 =>  
      IF (a_re = '1') THEN  
        next_state <= s0;  
      ELSE  
        next_state <= s2;  
      END IF;  
    WHEN OTHERS =>  
      next_state <= s0;  
  END CASE;  
END PROCESS nextstate_proc;
```

```
-----  
output_proc : PROCESS (current_state)  
-----
```

```
BEGIN
```

```
  -- Default Assignment
```

```
  x <= '0';
```

```
  -- Combined Actions
```

```
  CASE current_state IS
```

```
    WHEN s1 =>
```

```
      x <= '1';
```

```
    WHEN OTHERS =>
```

```
      NULL;
```

```
  END CASE;
```


```
END PROCESS output_proc;
```



## 4.8.2. Temporisateur (action de transition et action d'état simples)
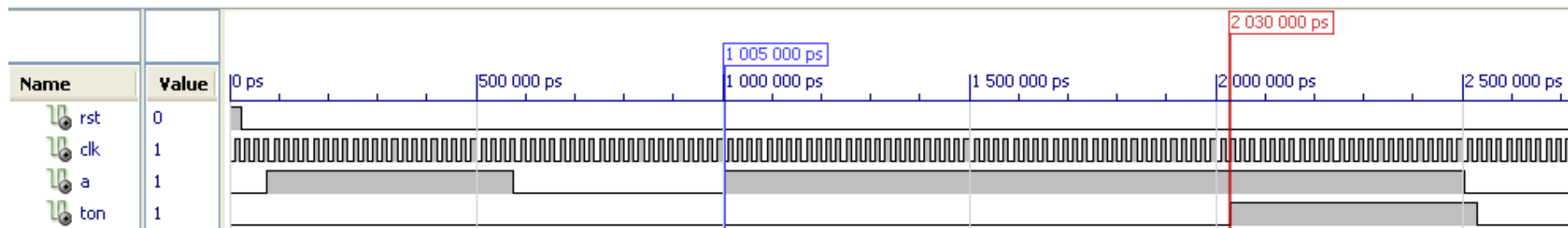
### Caractéristiques du temporisateur

- Fréquence d'horloge : 50 MHz
- Signal de déclenchement de temporisation (asynchrone) : **a**
- Signal de fin de temporisation : **ton**
- Durée de temporisation : 1  $\mu$ s à 40 ns près



## Structure interne du temporisateur

**Package List**

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
```


**Declarations**

**Ports:**

```
a          : std_logic
clk        : std_logic
rst        : std_logic
ton        : std_logic
```

**Diagram Signals:**
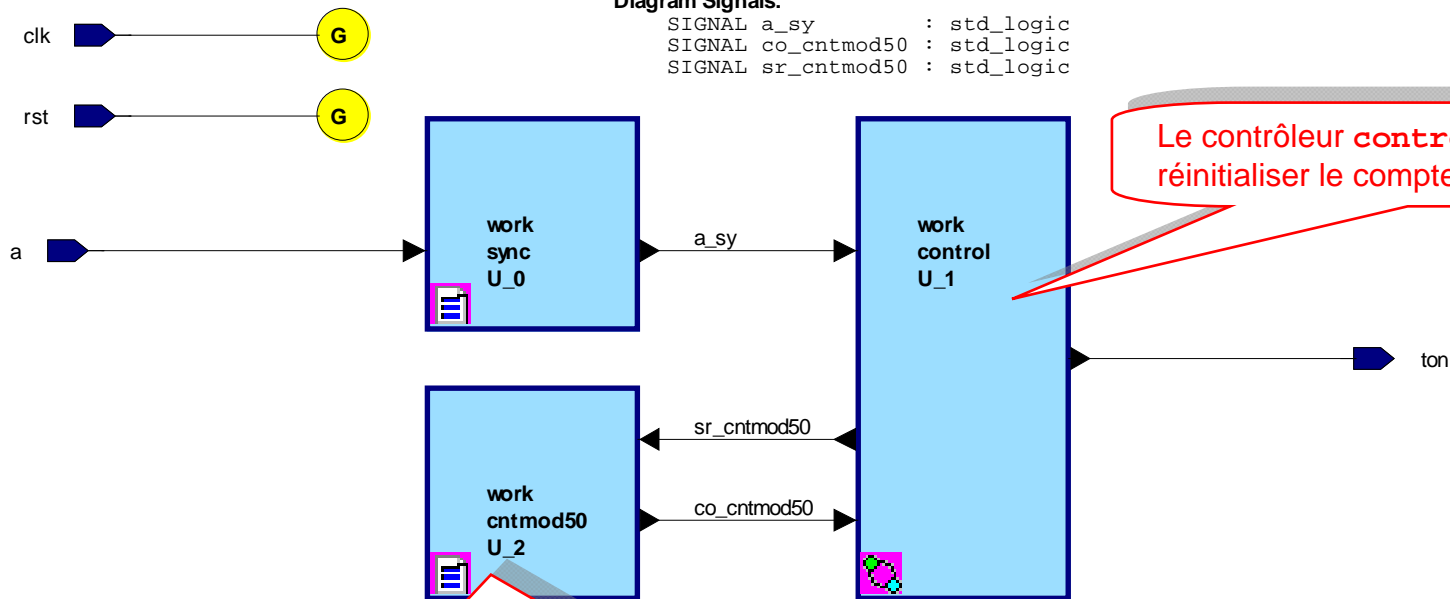
```
SIGNAL a_sy      : std_logic
SIGNAL co_cntmod50 : std_logic
SIGNAL sr_cntmod50 : std_logic
```



Le contrôleur **control1** ne fait que réinitialiser le compteur externe **cntmod50**

Le compteur modulo 50 **cntmod50** compte en permanence.  
Le signal **co\_cntmod50** vaut '1' lorsqu'il contient la valeur 49.

<company name>		Project:	fsm_timer
		<enter comments here>	
Title:	<enter diagram title here>		
Path:	work/fbd/struct		
Edited:	by UNIVERSITE Hte ALSAC on 13 févr. 2010		

**Global Actions**  
**Pre Actions:**  
**Post Actions:**

**Concurrent Statements**

**Architecture Declarations**

**Signal Status**  
 SIGNAL  
 sr\_cntmod50  
 ton

**State Register Statements**  
 MODE DEFAULT RESET SCHEME  
 OUT '0' COMB  
 OUT '0' COMB



**Process Declarations**  
**Clocked Process:**  
**Output Process:**


**Package List**

LIBRARY ieee;  
 USE ieee.std\_logic\_1164.all;  
 USE ieee.std\_logic\_arith.all;

clk  clKEVENT AND clk = '1'



  idle

rst   idle

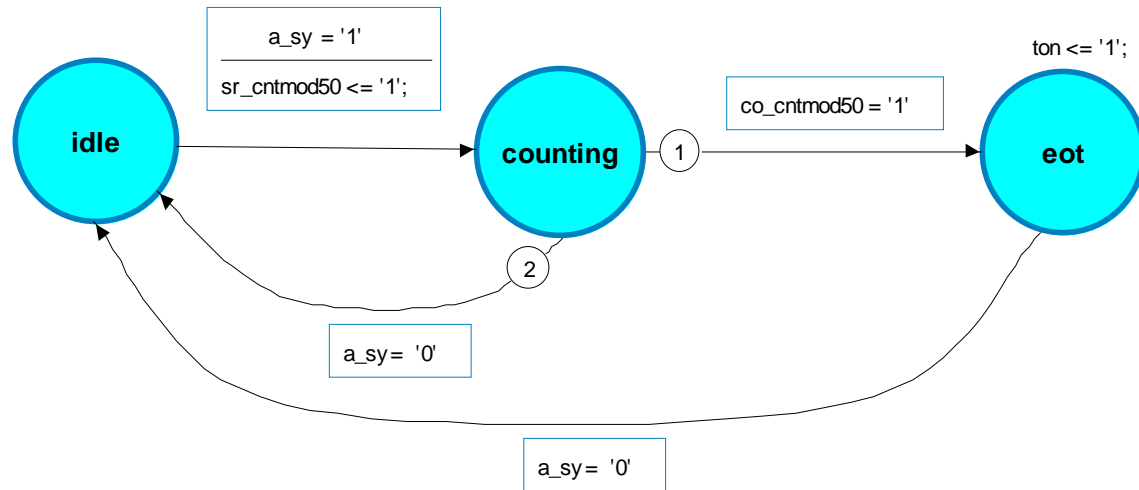

<company name>		Project:	fsm timer
		<enter comments here>	
Title:	<enter diagram title here>		
Path:	work/control/fsm		
Edited:	by UNIVERSITE Hte ALSAC on 13 févr. 2010		

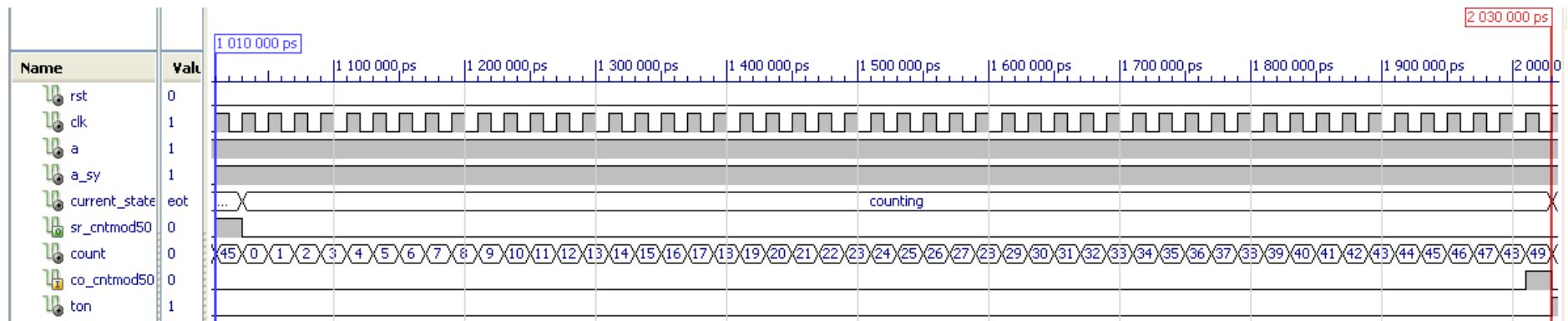 - **sr\_cntmod50** est le signal de mise à zéro synchrone du compteur **cntmod50**. Ce signal est fabriqué par une action de transition
- La fin de temporisation est marquée par le signal **ton** fabriqué par une action d'état



**count** représente la position courante du compteur **cntmod50**

### 4.8.3. Action d'état complexe (incrémentation conditionnelle d'un compteur)

**Global Actions**


**Pre Actions:**

**Post Actions:**

**Package List**

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

**Architecture Declarations**

 

**Signal Status**

SIGNAL	MODE
x	OUT
a_sy1	LOCAL
a_sy2	LOCAL
b_sy1	LOCAL
b_sy2	LOCAL
count	LOCAL
a_re	LOCAL
b_re	LOCAL

**State Register Statements**

DEFAULT	RESET
'0'	'0'

(others => '0')

**Process Declarations**

**Clocked Process:**

**Output Process:**


**Concurrent Statements**

```
process (rst,clk)
begin
if rst = '1' then
a_sy1 <= '0';
a_sy2 <= '0';
b_sy1 <= '0';
b_sy2 <= '0';
elsif clk'event and clk = '1' then
a_sy1 <= a;
a_sy2 <= a_sy1;
b_sy1 <= b;
b_sy2 <= b_sy1;
end if;
end process;


a_re <= a_sy1 and (not a_sy2);
b_re <= b_sy1 and (not b_sy2);
```


 
```
if b_re = '1' then
count <= count + 1;
end if;
```



 - La description est effectuée entièrement avec l'éditeur de diagramme d'état
- Les détections des fronts montants des signaux d'entrée sont faites dans la zone **Concurrent Statements**



```

clocked_proc : PROCESS (clk, rst)
BEGIN
  IF (rst = '1') THEN
    current_state <= s0;
    -- Default Reset Values
    count <= (others => '0');
  ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
    current_state <= next_state;
    -- Combined Actions
    CASE current_state IS
      WHEN s1 =>
        if b_re = '1' then
          count <= count + 1;
        end if;
      WHEN OTHERS =>
        NULL;
    END CASE;
  END IF;
END PROCESS clocked_proc;

```

La gestion du compteur `count` est décrite dans le même processus (clocked) que le registre d'état de la machine d'état