
 




 
## I - Introduction.

1 - Structure, vue 3D du MOS à canal N (NMOS) :




L	longueur du canal [μm] length
W	largeur du canal [μm] width


# I - Introduction

   

pour  $v_{SB} = 0$

 


pour  $v_{SB} \neq 0$

 

MOS :

Composants discrets :

 électronique de puissance  
commutation , amplification  
peu fréquent




Electronique intégrée :

composant "*roi*" de la micro-électronique  
4 pattes, choix W et L


Technologie caractérisée par  $L_{\min}$  de grille

Intel Intanium quadri-cœurs : 45 nm, 2 milliards de transistors

outils de conception informatisés : CAO

 

 
## 2 - Caractéristiques courant - tension du NMOS (pour $v_{SB} = 0$ ).



La tension appliquée entre la grille et la source,  $v_{GS}$ , permet de contrôler le courant circulant entre le drain et la source,  $i_D$ .

 i.e. source de courant commandée par une tension




$G$  = transconductance [A/V]


Les aspects théoriques de l'établissement de la caractéristique  $i_D - v_{DS}$  en fonction des différents régimes de polarisation du transistor appartiennent à la physique des S.-C., ils sont traités très succinctement dans ce cours.

Le courant de grille sera considéré nul :  $i_G \approx 0$

## a. Caractéristique $i_D - v_{DS}$

 

## Fonctionnement à $v_G = 0$

 


Le substrat (body) est toujours connecté au potentiel le plus électronégatif (la masse).

On considère le cas où la source est également à la masse.

Quel que soit le potentiel de  $v_D$  aucun courant ne peut circuler entre le drain et la source (jonctions PN tête-bêche).

⇒  $\forall v_D$  pour  $v_G = 0$   $i_D$  est nul

## Création du canal

 


$v_G > 0$  repousse les trous libres de la zone de canal vers le substrat.

$v_G > 0$  attire finalement les  $e^-$  libres contenus dans la drain et la source ( $n^+$ ) dans la zone du canal.

Quand ils sont en nombre suffisant (au-delà d'un certain seuil pour  $v_G = v_{GS} > V_{tn}$ ,  $V_{tn}$  est la tension de seuil du NMOS) on considère qu'une région N a été créée.

Désormais si une tension est appliquée entre le drain et la source un courant d' $e^-$  va circuler dans le canal N (d'où le terme canal et le nom du transistor).

 Courant traversant le transistor pour  $v_{DS}$  petit.



Un courant  $i_D$  circule entre le drain et la source.

Son amplitude dépend de la quantité d' $e^-$  dans le canal et donc de  $v_{GS}$

$i_D$  est proportionnel :


- à  $v_{GS} - V_{tn}$
- et à  $v_{DS}$

$$i_D = k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn}) v_{DS}$$

cf. ci-après pour plus de détails


 
## Courant traversant le transistor pour un accroissement de $v_{DS}$ .



L'épaisseur du canal dépend de la différence de potentiel entre la grille et le substrat :


- au niveau de la source :  $v_{GS}$ ,
- au niveau du drain:  $v_{GS} - v_{DS}$  ; du fait du potentiel appliqué entre drain et source, la chute de tension  $v_{DS}$  étant répartie sur toute la longueur du canal.

⇒ le canal a une forme *penchée*, sa résistance augmente avec  $v_{DS}$

## a. Caractéristique $i_D - v_{DS}$

Pour  $v_{GS} \geq V_{tn}$  et  $v_{DS} \leq v_{GS} - V_{tn}$ :


Régime triode

 

$$i_D = k'_n \frac{W}{L} \left[ (v_{GS} - V_{tn})v_{DS} - \frac{v_{DS}^2}{2} \right]$$

$k'_n = \mu_n C_{ox}$	facteur de gain NMOS	$[\mu A/V^2]$
$\mu_n$	mobilité des $e^-$	$[cm^2/Vs]$
$C_{ox} = \epsilon_{ox} / t_{ox}$	capacité surfacique de grille	$[F/cm^2]$
$t_{ox}$	épaisseur d'oxyde de grille	$[nm]$
$\epsilon_{ox}$	permittivité $SiO_2$	$[F/m]$

## a. Caractéristique $i_D - v_{DS}$

 


Zone linéaire du régime triode  
pour  $v_{DS} \ll 2(v_{GS} - V_{tn})$

$$i_D = k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn}) v_{DS}$$

$$r_{DS} = \frac{v_{DS}}{i_D} = 1 / k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn})$$

## Pincement du canal.

 

Plus précisément la largeur du canal dépend de la tension appliquée sur la grille en excès par rapport à la tension de seuil  $V_{tn}$ .

L'augmentation de  $v_{DS}$  a pour effet de diminuer cette tension en excès au voisinage du drain, jusqu'au point où pour  $v_{DS} = v_{GS} - V_{tn}$  elle s'annule. Le canal a alors une épaisseur nulle, on dit qu'il est **pincé**.


Le transistor est **saturé**, le courant  $i_D$  reste constant malgré toute augmentation ultérieure de  $v_{DS}$ .

a. Caractéristique  $i_D - v_{DS}$

Pour  $v_{GS} \geq V_{tn}$  et  $v_{DS} \geq v_{GS} - V_{tn}$ :

Régime saturé

 
$$i_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn})^2$$



b. Caractéristique  $i_D - v_{GS}$

Pour  $v_{GS} \geq V_{tn}$  et  $v_{DS} \geq v_{GS} - V_{tn}$ :

Régime saturé

 

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn})^2$$


Equation quadratique

$v_{OV} = v_{GS} - V_{tn}$  tension d'*overdrive* effective


$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} v_{OV}^2$$

$V_{tn}$  : tension de seuil du NMOS (qqs 100aines mV)

 
## 3 - Modulation de la longueur du canal.



 Régime triode :  $v_{GS} \geq V_{tn}$  et  $v_{DS} \leq v_{GS} - V_{tn}$



 Régime satur  :  $v_{GS} \geq V_{tn}$  et  $v_{DS} = v_{GS} - V_{tn}$   
Pincement du canal   la limite de saturation




R gime satur  :  $v_{GS} \geq V_{tn}$  et  $v_{DS} > v_{GS} - V_{tn}$   
Canal pinc , modulation de sa longueur

$$\cancel{L} \Rightarrow L - \Delta L$$

Avec  $\Delta L \uparrow$  qd  $v_{DS} \uparrow$  d'o   $i_D \uparrow$  avec  $v_{DS}$

$r_o$  finie
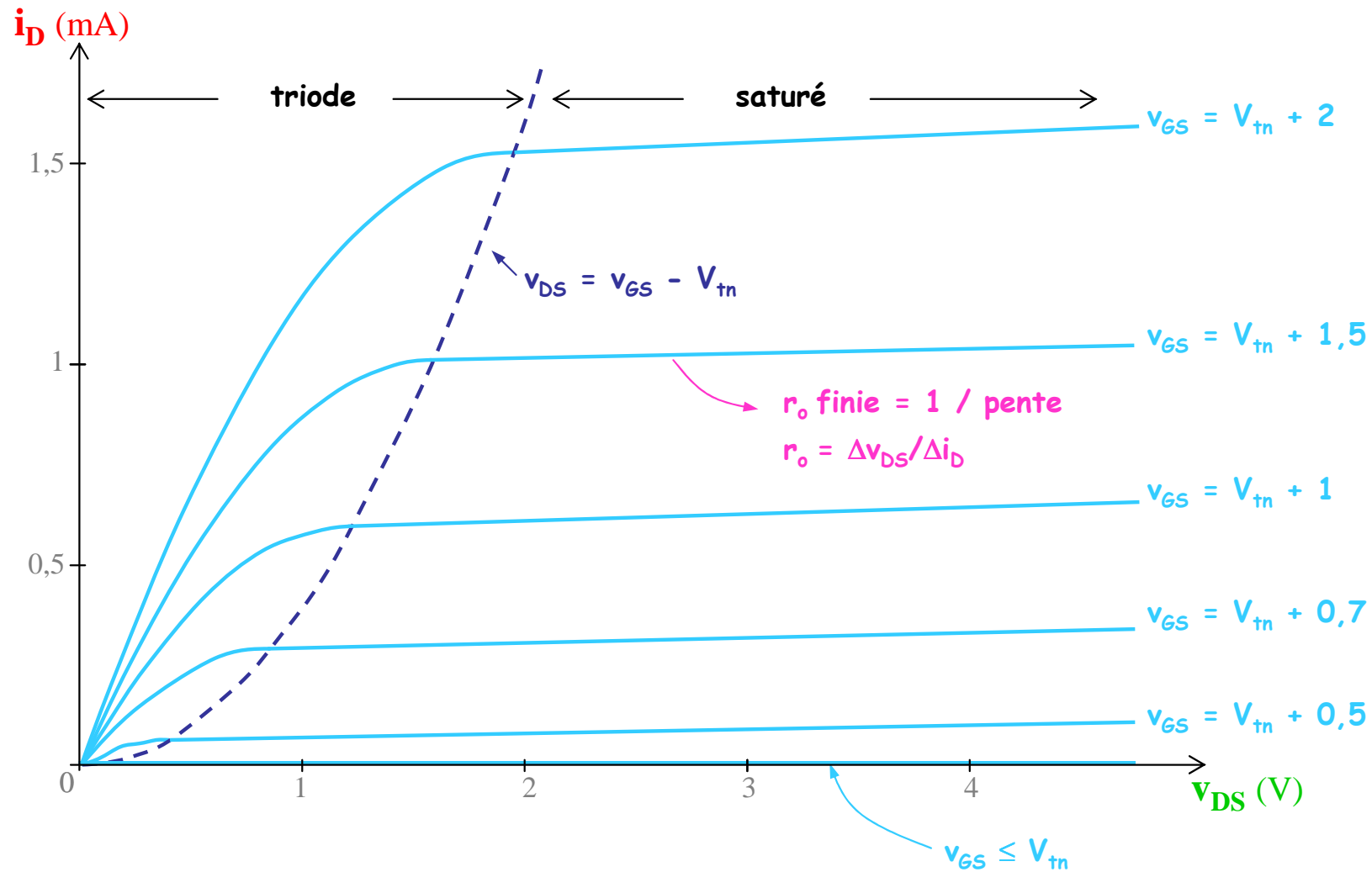
## 3 - Modulation de la longueur du canal.





## 3 - Modulation de la longueur du canal.


$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn})^2 \cdot \underbrace{(1 + \lambda v_{DS})}_{\text{modélisation de l'effet de modulation de } L}$$

modélisation de l'effet de modulation de L




$\lambda = 1 / V_A$	coefficient de modulation de la longueur de canal	[V <sup>-1</sup> ]
$V_A$	tension d'Early (analogie) proportionnelle à L	[V]

Résistance de sortie :  $r_o$

 
$$r_o = \left[ \frac{\partial v_{DS}}{\partial i_D} \right]_{v_{GS}=cte} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D}$$



## 4 - Transistor MOS à canal P.

   

## 4 - Transistor MOS à canal P.

 

Caractéristiques  $i_D - v_{SD}$  et  $i_D - v_{SG}$

Reprendre les conditions et équations du NMOS en remplaçant  $v_{GS}$  par  $v_{SG}$ ,  $v_{DS}$  par  $v_{SD}$ ,  $V_{tn}$  par  $-V_{tp}$ , et  $k'_n$  par  $k'_p$

$k'_p$  facteur de gain du PMOS [ $\mu\text{A}/\text{V}^2$ ]  
 $\mu_p \cong \mu_n / 2 \sim 3$

$V_{tp}$  tension de seuil du PMOS ( $V_{tp} < 0$ ) [V]




Le courant  $i_D$  est pris sortant par le drain du PMOS (entrant pour le NMOS).

## Exemples de technologies.

	0,35 $\mu\text{m}$		0,25 $\mu\text{m}$		0,18 $\mu\text{m}$		65 nm	
	NMOS	PMOS	NMOS	PMOS	NMOS	PMOS	NMOS	PMOS
$t_{\text{ox}}$ (nm)	7,5		6		4		1,2	
$C_{\text{ox}}$ (fF/ $\mu\text{m}^2$ )	...		5,8		8,6		...	
$\mu.C_{\text{ox}}$ ( $\mu\text{A}/\text{V}^2$ )	175	58	267	93	387	86	...	...
$V_{\text{t0}}$ (V)	0,46	-0,6	0,43	-0,62	0,48	-0,45	0,42	-0,36
$V_{\text{DD}}$ (V)	3,3		2,5		1,8		1,2 ~ 0,8	

Ø Cheveu = 50 - 100  $\mu\text{m}$

## 5 - Effet de substrat.

 

Le substrat p est généralement connecté au potentiel le plus électronégatif (gnd).

Pour  $v_{SB} \uparrow$  la profondeur du canal est réduite, pour compenser la diminution de  $i_D$  correspondante :  $v_{GS} \uparrow$

Modélisation :

$$V_t = V_{t0} + \gamma \cdot (\sqrt{2\phi_f + v_{SB}} - \sqrt{2\phi_f})$$

$V_{t0}$  tension de seuil pour  $v_{SB} = 0$  [V]

$2\phi_f$  potentiel d'inversion de surface (0,6-0,7 V) [V]

$\gamma$  facteur d'effet de substrat ( $\approx 0,4 \text{ V}^{1/2}$ ) [ $\text{V}^{1/2}$ ]

Variation de  $v_{SB} \Rightarrow$  variation de  $i_D$

↳ body  $\approx$  2<sup>ème</sup> grille

## 6 - Effets de la température.

$$\begin{array}{llll} V_t & - 2\text{mV}/^\circ\text{C} & \Rightarrow & i_D \text{ augmente avec } T^\circ \\ k' & dk'/dT < 0 & \Rightarrow & i_D \text{ diminue avec } T^\circ \\ & & & \text{effet prépondérant} \end{array}$$

$$\Rightarrow i_D \text{ diminue avec } T^\circ$$

## 7 - Qualité de la modélisation.

Equations précédentes = modélisation au 1<sup>er</sup> ordre, c.-à-d. plutôt inexacte

Adapté à un calcul *manuel* pour un résultat approché à 10-20% près, ensuite recours aux logiciels de simulation électrique (spice).

Hors cadre de ce cours :



- conduction en inversion faible (subthreshold),
- effets liés aux longueurs de canal submicroniques.

## II - Le transistor MOS en amplification.

### 1 - Utilisation en amplification.

#### a. Construction graphique.

1<sup>ère</sup> qualité amplificateur ?

  



$$v_D = V_{DD} - R_D i_D$$

$$i_D = (V_{DD} - v_D) / R_D$$

# II - Le transistor MOS en amplification

## a. Construction graphique.


$$v_D = f(v_{GS})$$

  




## II - Le transistor MOS en amplification

a. Construction graphique.

 


# II - Le transistor MOS en amplification

## a. Construction graphique.

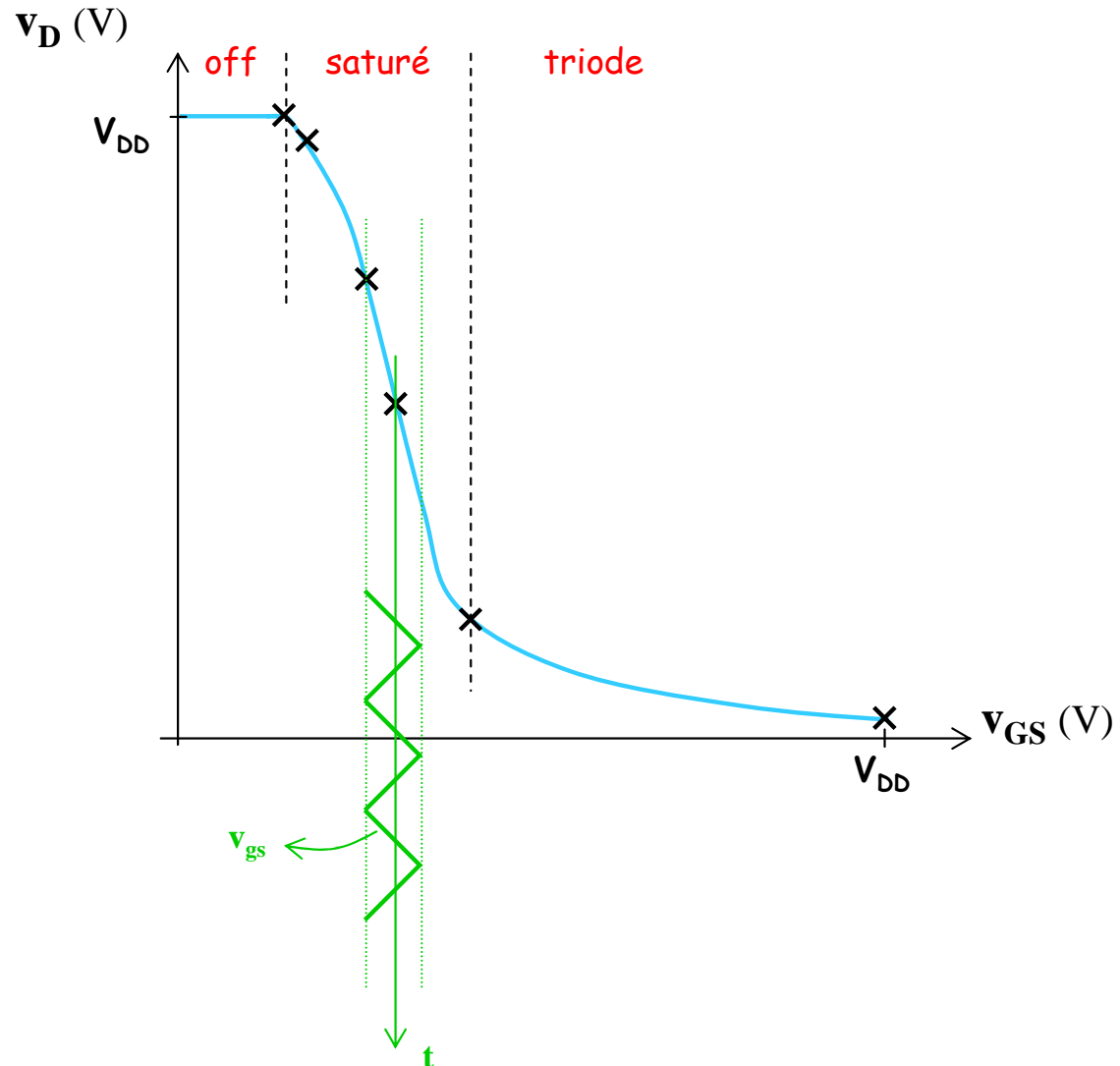


# II - Le transistor MOS en amplification

## a. Construction graphique.

 


# II - Le transistor MOS en amplification

## a. Construction graphique.

 


## II - Le transistor MOS en amplification

b. Mise en équations.

 

$$v_{GS} = V_{GS} + v_{gs}$$

 composante continue      composante variable



Amplification : polarisation en régime saturé (linéarité)

## II - Le transistor MOS en amplification

---

b. Mise en équations.

• pour  $v_{gs} \ll 2v_{OV}$  ( $\lambda=0$ )

$$i_D = \underbrace{\frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn})^2}_{I_D} + \underbrace{k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn}) v_{gs}}_{i_d}$$

courant de polarisation                      composante variable

$$v_D = \underbrace{V_{DD} - R_D I_D}_{V_D} - \underbrace{R_D i_d}_{v_d}$$

## II - Le transistor MOS en amplification

---

b. Mise en équations.

- pour  $v_{gs} \ll 2v_{OV}$ , en considérant le régime variable (petits signaux)

transconductance :

$$g_m = \frac{i_d}{v_{gs}} = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn}) \quad [A/V]$$

$$g_m = 2I_D / V_{OV} = \sqrt{2k'_n} \cdot \sqrt{W/L} \cdot \sqrt{I_D}$$


dépend des grandeurs continues (DC)  
c.-à-d. de la polarisation

gain en tension p.s. :

$$A_v = v_d / v_{gs} = -g_m R_D \quad [V/V]$$

## II - Le transistor MOS en amplification

 
### 2 - Séparation des régimes continu et variable (DC et AC).




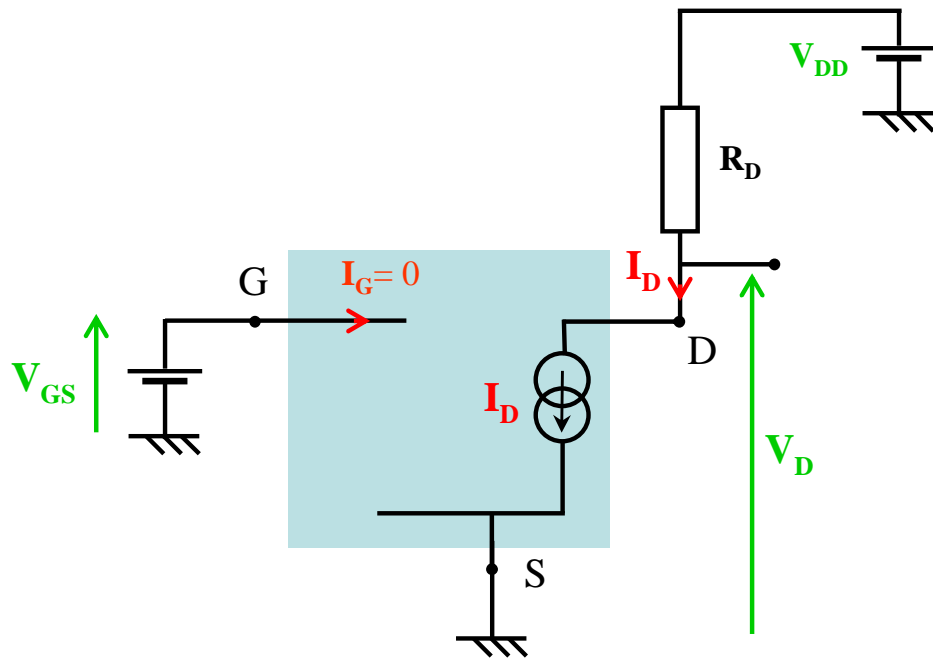
## II - Le transistor MOS en amplification


Par application du théorème de superposition (condition d'application ?)



régime DC

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn})^2$$

+

 



régime AC

$$i_d = g_m v_{gs}$$

## II - Le transistor MOS en amplification
  
### 3 - Modèle équivalent petits signaux du MOS.

- Validité :
- polarisation en régime saturé,
  - $v_{gs}$  petit devant  $2V_{ov}$ ,
  - basses fréquences.



prise en compte de la modulation de longueur du canal

$$r_o = V_A / I_D$$

$$g_m = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn})$$


$$g_m = 2I_D / V_{OV} = \sqrt{2k'_n} \cdot \sqrt{W/L} \cdot \sqrt{I_D}$$

Le choix du point de polarisation fixe les valeurs des paramètres du modèle p.s.

## II - Le transistor MOS en amplification
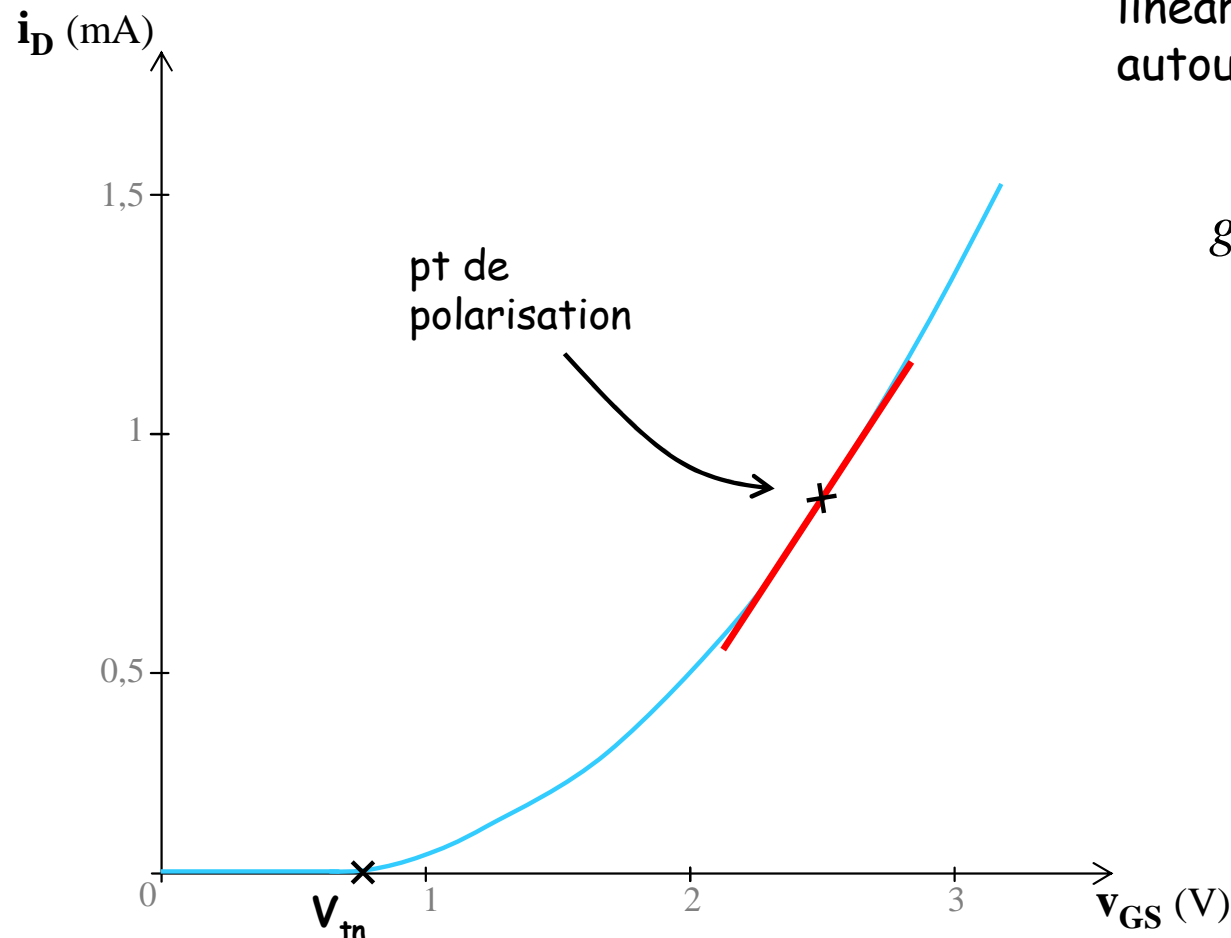
### 3 - Modèle équivalent petits signaux du MOS.

Interprétation graphique de la notion de transconductance :




linéarisation de la caractéristique  
autour du point de polarisation

$$g_m = \text{pente} = \left( \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right)_{v_{DS} = \text{cte}}$$

## II - Le transistor MOS en amplification
 
### 3 - Modèle équivalent petits signaux du MOS.

Interprétation graphique de la notion de transconductance :




linéarisation de la caractéristique  
autour du point de polarisation

$$g_m = \text{pente} = \left( \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right)_{v_{DS} = \text{cte}}$$

# II - Le transistor MOS en amplification
 
## 3 - Modèle équivalent petits signaux du MOS.


Interprétation graphique de la notion de transconductance :



## II - Le transistor MOS en amplification
 
### 3 - Modèle équivalent petits signaux du MOS.

Intégration de l'effet de substrat dans le modèle (cf. T21) :



body  $\approx$  2<sup>ème</sup> grille

$$g_{mb} = \chi \cdot g_m$$

$$\text{tq } \chi = 0,1 \text{ à } 0,3$$

# Exercice 3.3 (TD3 p10)

$$R_G = 10 \text{ M}\Omega$$

$$R_D = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 10 \text{ k}\Omega$$


$$V_{DD} = 15 \text{ V}$$

$C_L$  très grand

$$V_{tn} = 1,5 \text{ V}$$

$$k'_n(W/L) = 0,35 \text{ mA/V}^2$$

$$V_A = 50 \text{ V}$$

 

$$Z_{in} = ?$$


$$A_v = ?$$

$$V_{E_{max}} = ?$$

### III - Polarisation, étude DC.
 
#### 1 - Importance du choix du point de polarisation.

- choix du régime de fonctionnement du transistor
- réglage des paramètres p.s. (amplification / saturation)
- de l'excursion en sortie (amplification / saturation)






## 2 - Polarisation de composants discrets.



Les valeurs de  $V_{th}$ ,  $C_{ox}$ , et  $W/L$  varient fortement d'un composant à l'autre (y compris pour des composants de même référence).


a. Fixer  $V_{GS}$ .

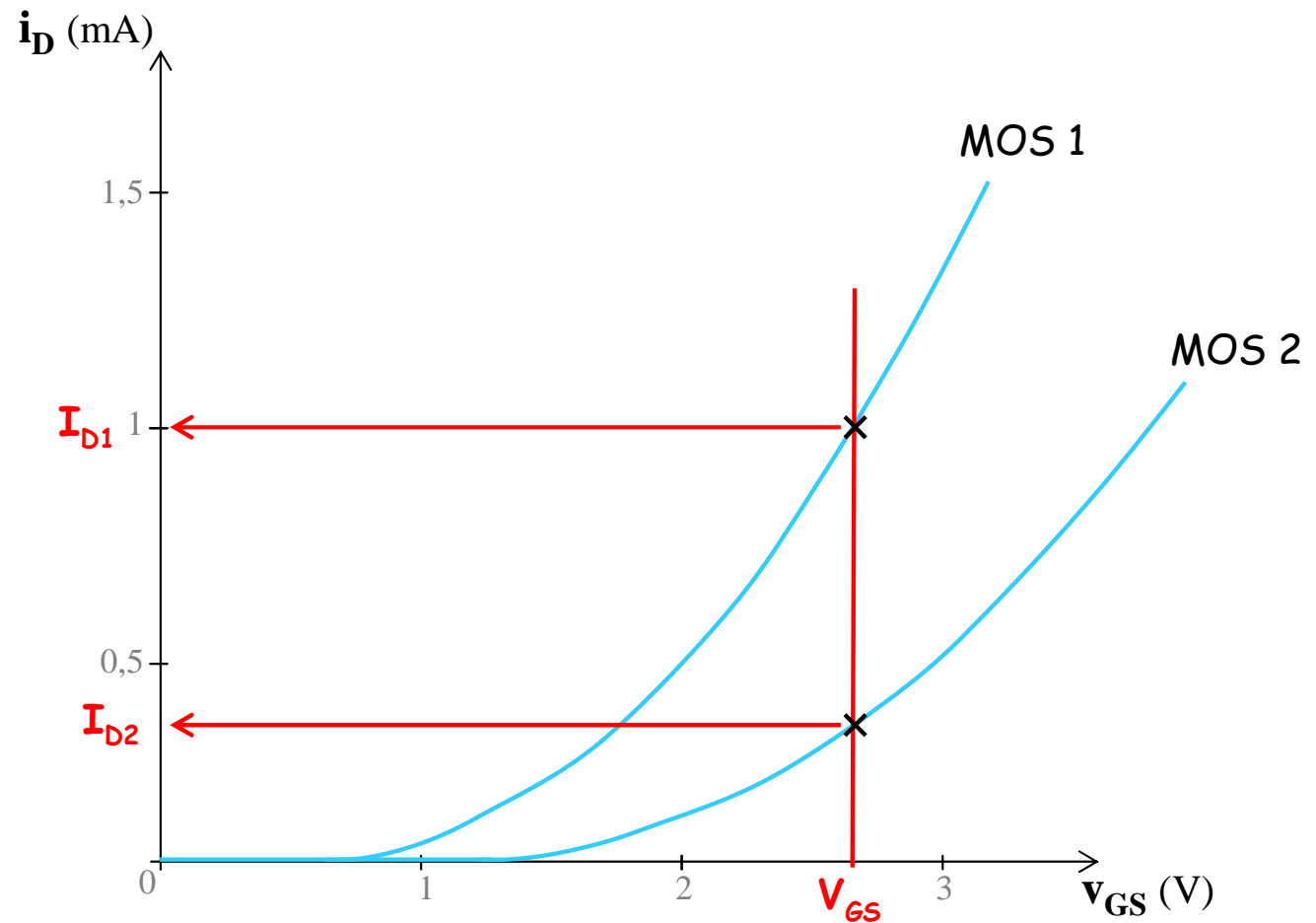


⇒ Polarisation de mauvaise qualité

# III - Polarisation, étude DC

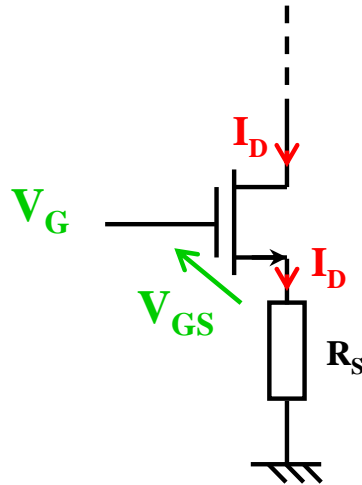
b. Fixer  $V_G$  et ajouter une résistance de source.



 
$R_S$  : apport d'une contre-réaction négative  
stabilisation de  $I_D$



Schémas de polarisation :

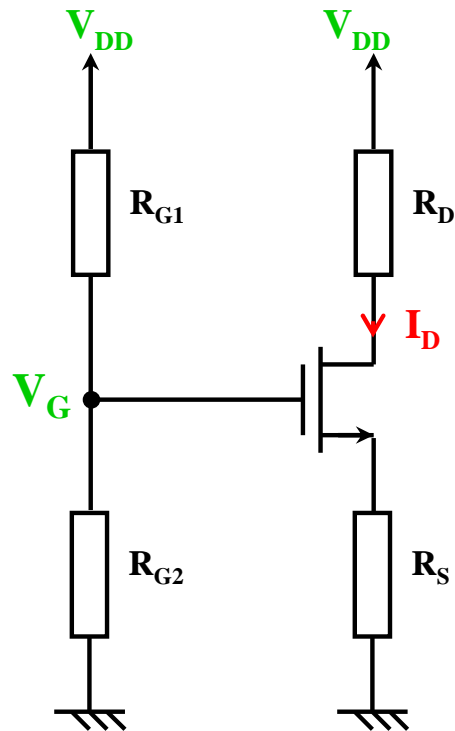


Alimentation simple

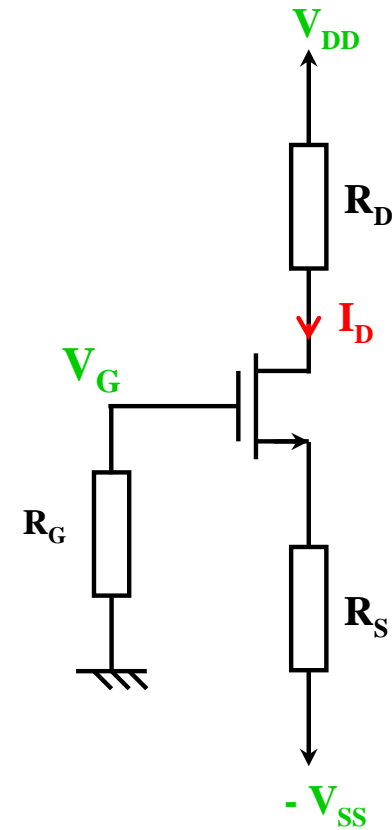


Alimentation double
 
## c. Résistance de contre-réaction grille-drain.


 
## Exercice 2.1 (TD2 p6)

NMOS :  $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$     $V_{tn} = 0,46 \text{ V}$     $k'_n = 175 \mu\text{A}/\text{V}^2$




Dimensionner le circuit ci-contre afin d'obtenir une polarisation du transistor telle que  $I_D = 100 \mu\text{A}$  et  $V_D = 1 \text{ V}$ .

A quelle régime de fonctionnement correspond cette polarisation ?

On considère que la modulation de la longueur du canal est négligeable ( $\lambda = 0$ ) et on prend  $W = 40 \mu\text{m}$  et  $L = 1 \mu\text{m}$ .
 
## Exercice 2.2 (TD2 p6)

NMOS :  $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$     $V_{tn} = 0,46 \text{ V}$     $k'_n = 175 \mu\text{A}/\text{V}^2$




Donner le potentiel de chacun des nœuds et le courant circulant dans chacune des branches de ce circuit.

On prend  $R_{G1} = R_{G2} = 5 \text{ M}\Omega$ ,  $R_D = R_S = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $W = 30 \mu\text{m}$ ,  $L = 1 \mu\text{m}$  et  $\lambda = 0$ .

Expliquer le choix des valeurs de  $R_{G1}$  et  $R_{G2}$ .
 
## Exercice 2.5 (TD2 p7)

NMOS :  $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$     $V_{tn} = 0,46 \text{ V}$     $k'_n = 175 \mu\text{A}/\text{V}^2$




Dimensionner ce circuit de façon à avoir  $V_D = 0,1 \text{ V}$ .

On prend  $W = 6 \mu\text{m}$  et  $L = 1 \mu\text{m}$ .

Que vaut  $r_{DS}$ , la résistance drain source à ce point de polarisation ?


## 3 - Polarisation par source de courant.

### a. principe.

 



## b. Source/Miroir de courant.

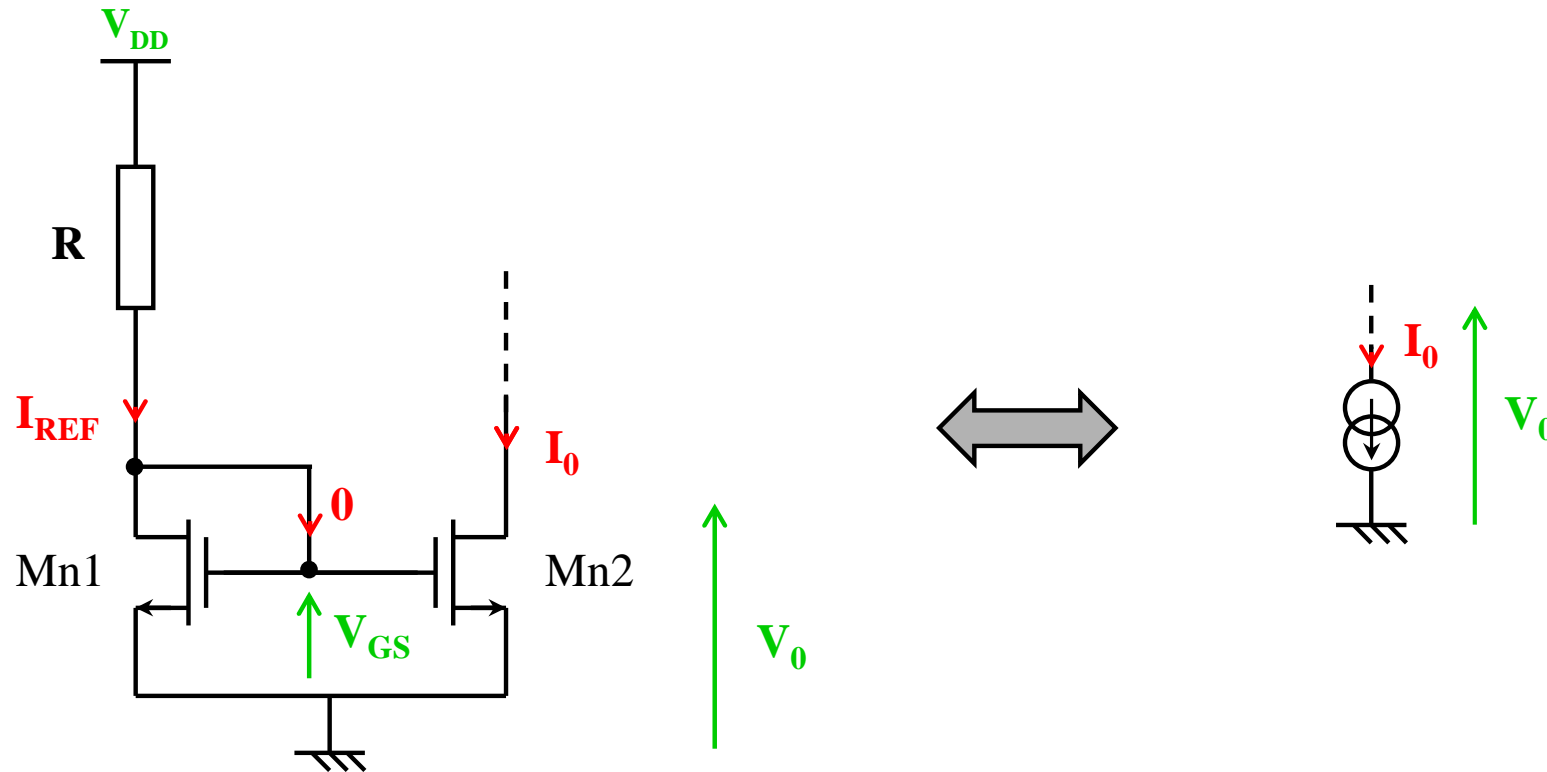

Mn1 et Mn2 en régime saturé :


$$I_{D1} = I_{REF} = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R}$$

$$I_0 = I_{D2} = I_{REF} \cdot \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$$

Miroir pour  $I_0 = I_{REF}$


## b. Source/Miroir de courant.

Source de courant idéale :

 


Source de courant MOS :

 $\lambda \neq 0 \rightarrow r_{o2}$  finie  
Saturation Mn2




Modèle p.s. :

 
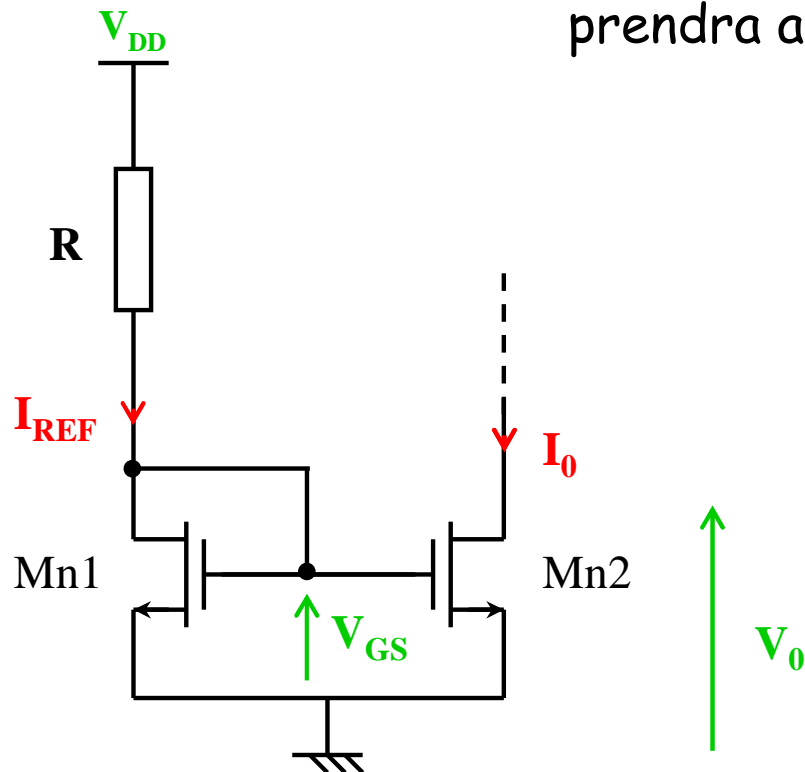
# Exercice 4.1 (TD4 p11)


NMOS :  $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$     $V_{tn} = 0,46 \text{ V}$     $k'_n = 175 \mu\text{A}/\text{V}^2$

Proposer un design permettant de réaliser un miroir de courant tel que  $I_0 = 100 \mu\text{A}$  et  $V_{0\min} = 0,3 \text{ V}$  (on prendra arbitrairement  $L = 2 \mu\text{m}$ ).



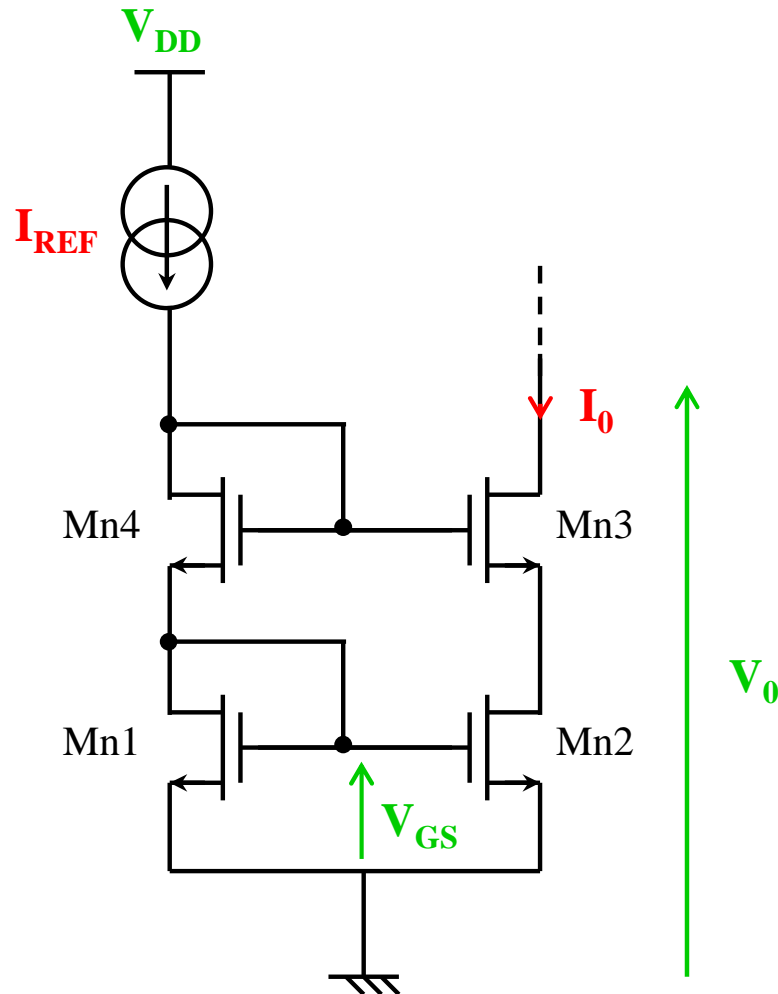b. Source/Miroir de courant.

Augmentation de la résistance de sortie : source cascode.




$$R_{out} = g_m r_{o2} r_{o3}$$

$$V_o \geq 2V_{GS} - V_{tn}$$

réduction de la dynamique

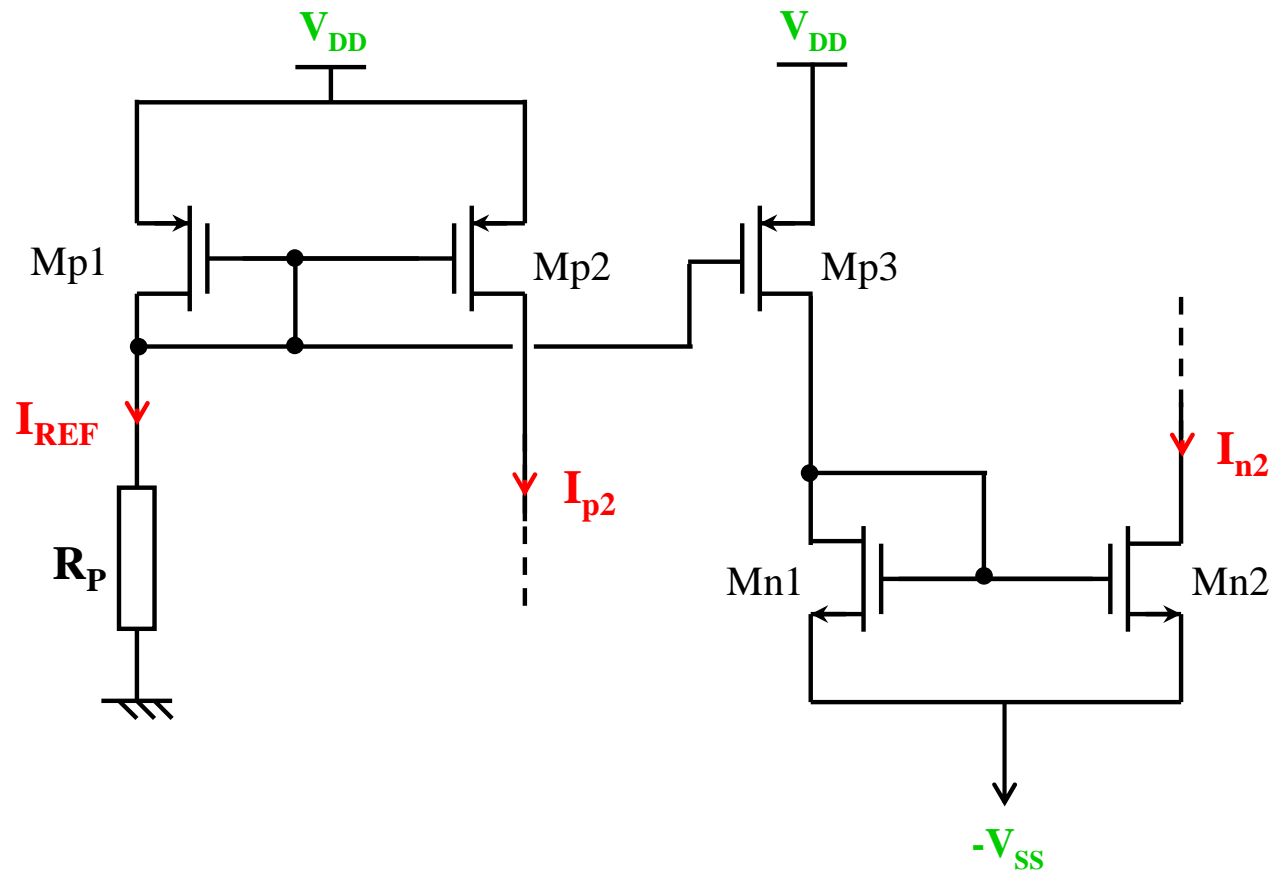b. Source/Miroir de courant.

Distribution des courants de polarisation dans un circuit intégré :



## IV - Etages amplificateurs élémentaires.

### 1 - Introduction - étage amplificateur.

- Besoins : Acquisition de grandeurs physiques:
  - température, pression, humidité...
- Capteur :
  - élément actif ou passif dont les caractéristiques varient avec la grandeur physique
  - Variation faibles avec peu d'énergie
    - $\mu\text{V}, \text{mV}, \mu\text{A}, \text{mA}, \mu\Omega, \text{m}\Omega$
- Nécessité : **Amplification**

# IV - Etages amplificateurs élémentaires



---

## Critères de qualité-choix des amplificateurs :

- Linéarité - distorsion :
  - Le signal ne doit pas être déformé.
- Bande passante :
  - L'amplification doit être constante sur tout le spectre du signal amplifié.
- Forme de l'alimentation disponible :
  - Simple ou double.
- Rendement :
  - $\eta = \text{puissance utile} / \text{puissance consommée}$ .

# IV - Etages amplificateurs élémentaires

## Amplification (en tension) :

  

$A_v$  est linéaire :

$$v_s(0) = v_e(0)$$

$$v_s(\infty) = A_v \cdot v_e(\infty)$$

La réalité est bien différente !!!




# IV - Etages amplificateurs élémentaires


## Alimentations

→ apporte l'énergie au système.

→ permet la polarisation.

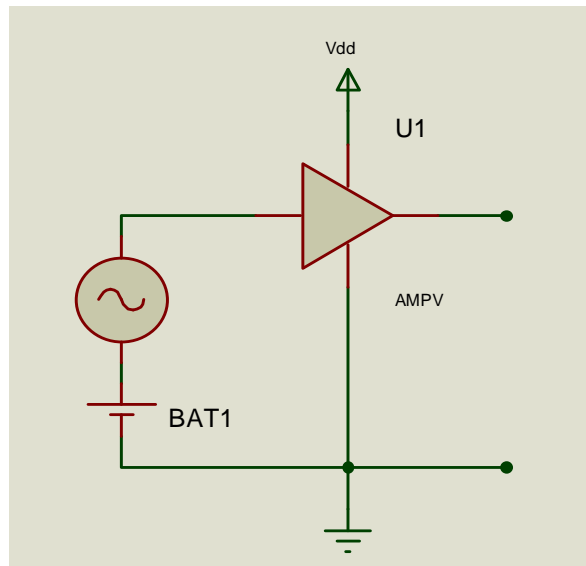


Simple

 

Double


# IV - Etages amplificateurs élémentaires

Amplificateur réel : → défauts

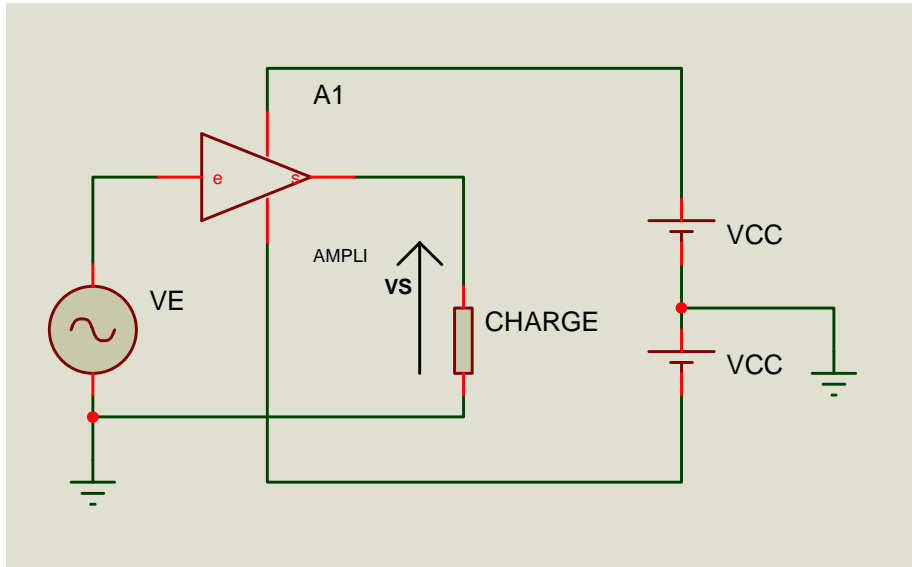


Les choses se compliquent,  $V_s$  peut être :

 - Déformée (non linéarité)
- Ecrêtée (saturation)
- Posséder une composante continue (offset)



# IV - Etages amplificateurs élémentaires


## Cas d'un amplificateur mono tension :

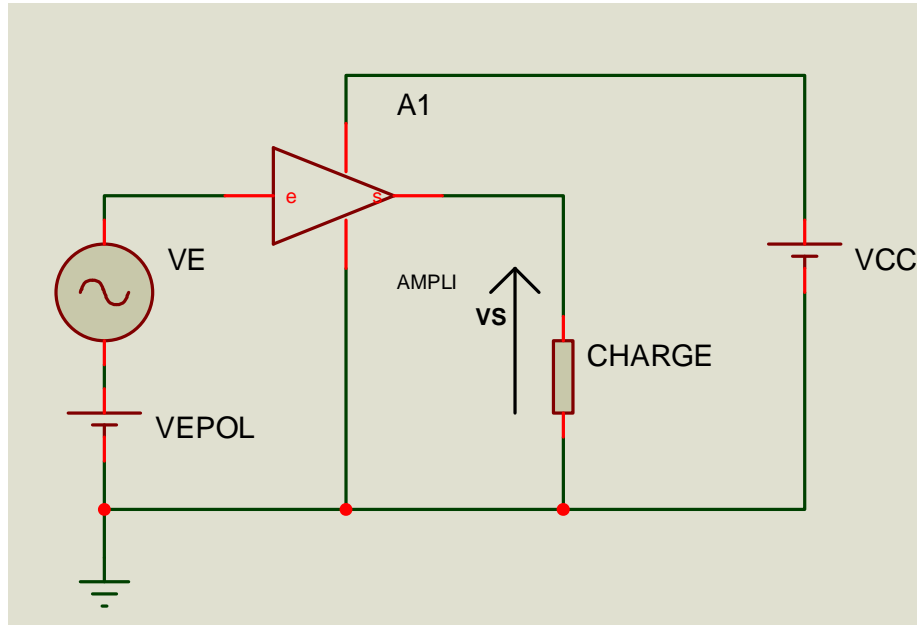

$v_s(t)$  se déplace autour du point de repos, généralement  $V_{CC}/2$

$$V_E = V_{EPOL} + v_e$$

$$v_S = V_{CC}/2 + v_s$$

 


# IV - Etages amplificateurs élémentaires

Bande passante :

tracée dans le diagramme de Bode.


$\omega_1, \omega_2$  pulsations de coupure à -3dB

$$Bp = \omega_2 - \omega_1$$

 

# IV - Etages amplificateurs élémentaires

## Modèle d'un amplificateur :

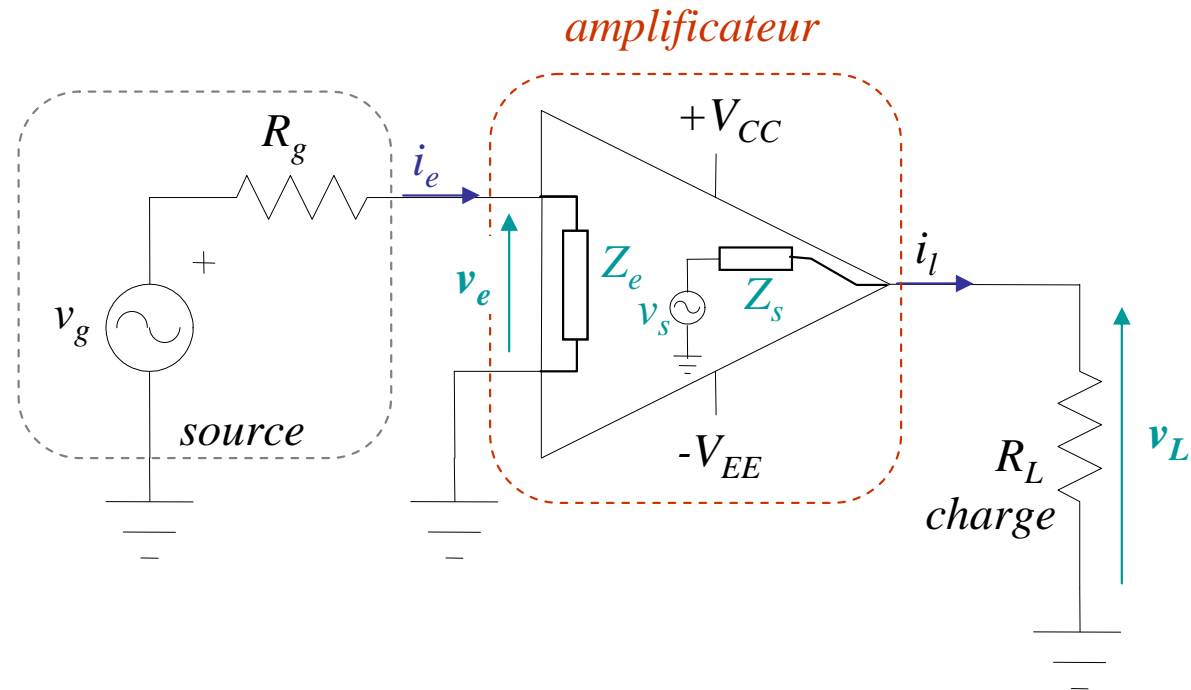

- **Fonction:** amplifier la **puissance** du “signal”
  - tout amplificateur est **alimentée** par une source d'énergie **externe** (ici:  $V_{CC}$  **et (ou)**  $V_{EE}$ )
- L'**entrée** de l'amplificateur est caractérisée par son **impédance d'entrée**  $Z_e = \frac{v_e}{i_e}$
- La **sortie** agit comme une **source de tension**  $v_s$  caractérisée par son **impédance de sortie**  $Z_s$ 
  - ☞  $Z_s =$  **résistance de Thévenin** équivalent au circuit vu par  $R_L$

# IV - Etages amplificateurs élémentaires

## ● Gain en tension :

Comme  $Z_s \neq 0$  le gain en tension **dépend** de la charge

### Définitions

Gain "en circuit ouvert" :

$$A_v = \left. \frac{v_L}{v_e} \right|_{R_L = \infty} = \frac{v_s}{v_e}$$

Gain "sur charge" :

$$A_{vL} = \frac{v_L}{v_e} = \frac{R_L}{R_L + Z_s} A_v$$

Gain "composite":  
(tient compte de la  
résistance de sortie de la  
source)

$$A_{vc} = \frac{v_L}{v_g} = \frac{Z_e}{R_g + Z_e} A_{vL}$$


Comme  $Z_e \neq \infty$ ,  $A_{vc}$  diffère de  $A_{vL}$

## ● Gain en courant :

$$A_i = \frac{i_L}{i_e} = \frac{A_{vL} Z_e}{R_L}$$
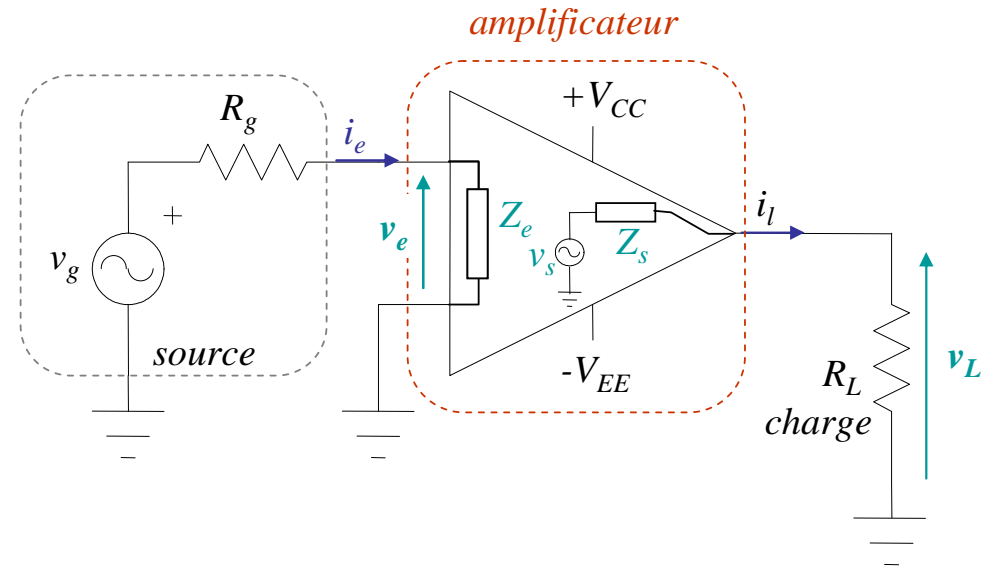
## ● Gain en puissance :

$$A_p = \frac{v_L i_L}{v_g i_e} = A_{vc} \cdot A_i$$



Expression du gain en dB :

Tension :  $20 \log |A_v|$


Courant :  $20 \log |A_i|$

Puissance :  $10 \log |A_p|$

# IV - Etages amplificateurs élémentaires


- Impédance d'entrée :

$$Z_e = \frac{v_e}{i_e}$$

 

- Impédance de sortie :

$$Z_s = \frac{v_x}{i_x} \Big|_{v_g=0}$$

 

# IV - Etages amplificateurs élémentaires

---

## ☞ *L'amplificateur "idéal" :*

- Gains indépendants de l'**amplitude** et de la **fréquence** (forme) du signal d'entrée
- Impédance d'**entrée élevée** → peu de perturbation sur la **source**
- Impédance de **sortie faible** → peu d'influence de la charge

## ☞ *La réalité...*

**Domaine de linéarité : distorsion** du signal pour des amplitudes trop élevées

*Nonlinéarité des caractéristiques électriques des composants*

*la tension de sortie ne peut dépasser les tensions d'alimentation*

**Bande passante limitée** : le gain est fonction de la fréquence du signal

capacités internes des composants


condensateurs de liaison

Impédances d'entrée (sortie) dépendent de la fréquence



# IV - Etages amplificateurs élémentaires

## Distorsion harmonique :

 

Taux de distorsion harmonique (Total Harmonic Distorsion) :

$$THD = \sqrt{\frac{\sum_{k \geq 2} a_k^2}{a_1^2}} = \frac{\sqrt{\sum_{k \geq 2} a_k^2}}{a_1} = \frac{V_{eff, harmoniques}}{V_{eff, fondamentale}}$$

avec

a <sub>1</sub> : valeur efficace du fondamental
a <sub>k</sub> : valeur efficace de l'harmonique de rang k

## IV - Etages amplificateurs élémentaires


---

### Défauts sur les impédances :

- Un amplificateur idéal :
  - Ne consommerait aucune énergie en entrée : résistance d'entrée  $\infty$  quelque soit la fréquence.
  - Pourrait produire une puissance infinie: résistance de sortie nulle quelque soit la fréquence.
  - ON NE SAIT PAS FABRIQUER CELA

# IV - Etages amplificateurs élémentaires

## Modèles réels des amplificateurs :

 


tension

$$A_v \equiv \left. \frac{v_s}{v_e} \right|_{i_s=0}$$


$$R_e \equiv \left. \frac{v_e}{i_e} \right|_{v_s=0}$$

$$R_s \equiv \left. \frac{v_s}{i_s} \right|_{v_e=0}$$

 


courant

$$A_i \equiv \left. \frac{i_s}{i_e} \right|_{v_s=0}$$

 

transconductance

$$G_m \equiv \left. \frac{i_s}{v_e} \right|_{v_s=0}$$

 

transrésistance

$$R_m \equiv \left. \frac{v_s}{i_e} \right|_{i_s=0}$$

# IV - Etages amplificateurs élémentaires

---

## Couplage entre étages - association de plusieurs types d'amplificateurs :

### *Objectif*

Coupler plusieurs “étages” pour améliorer les propriétés du circuit...

*Exemple :* Amplificateur avec

- **gain** en tension **élevé**
- faible **distorsion**
- bonne **stabilité** (thermique, dispersion)
- impédance d'**entrée élevée**
- impédance de **sortie faible**

*Solution possible :*

- stabilité et faible distorsion  $\leftrightarrow$  **ampli stabilisé**
- gain élevé  $\leftrightarrow$  plusieurs étages en cascades
- $Z_e$  élevée  $\leftrightarrow$  étage à forte impédance d'entrée
- $Z_s$  faible  $\leftrightarrow$  étage à faible impédance de sortie

*Difficultés du couplage :*

- ◆ Polarisation de chaque étage
- ◆ Gain sur charge : chaque étage “charge” l'étage précédent
- ◆ Réponse en fréquence de l'ensemble (cf. couplage capacitif)

# IV - Etages amplificateurs élémentaires

---

## Couplage et adaptation d'impédance :

L'adaptation d'impédance doit être vu sous deux aspects :

- Associer des circuits
- Transmettre une puissance maximal

-On cherche à optimiser  $R_g$  et  $R_L$

**En entrée** : on cherche  $v_e = v_g$ , cette condition sera d'autant plus satisfaite que  $R_g$  sera petite devant  $R_e$




$$V_e = V_g \frac{R_e}{R_e + R_g}$$

**En sortie** : On souhaite transmettre le maximum de puissance à la charge (un haut parleur par exemple), une approche intuitive amène à penser que  $R_L$  doit être la plus petite possible (IL max) ...



# IV - Etages amplificateurs élémentaires


## Adaptation d'impédance en puissance :

 

$$P = \frac{V_L^2}{R_L}$$

$$V_L = V_s \frac{R_L}{R_L + R_S}$$
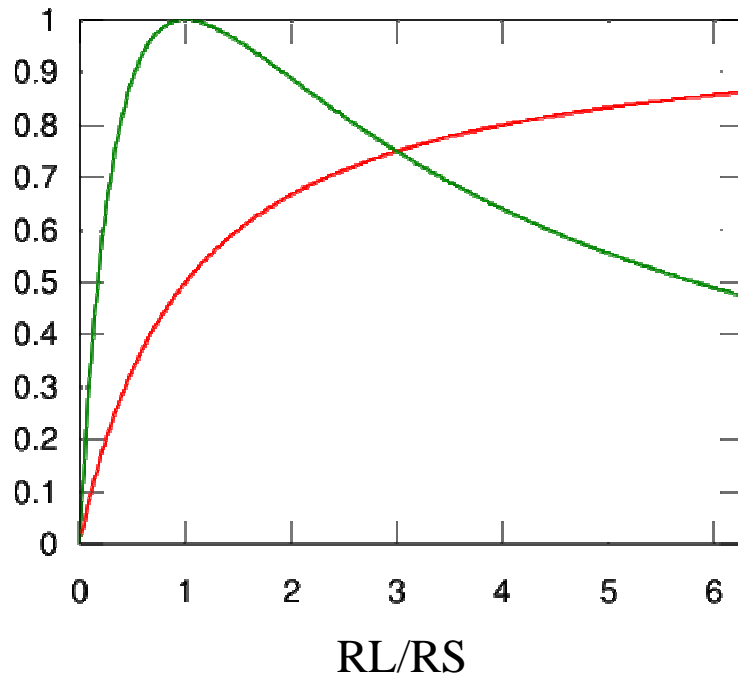
$$P = \frac{V_S^2 \cdot R_L}{(R_L + R_S)^2}$$



$$\frac{dP}{dR_L} = V_S^2 \cdot \frac{R_S - R_L}{(R_S + R_L)^3}$$

**P dans RL est max  
pour RL=RS**

En vert :  $P/P_{Max} = f(RL/RS)$

En rouge : le rendement  $P_{RL}/P_{VS}$  70

Un capteur délivre un signal de tension efficace  $V_{eff} = 10\text{mV}$  et possède une impédance interne  $r_g = 500\Omega$ .

Ce signal est destiné à attaquer un haut-parleur (HP) d'impédance  $10\Omega$ .

1. Quelle est la puissance fournie au HP par le capteur quand ils sont directement connectés ?

Le tableau suivant donne les caractéristiques de 2 types d'amplificateurs disponibles :


	Impédance d'entrée $r_i$	Amplification en tension $A_v$	Impédance de sortie $r_o$
Type I	$10^6 \Omega$	50	5 k $\Omega$
Type II	$10^6 \Omega$	1	10 $\Omega$

2. Quelle tension efficace faut-il fournir en entrée de chacun des deux amplificateurs pour délivrer une puissance de 10W au HP ?
3. On dispose de plusieurs amplificateurs de type I et II. Quel montage permet de délivrer une puissance de 10 W au HP à partir du capteur ?

# IV - Etages amplificateurs élémentaires

## 2 - Amplificateur source commune.

### a. Discret.

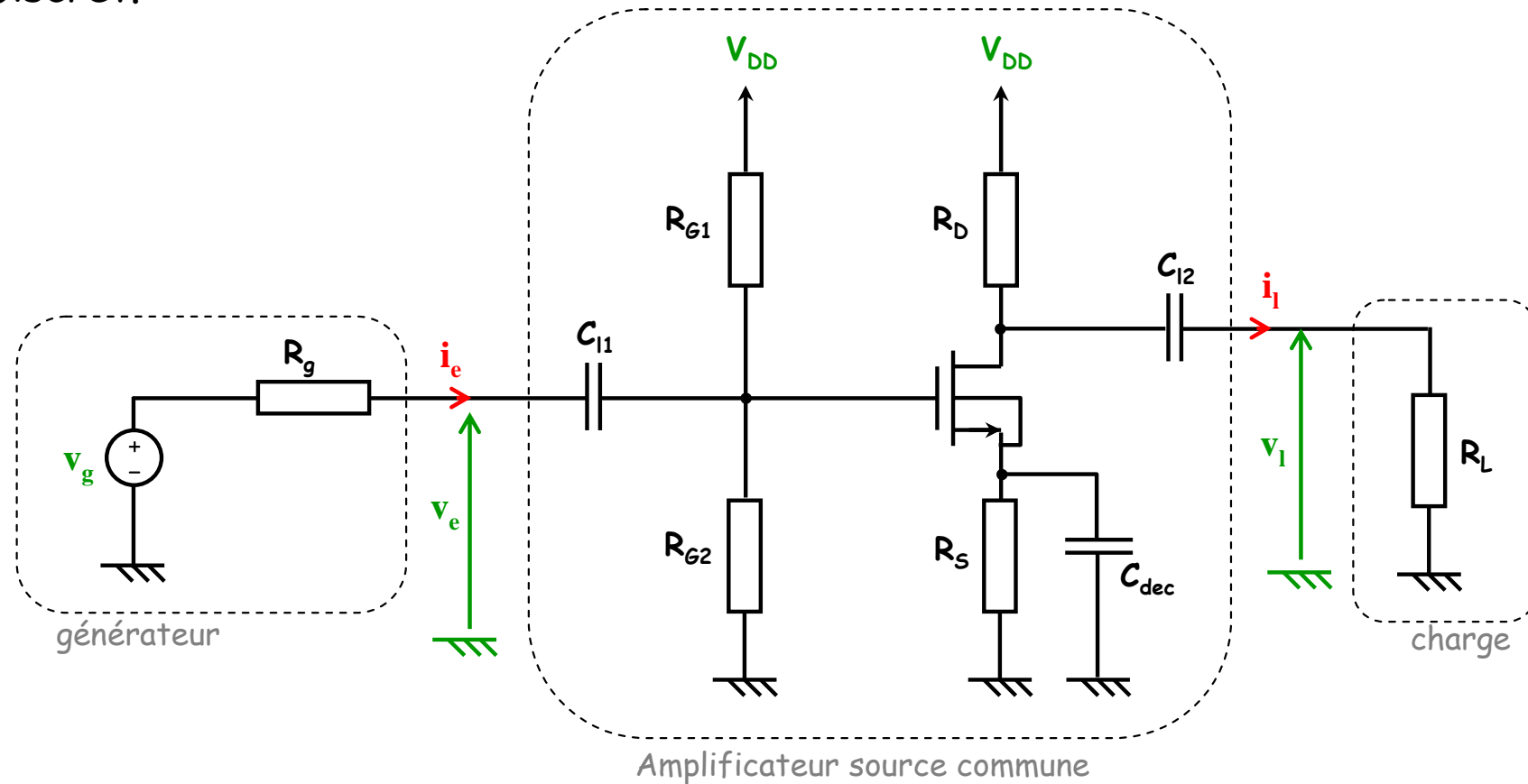

$C_{dec}$  : capacité de découplage (qqs  $10^{\text{aines}}$   $\mu F$ )


$C_{11}$  ,  $C_{12}$  : capacités de liaison (qqs  $10^{\text{aines}}$   $\mu F$ )

Rôle, comportement ?



# IV - Etages amplificateurs élémentaires

Schéma équivalent petits signaux :

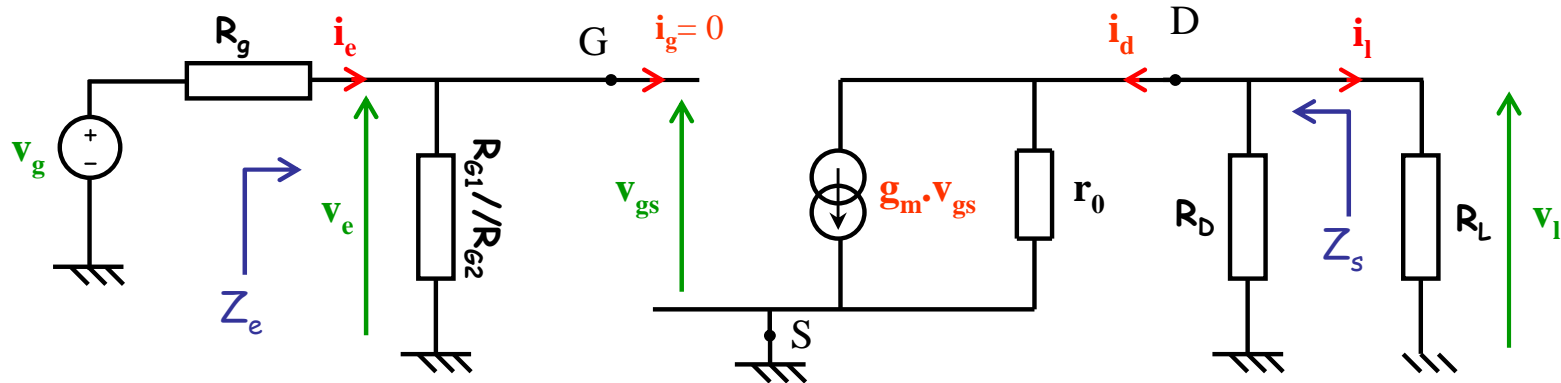

Impédance d'entrée :

$$Z_e = v_e / i_e = R_{G1} // R_{G2}$$

Impédance de sortie :

$$Z_s = r_0 // R_D$$

Gain en circuit ouvert :

$$A_v = \left. \frac{v_l}{v_e} \right|_{R_L = \infty} = -g_m (r_0 // R_D) < 0$$

Gain en charge :


$$A_{vL} = \frac{v_l}{v_e} = -g_m (r_0 // R_D // R_L)$$

Gain composite :

$$A_{vc} = \frac{v_l}{v_g} = - \frac{R_{G1} // R_{G2}}{(R_{G1} // R_{G2}) + R_g} g_m (r_0 // R_D // R_L)$$
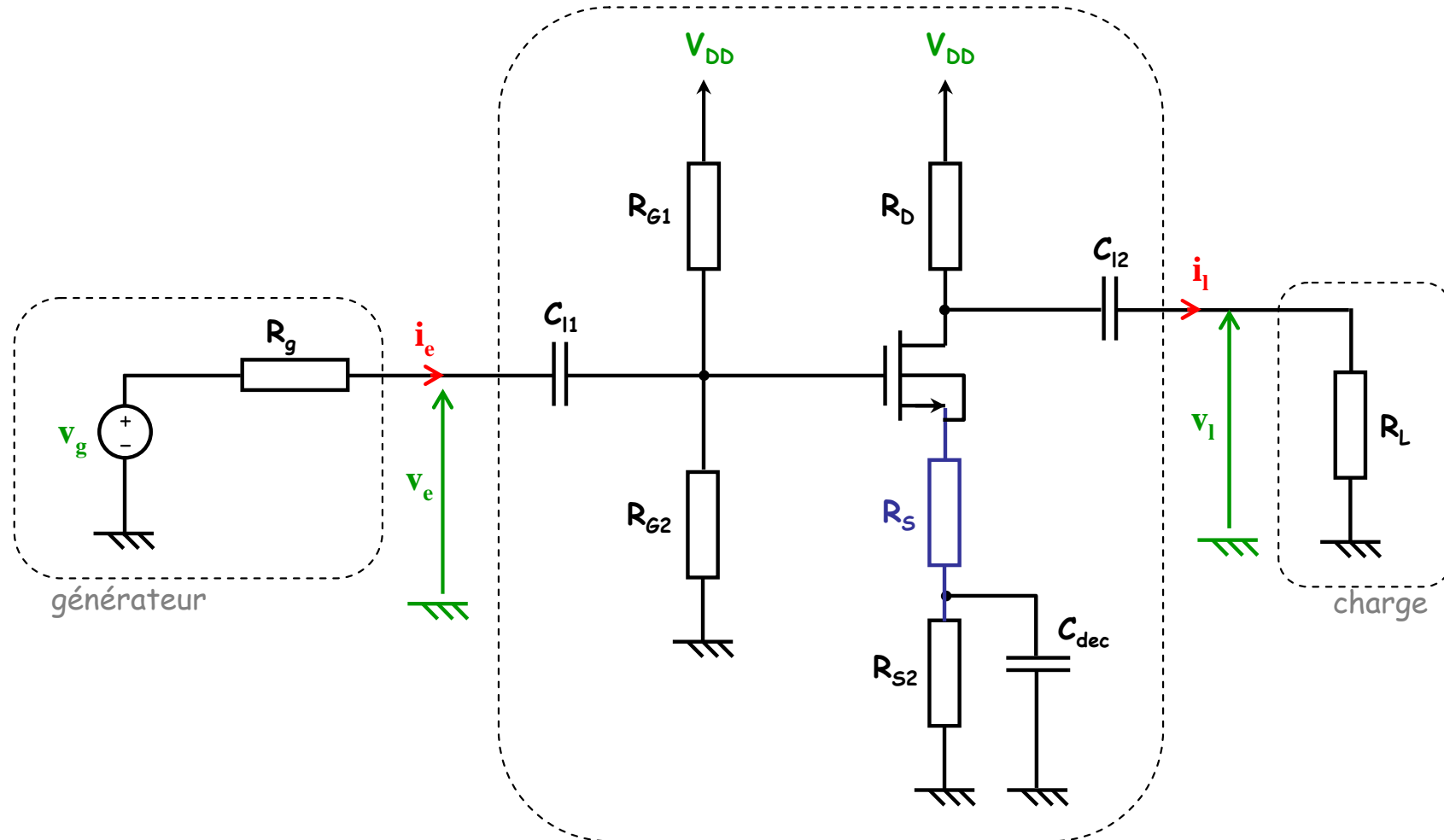
# IV - Etages amplificateurs élémentaires


Amplificateur source commune avec résistance de source non découplée :



Amplificateur source commune  
avec résistance de source
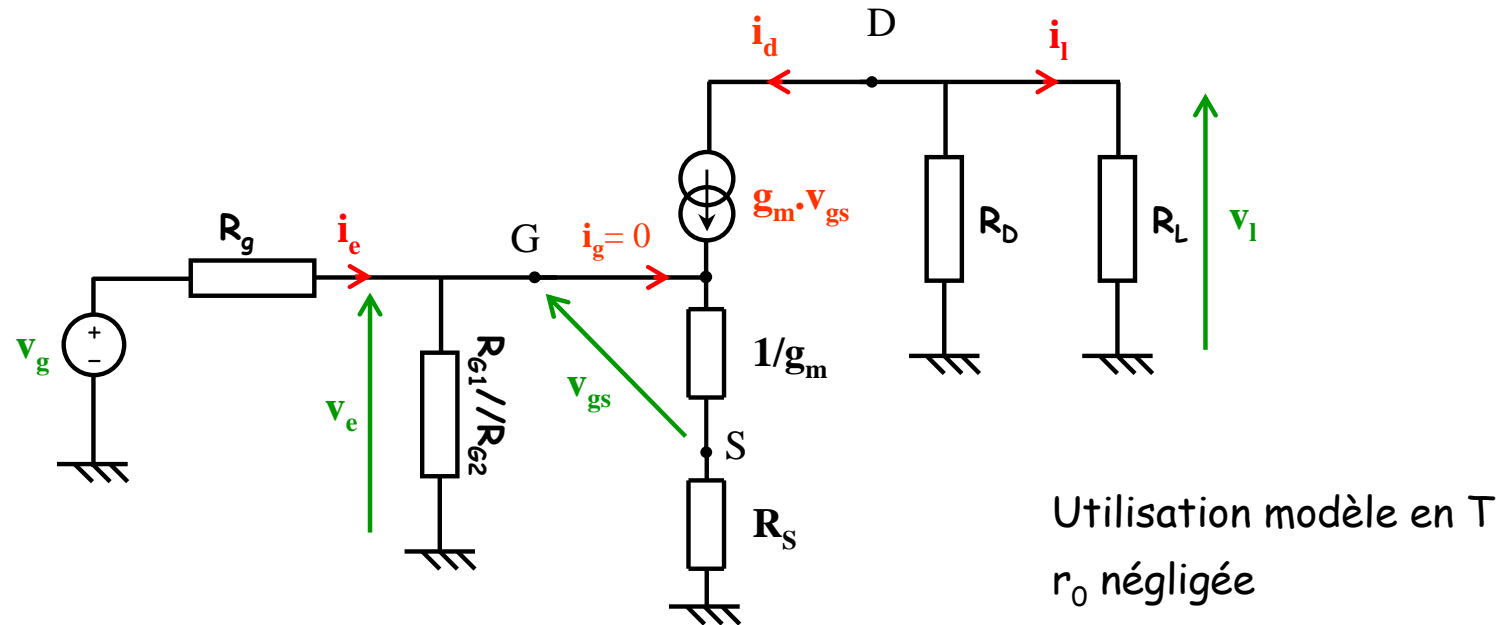
# IV - Etages amplificateurs élémentaires

Amplificateur source commune avec résistance de source :



$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

$R_S$  : résistance de dégénérescence


→ diminution du gain et amélioration de la linéarité

# IV - Etages amplificateurs élémentaires

## 2 - Amplificateur source commune.
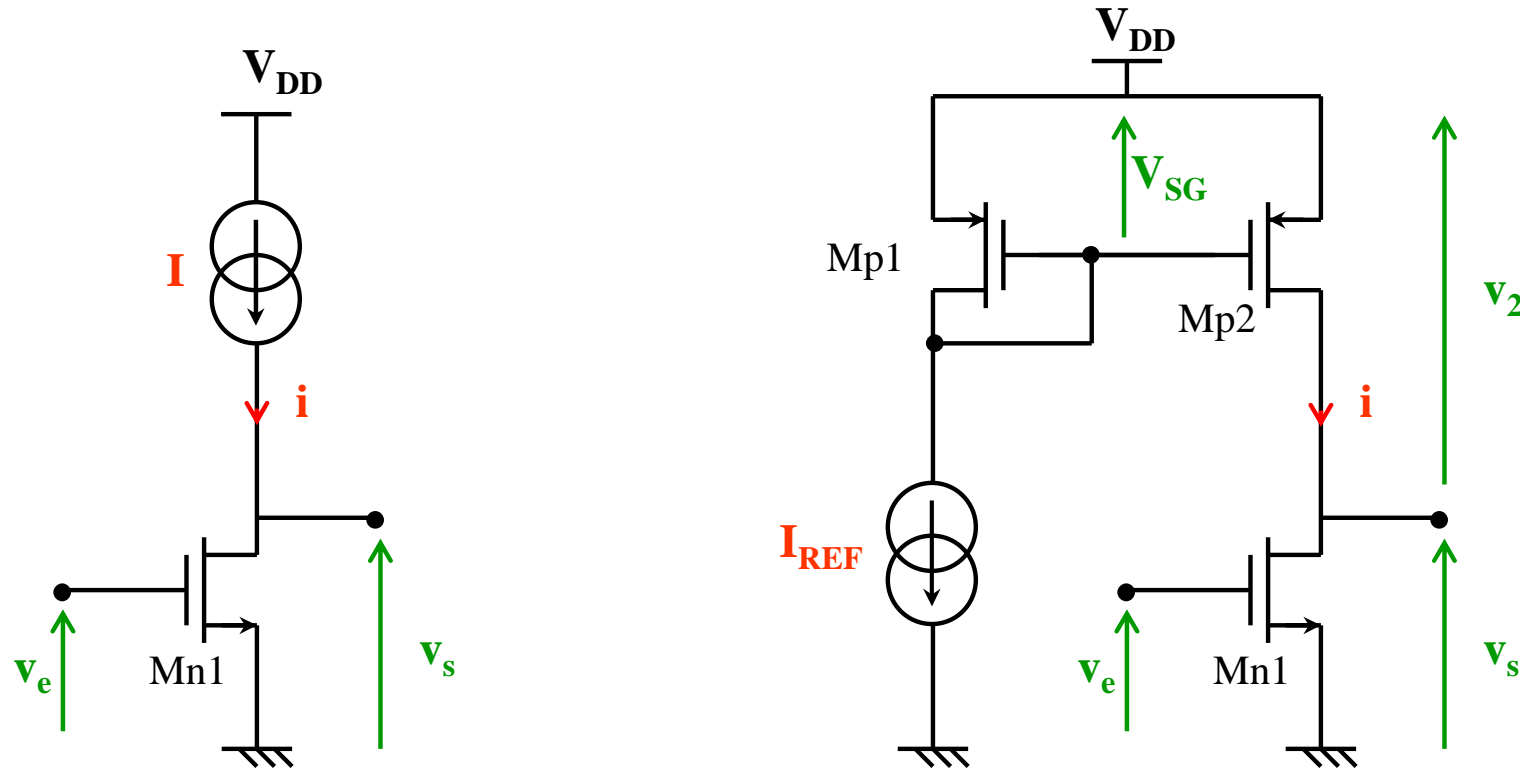
### b. A charge active (intégré).

En technologie intégrée (microélectronique) : difficulté à intégrer des résistances élevées



$$\Rightarrow A_v = -g_{m1} \cdot (r_{01} // r_{02})$$

(d'après  $R_D = r_{02}$ )  
 $r_{02}$  élevée


# Exercice 5.1 (TD5 p15)

NMOS :  $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$      $V_{tn} = 0,46 \text{ V}$      $k'_n = 175 \mu\text{A}/\text{V}^2$   
 $V_{tp} = -0,6 \text{ V}$      $k'_p = 58 \mu\text{A}/\text{V}^2$

Dessiner le schéma équivalent petits signaux de ce montage et calculer le gain en tension correspondant en fonction de  $g_{m1}$ ,  $r_{o1}$  et  $r_{o2}$ .

En supposant que Mn1 et Mp2 aient la même tension d'Early  $V_A$ , exprimer  $A_v$  en fonction de  $V_A$ ,  $(W/L)_{Mn1}$  et de  $I_{REF}$ .

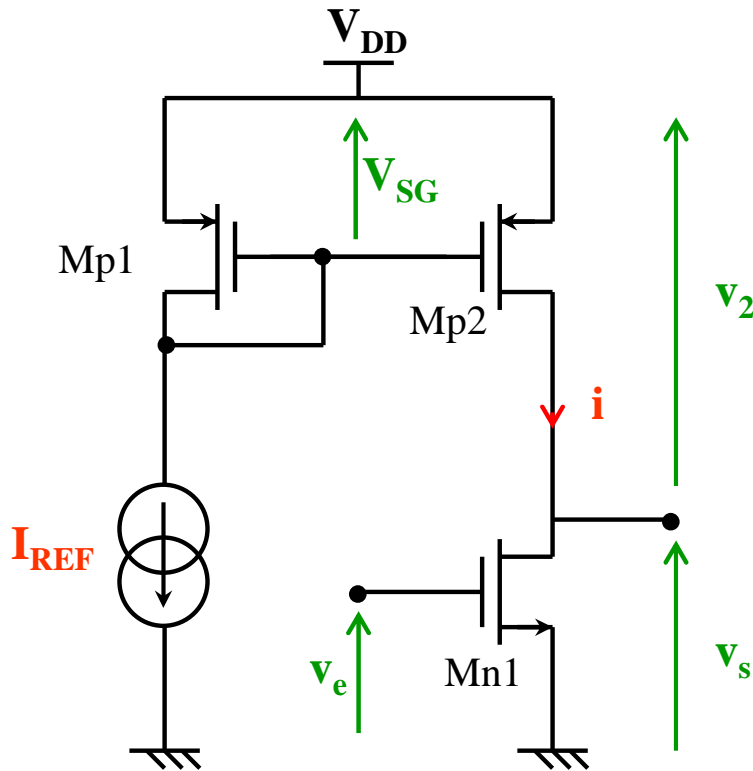Dimensionner le montage source commune afin d'obtenir un gain en tension de 40 dB. On impose une même longueur de grille  $L = 2 \mu\text{m}$  pour tous les transistor, cette longueur correspondant (très approximativement) à une tension d'Early  $V_A$  de l'ordre de 20 V pour les PMOS et NMOS, une intensité  $I_{REF} = 20 \mu\text{A}$  et une plage de fonctionnement symétrique pour  $v_s$ .



# IV - Etages amplificateurs élémentaires


## 3 - Réponse en fréquence.

### a. Capacités internes.

- effet capacitif de la grille
- capacités liées aux jonctions PN substrat-source et substrat-drain (polarisées en inverse)

⇒ 4 capacités à ajouter au modèle p.s. :  $C_{gs}, C_{gd}, C_{db}, C_{sb}$

 Modèle p.s. HF simplifié (S et B directement reliés,  $C_{db}$  négligé) :  
pour une analyse manuelle




$C_{gd}$  qqqs fF

$C_{gs}$  qqqs  $10^{\text{aines}}$  fF

# IV - Etages amplificateurs élémentaires
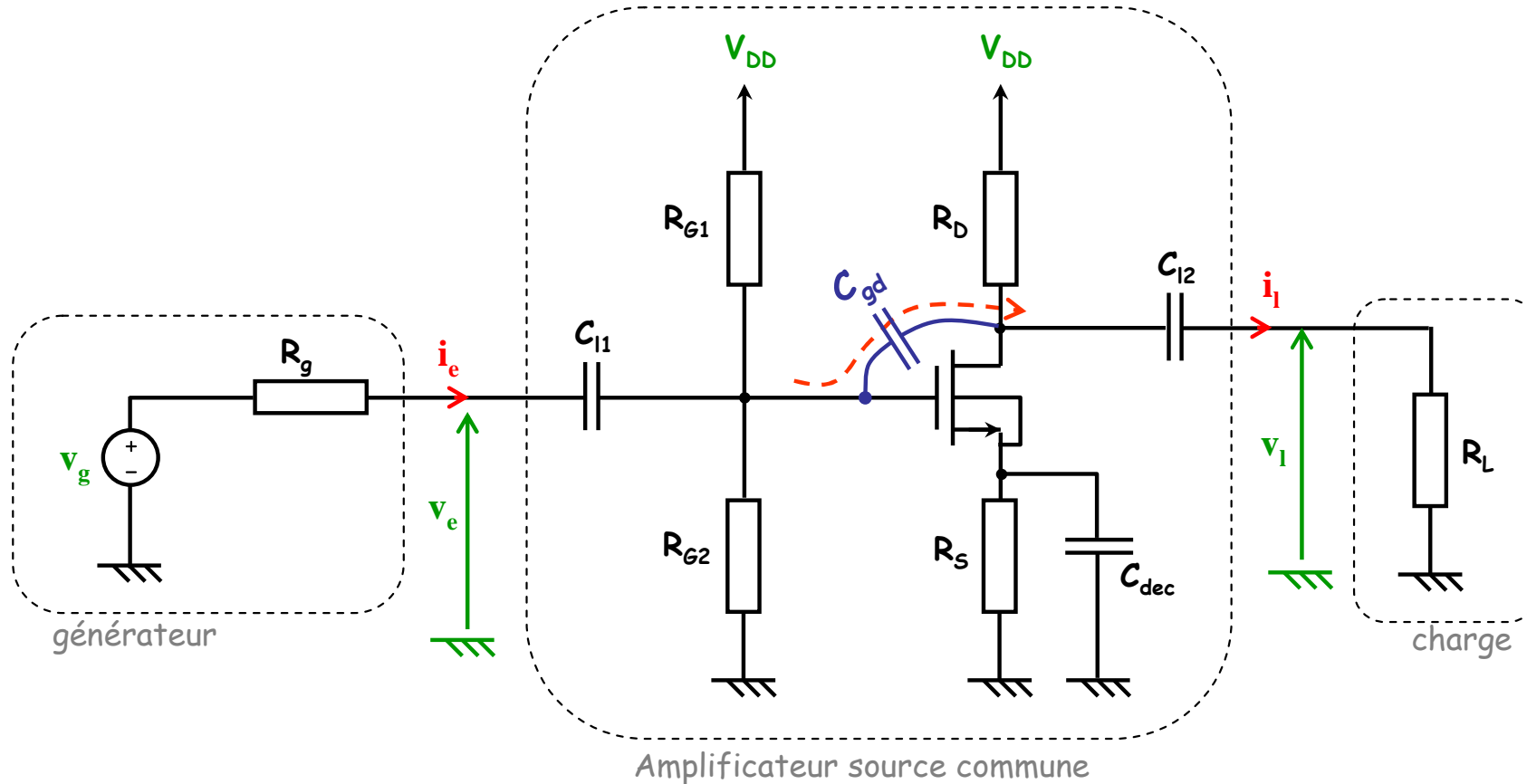
## b. Réponse en fréquence de l'amplificateur source commune.




- capacités internes  $\Rightarrow$  chute du gain aux HF (i.e. coupure haute)  
 $C_{gd}$  "court-circuite" le transistor

- capacités de découplage et de liaison  $\Rightarrow$  chute du gain aux BF (i.e. coupure basse)

# IV - Etages amplificateurs élémentaires

 b. Réponse en fréquence de l'amplificateur source commune.



- fréquence de coupure haute :

$$f_H = \frac{1}{2\pi[C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m(r_o // R_D // R_L))].(R_g // R_{G1} // R_{G2})}$$


- fréquence de coupure basse :

$$f_b = \frac{g_m}{2\pi.C_{dec}}$$





## V - Interrupteur MOS.

### 1 - Introduction.

 


  - $v_{GS} = 0 \Rightarrow v_D = V_{DD}$   
MOS bloqué
  - $v_{GS} = V_{DD} \Rightarrow v_D \approx 0$   
MOS passant (triode)
- } inverseur NMOS




## 2 - Inverseur logique CMOS (complementary MOS).

•  $v_E = 0$  :

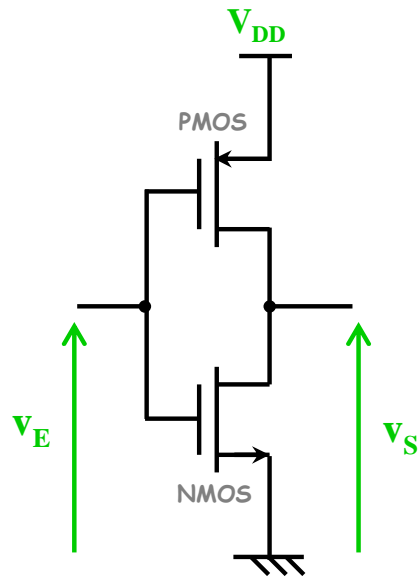



NMOS bloqué

( $v_{GS}=0$ )

 


PMOS passant

( $v_{SG}=V_{DD}$ )

  


## 2 - Inverseur logique CMOS (complementary MOS).

•  $v_E = V_{DD}$ :

 



NMOS passant

$(v_{GS} = V_{DD})$

 


PMOS bloqué

$(v_{SG} = 0)$

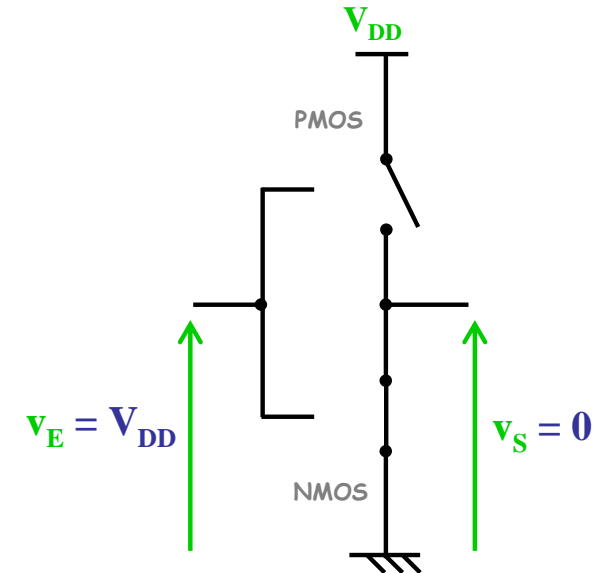 

## 2 - Inverseur logique CMOS (complementary MOS).

### Puissance consommée.

 

En statique :

$$i_{DP} = i_{DN} = i = 0$$

⇒ pas de puissance consommée

En dynamique :

au moment du passage des MOS de l'état passant à l'état bloqué et inversement ils sont traversés par le courant de charge-décharge de  $C_L$

⇒ Dissipation de puissance par effet Joule (dans les MOS)

Dissipation de puissance (dynamique) dans les circuits numériques :

$$P_D \propto f \cdot C_L V_{DD}^2$$

# V - Interrupteur MOS

## 3 - Exemple - allumage d'une diode électroluminescente.

Analyser qualitativement les graphes  
 $I_D = 28\text{mA}$  ,  $V_F = 2\text{V}$   
calculer  $R_D$

